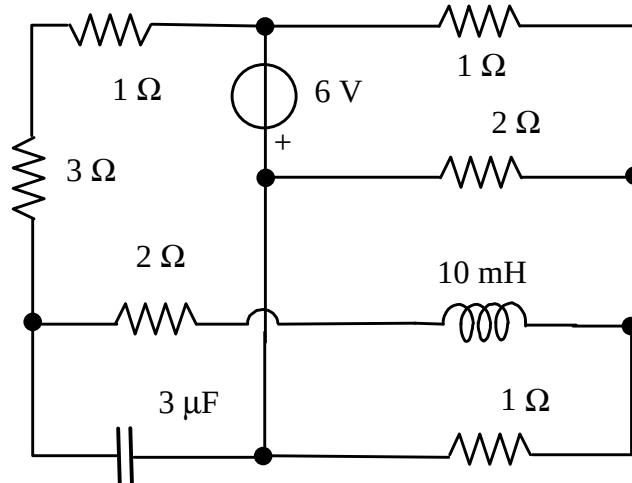


Nome:	Cognome:	Vecchio Ordinamento / Nuovo Ordinamento
-------	----------	--

1. Calcolare la potenza erogata dal generatore, la carica presente sulle armature del condensatore e l'energia magnetica immagazzinata nell'induttore. Il circuito è in regime stazionario.




$$p_E =$$

$$Q =$$

$$W_m =$$

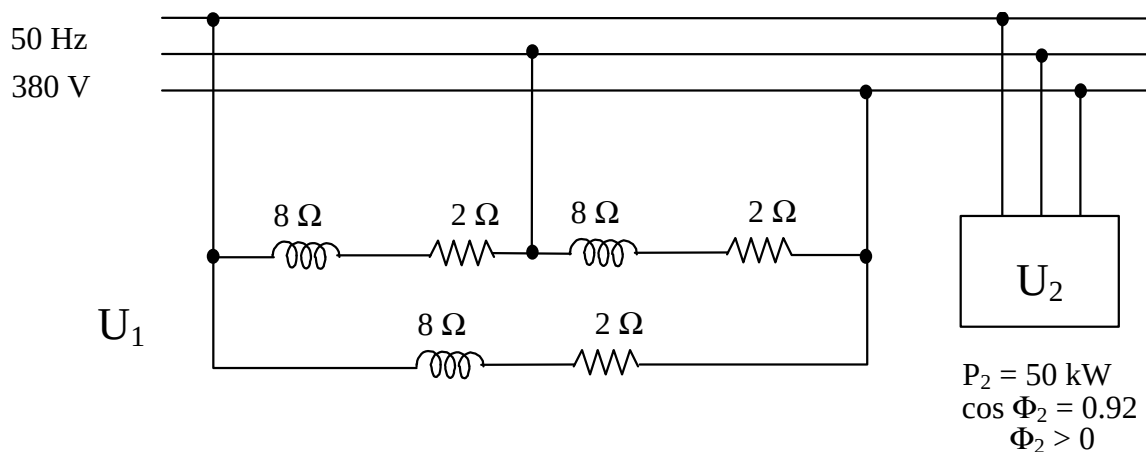2. Calcolare il fattore di potenza dal carico U_1 . Calcolare inoltre la capacità necessaria a rifasare (con una terna di condensatori a stella) a $\cos \Phi = 0.95$ l'utilizzatore $U = U_1 + U_2$.



$$\cos \Phi_1 =$$

$$C_Y =$$