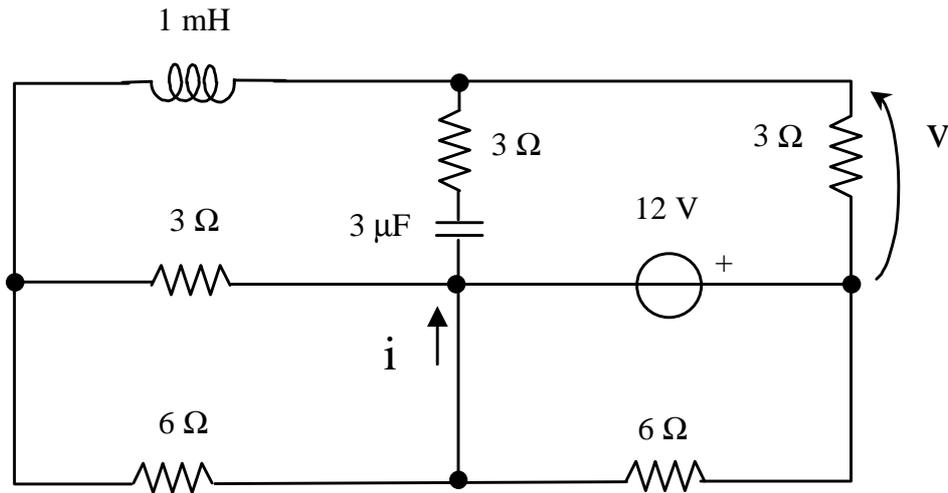


Nome:	Cognome:	Vecchio Ordinamento / Nuovo Ordinamento
-------	----------	--

1. Il circuito è in regime stazionario. Calcolare:

- la corrente  $i$ .....
- l'energia elettrostatica nel condensatore.....
- la tensione  $v$ .....
- la potenza erogata dal generatore.....



2. Calcolare:

- il fattore di potenza del carico  $U_1$ .....
- il fattore di potenza del carico  $U_2$ .....
- il fattore di potenza del carico  $U = U_1 + U_2$ . .....

