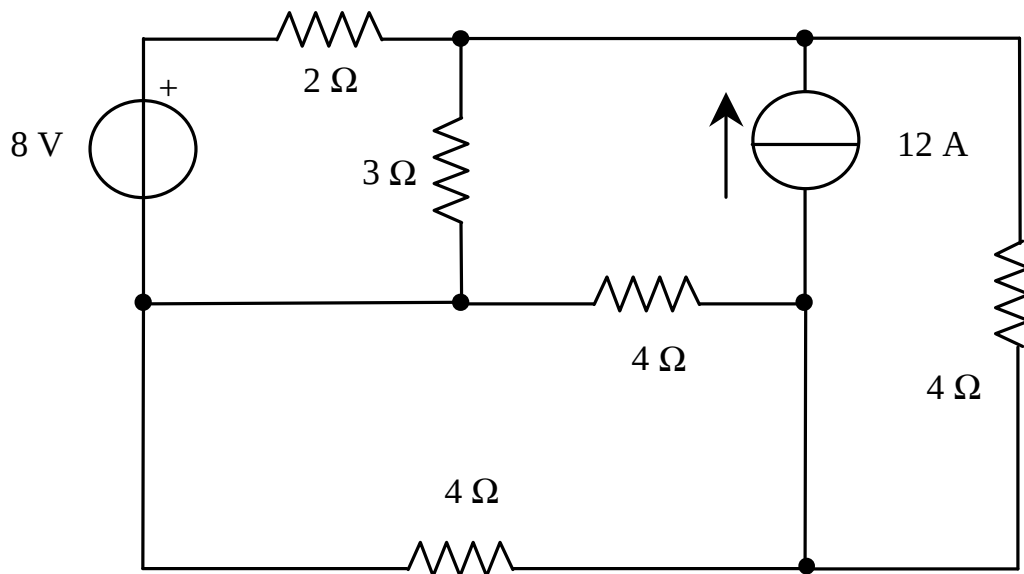



Nome:	Cognome:	Vecchio Ordinamento / Nuovo Ordinamento
-------	----------	--

1. Calcolare la potenza erogata dal generatore di corrente



$P =$

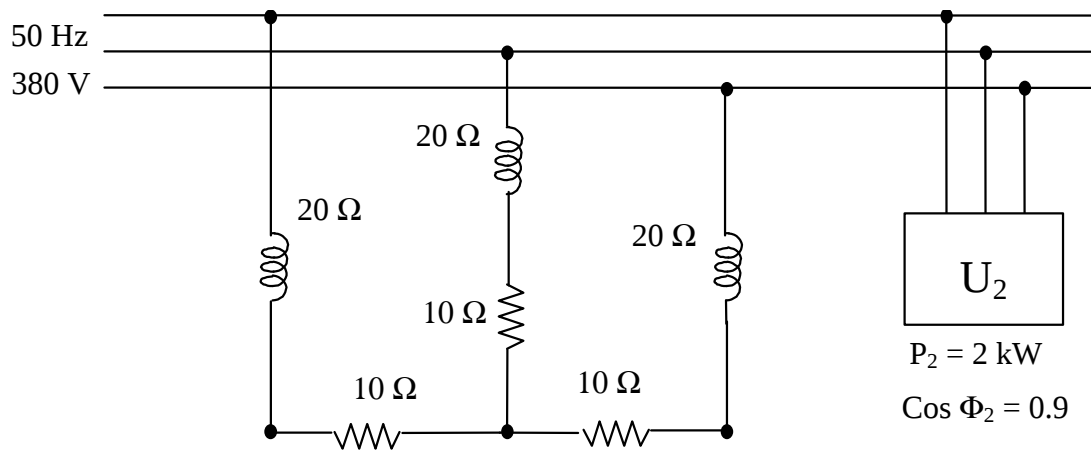2. Calcolare la capacità necessaria a rifasare a $\cos \Phi = 1$ l'utilizzatore $U = U_1 + U_2$ con una terna di condensatori a triangolo.



$\Phi_2 > 0$

U_1

$C_{\Delta} =$