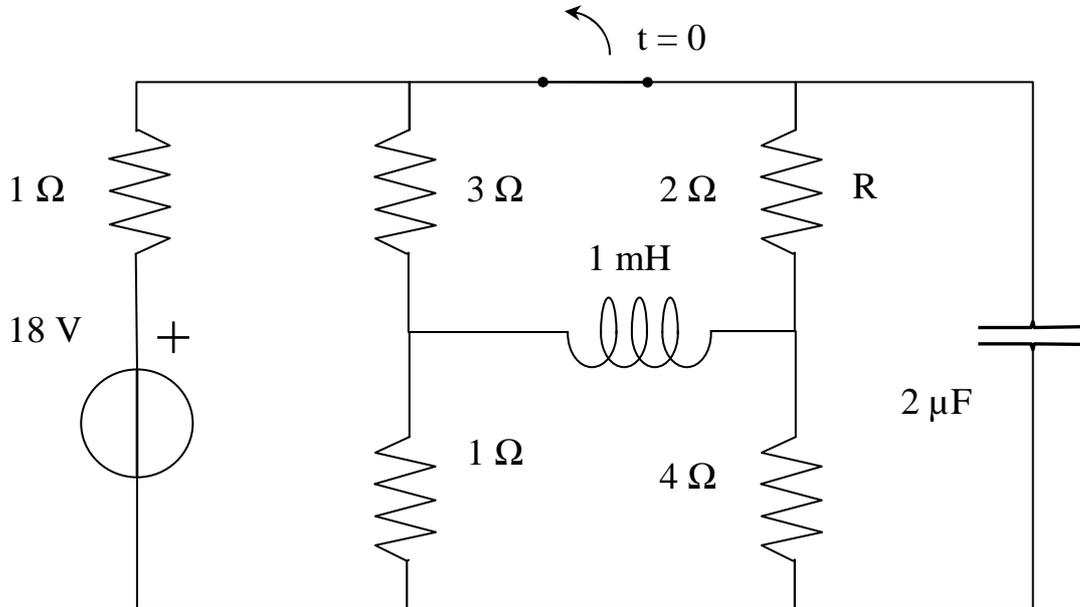


Il circuito è in regime stazionario per $t < 0$. Calcolare:

- la tensione sull'induttore per $t = 0^+$
- la corrente sul condensatore per $t = 0^+$
- la potenza erogata dal generatore di tensione per $t = 0^+$



Il circuito è in regime in regime sinusoidale alla frequenza $f = 50$ Hz. Calcolare:

- il valore efficace e la fase (in gradi) della corrente i
- la potenza reattiva erogata dal generatore di tensione
- la potenza reattiva assorbita dall'induttore L
- la potenza attiva assorbita dal resistore R

