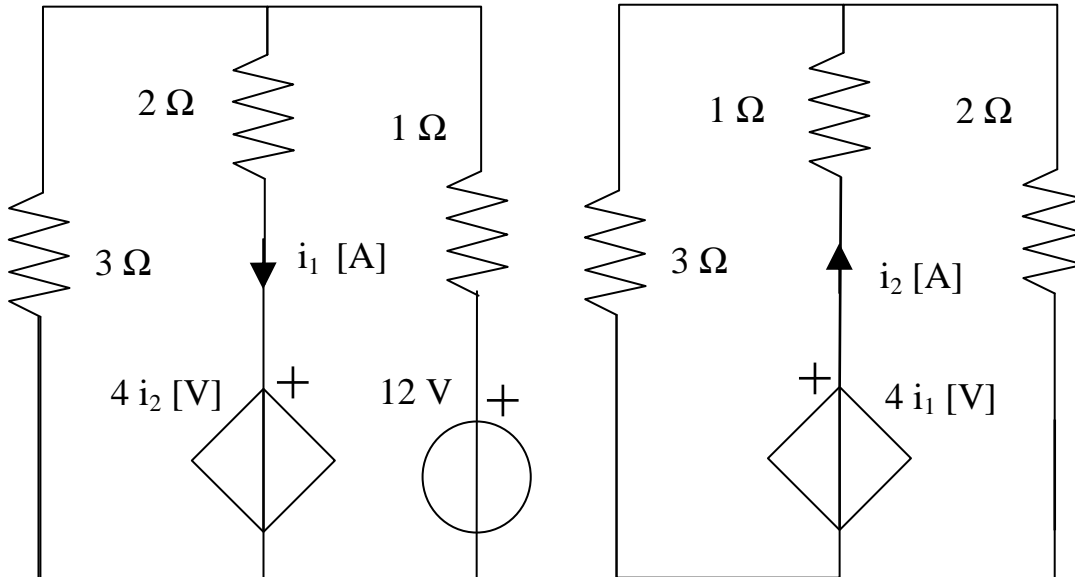


Il circuito in figura è in regime stazionario. Determinare:

- Le correnti  $i_1$  ed  $i_2$ .....
- La potenza erogata dal generatore indipendente .....



**Il circuito è in regime in regime sinusoidale permanente alla frequenza  $f = 60$  Hz. Calcolare:**

- il valore efficace della corrente  $i$  .....
- la potenza attiva assorbita dal resistore  $R$  .....
- la potenza attiva erogata dal generatore di tensione .....
- la potenza reattiva assorbita dal condensatore .....

