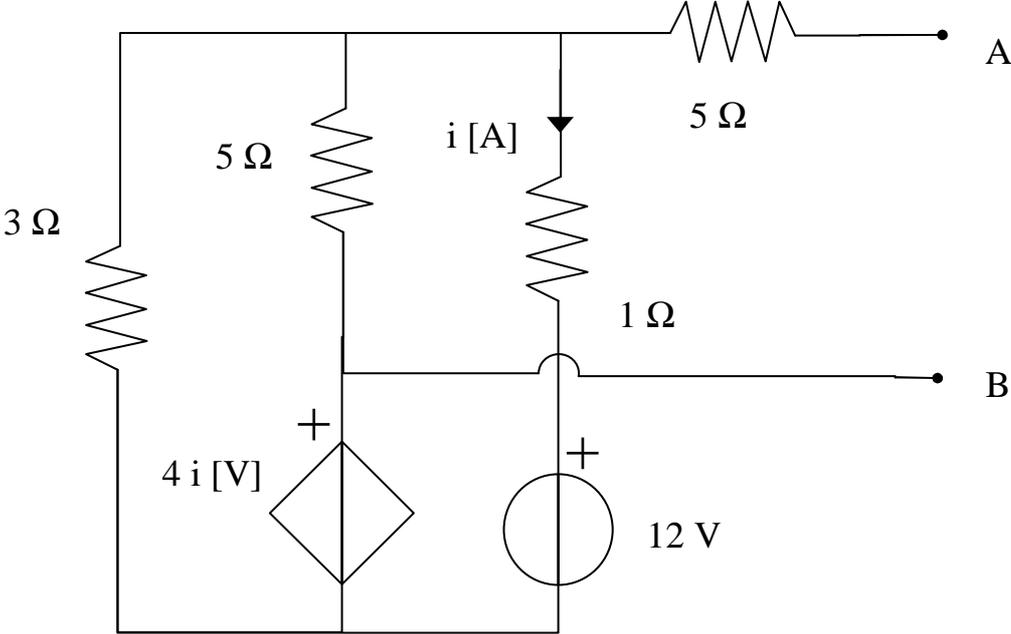


Determinare il bipolo di Thevenin equivalente a quello in figura, tra i terminali A(+) e B(-).

- Tensione equivalente.....
- Resistenza equivalente .....



Il circuito è in regime in regime sinusoidale a frequenza 50 Hz. La tensione impressa dal generatore ha valore efficace 220 V e fase zero. Calcolare:

- il valore efficace e la fase (in gradi) della corrente  $i$  .....
- la potenza attiva assorbita dal resistore R .....
- la potenza attiva erogata dal generatore di tensione .....
- la potenza reattiva assorbita dal condensatore .....

