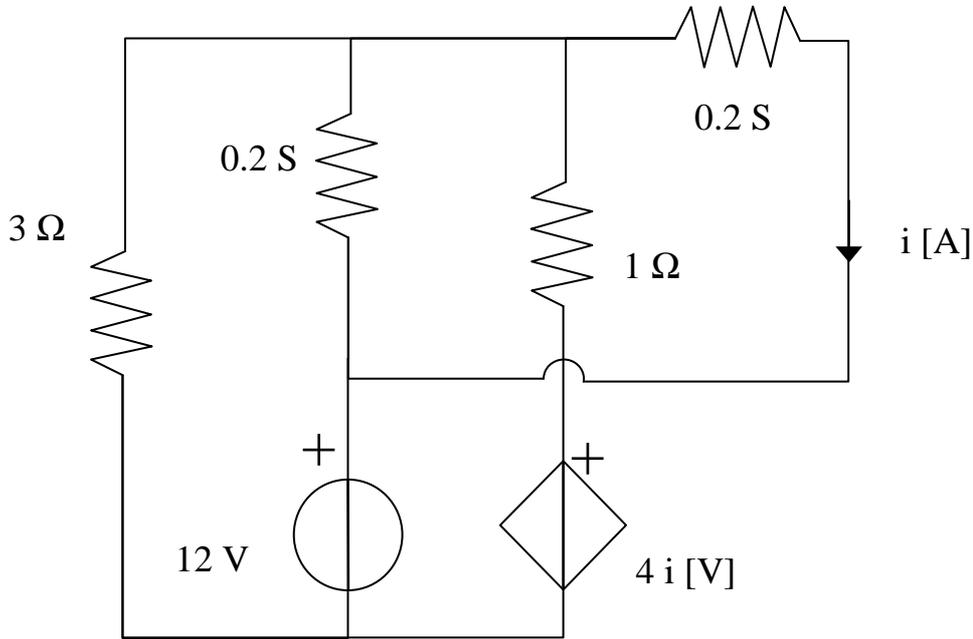


Il circuito in figura è in regime stazionario. Determinare:

- La corrente i
- La potenza erogata dal generatore indipendente
- La potenza erogata dal generatore pilotato.....



Il circuito è in regime sinusoidale a frequenza 60 Hz. La tensione impressa dal generatore ha valore efficace 220 V e fase zero. Calcolare:

- il valore efficace e la fase (in gradi) della corrente i
- le potenze attiva e reattiva erogate dal generatore di tensione
- la potenza reattiva assorbita dal condensatore

