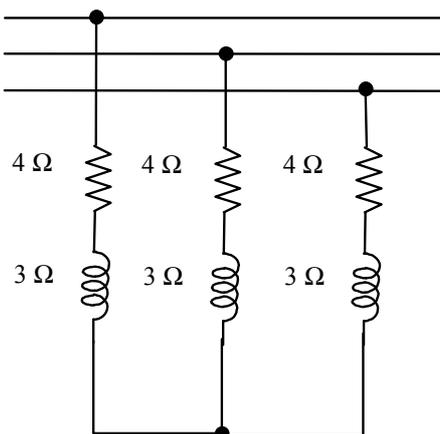


Esercizi sui sistemi trifase

Esercizio 1: Calcolare la potenza attiva e la potenza reattiva assorbite dal carico di figura ed il valore efficace della corrente su ogni fase. Il carico è alimentato da una rete trifase (in regime sinusoidale permanente) simmetrica diretta con un valore efficace della tensione concatenata pari a 380 V alla frequenza di 50 Hz.

Nota: sullo schema del circuito sono riportati direttamente i valori delle reattanze associate agli induttori (ωL) alla frequenza di funzionamento.



Soluzione:

$$P = 23.1 \text{ kW}$$


$$Q = 17.3 \text{ kVAr}$$

Assorbite

$$|I_1| = |I_2| = |I_3| = 44 \text{ A}$$

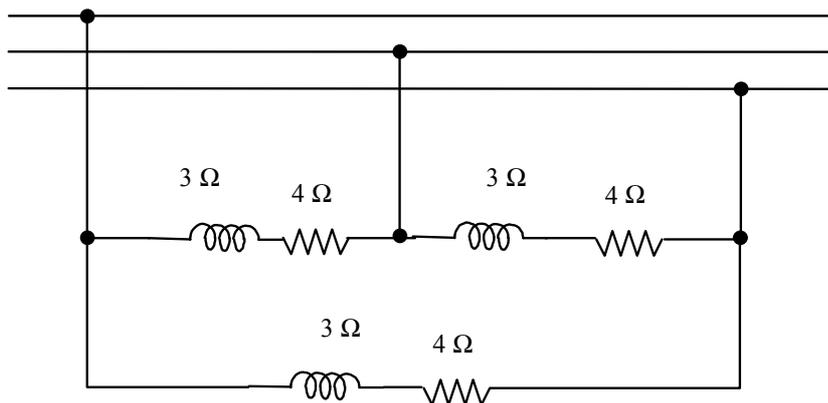Esercizio 2: Calcolare la potenza attiva e la potenza reattiva assorbite dal carico di figura ed il valore efficace delle correnti di linea. Il carico è alimentato da una rete trifase (in regime sinusoidale permanente) simmetrica diretta con un valore efficace della tensione concatenata pari a 380 V alla frequenza di 50 Hz.

Nota: sullo schema del circuito sono riportati direttamente i valori delle reattanze associate agli induttori (ωL) alla frequenza di funzionamento.



Soluzione:

$$P = 69.3 \text{ kW}$$


$$Q = 52 \text{ kVAr}$$

Assorbite

$$|I_1| = |I_2| = |I_3| = 132 \text{ A}$$

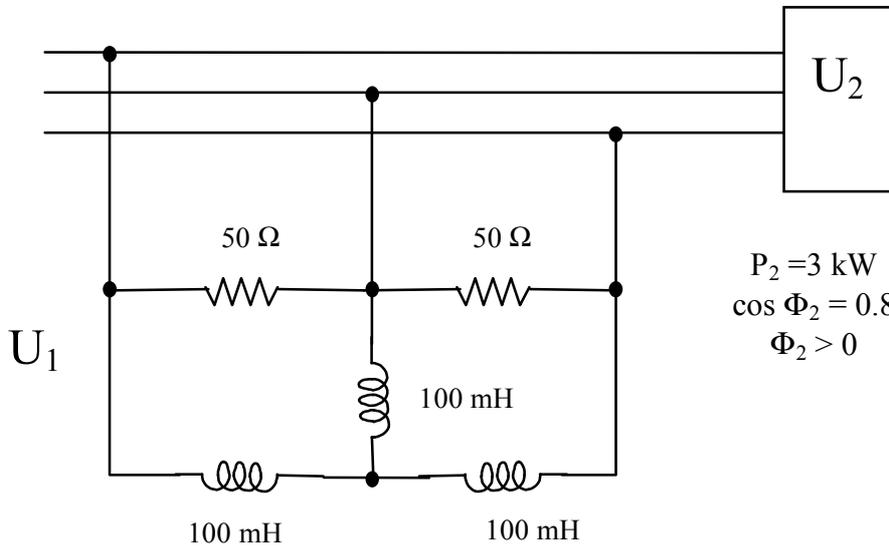Esercizio 3: Rifasare a $\cos \Phi = 1$ il carico $U_1 + U_2$ con un banco di condensatori a triangolo. Determinare la capacità C_Δ dei condensatori. I carichi sono alimentati da una rete trifase (in regime sinusoidale permanente) simmetrica diretta con un valore efficace della tensione concatenata pari a 380 V alla frequenza di 50 Hz.

Suggerimento: si noti che i due resistori sono direttamente sottoposti alla tensione concatenata.



$$P_2 = 3 \text{ kW}$$

$$\cos \Phi_2 = 0.8$$


$$\Phi_2 > 0$$

Soluzione:

$$C_\Delta = 50.3 \text{ } \mu\text{F}$$

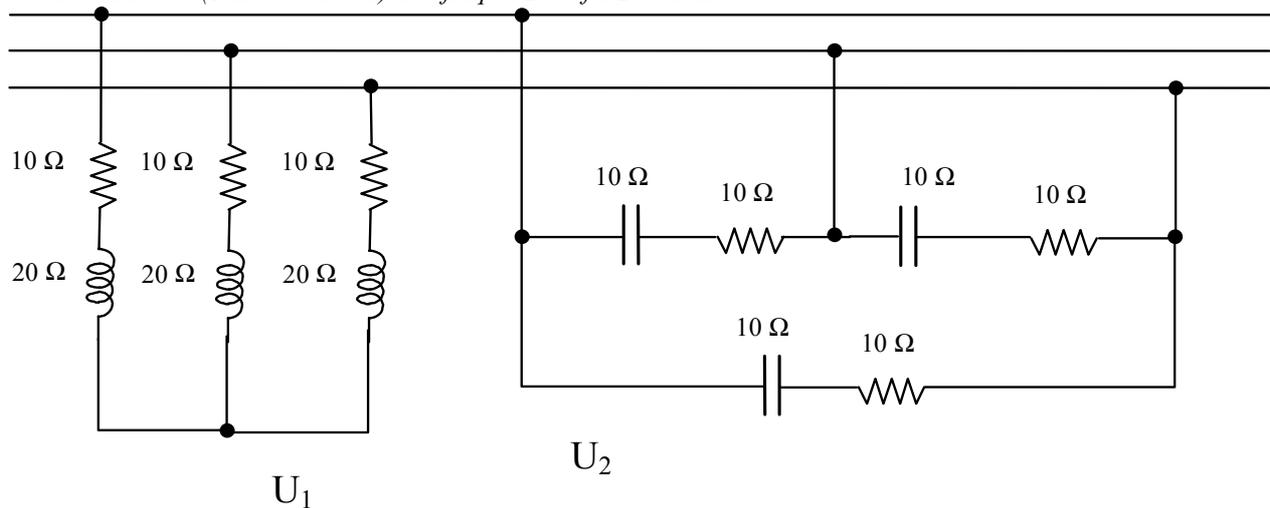Esercizio 4: Calcolare i fattori di potenza del carico U_1 , del carico U_2 e del carico $U = U_1 + U_2$. I carichi sono alimentati da una rete trifase (in regime sinusoidale permanente) simmetrica diretta.

Nota: sullo schema del circuito sono riportati direttamente i valori delle reattanze associate agli induttori (ωL) ed ai condensatori ($1/\omega C$ in modulo) alla frequenza di funzionamento.



Soluzione

$$\cos \Phi_1 = 0.45$$


$$\cos \Phi_2 = 0.71$$

$$\cos \Phi = 0.84$$

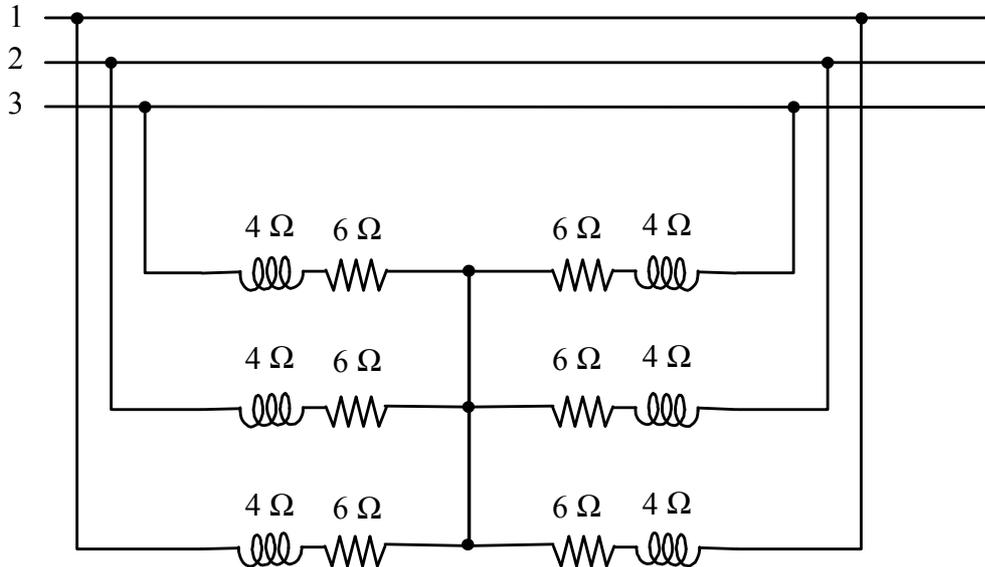Esercizio 5: Calcolare il fattore di potenza del carico illustrato. La rete trifase (in regime sinusoidale permanente) è simmetrica diretta.

Nota: sullo schema del circuito sono riportati direttamente i valori delle reattanze associate agli induttori (ωL) alla frequenza di funzionamento.

Suggerimento: semplificare il circuito notando che i rami delle due stelle sono a due a due collegati in parallelo.




Soluzione:

$$\cos \Phi = 0.832$$

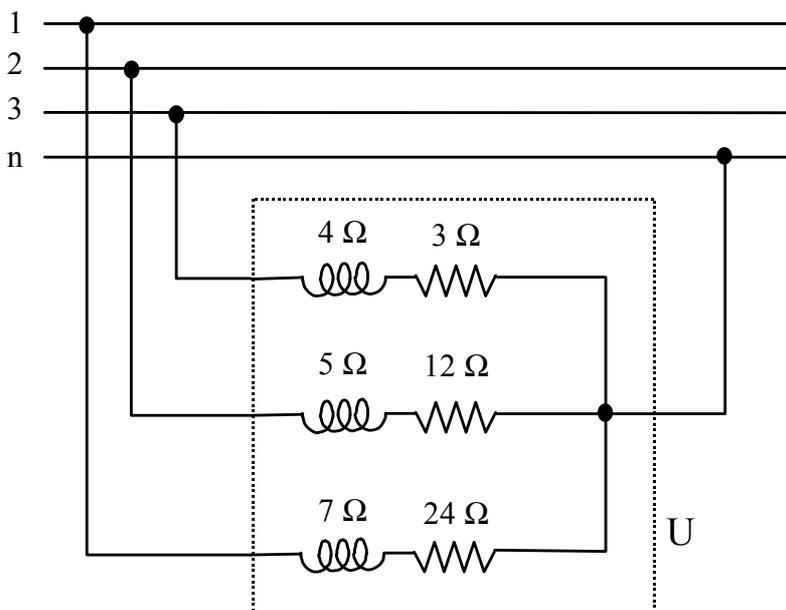Esercizio 6: Calcolare i valori efficaci delle correnti su ogni fase del carico di figura; calcolare la potenza attiva e la potenza reattiva assorbite; calcolare il fattore di potenza. La rete trifase con neutro (in regime sinusoidale permanente) è simmetrica diretta con un valore efficace della tensione concatenata pari a 380 V alla frequenza di 50 Hz.

Nota: sullo schema del circuito sono riportati direttamente i valori delle reattanze associate agli induttori (ωL) alla frequenza di funzionamento.



Soluzione:

$$\begin{aligned} |I_1| &= 8.8 \text{ A} \\ |I_2| &= 16.9 \text{ A} \\ |I_3| &= 44 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= 11.1 \text{ kW} \\ Q &= 9.7 \text{ kVAr} \\ &\text{Assorbite} \end{aligned}$$

$$\cos \Phi = 0.75$$