


<b>Nome:</b>	<b>Cognome:</b>	<b>Matricola:</b>
--------------	-----------------	-------------------

Con riferimento al circuito in figura

- Calcolare la costante di tempo.....

Inoltre, assumendo che il circuito sia in regime stazionario

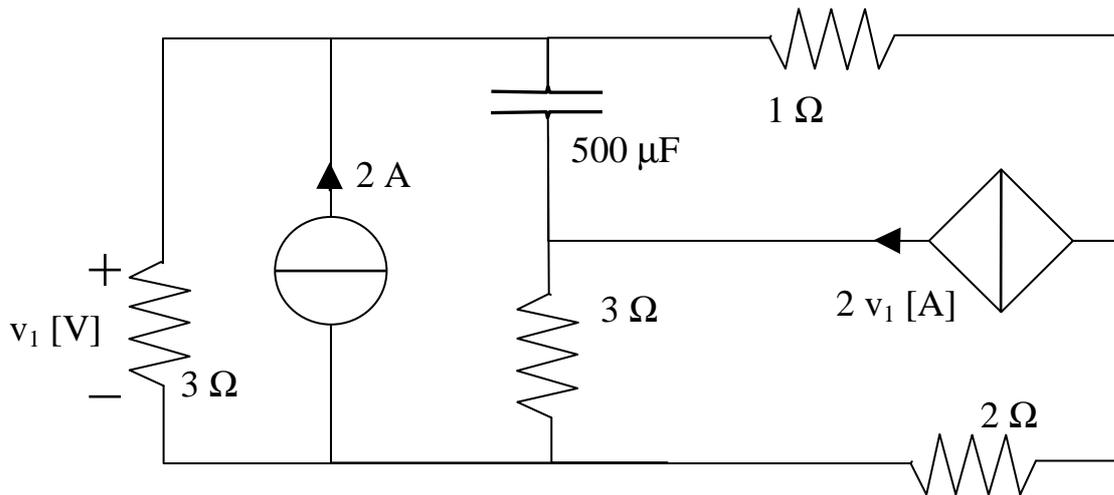- Calcolare l'energia nel condensatore.....
- Calcolare la potenza erogata dal generatore indipendente .....
- Calcolare la potenza erogata dal generatore pilotato.....



Un carico trifase  $U_1$ , collegato ad una linea trifase che rende disponibile una terna di tensioni concatenate simmetrica e diretta (frequenza 50 Hz, valore efficace 380 V), è costituito da tre impedenze uguali collegate a triangolo. Ciascuna impedenza del carico è costituita come in figura. Calcolare:

- Il valore efficace della corrente circolante su ogni resistore. ....
- la potenza attiva assorbita dal carico  $U_1$ . ....

Sulla stessa linea trifase è presente anche un carico ohmico-induttivo  $U_2$  che assorbe una potenza attiva di 3 kW con un fattore di potenza 0.81. Determinare:

- il fattore di potenza del carico  $U = U_1 + U_2$  .....
- la capacità necessaria a rifasare l'utilizzatore  $U = U_1 + U_2$  a  $\cos \Phi = 0.9$  con una terna di condensatori a stella.....

