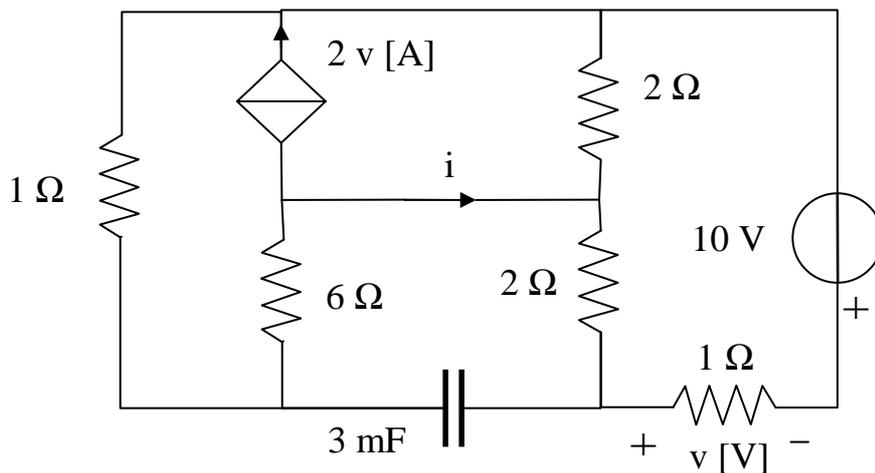


<b>Nome:</b>	<b>Cognome:</b>	<b>Matricola:</b>
--------------	-----------------	-------------------

**Il circuito è in regime stazionario.** Calcolare:

- la corrente  $i$ .....
- l'energia nel condensatore.....
- la potenza erogata dal generatore di tensione.....
- la potenza erogata dal generatore di corrente.....



**Il circuito è in regime sinusoidale** alla frequenza  $f = 50$  Hz. Calcolare:

- il valore efficace e la fase (in gradi) della corrente  $i$ .....
- la potenza attiva assorbita dal resistore  $R$ .....
- la potenza attiva erogata dal generatore di tensione  $E$ .....
- la potenza reattiva assorbita dall'induttore  $L$ .....

