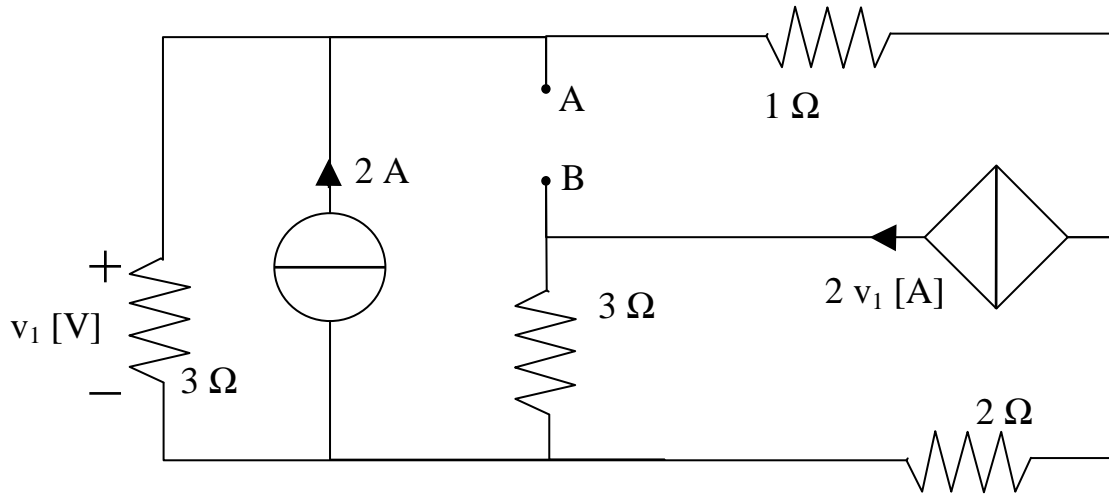


<b>Nome:</b>	<b>Cognome:</b>	<b>Matricola:</b>
--------------	-----------------	-------------------

Determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo in figura, tra i terminali A (+) e B (-).

- Tensione equivalente.....
- Resistenza equivalente .....



Con riferimento al circuito in figura

- Calcolare le costanti di tempo .....

Inoltre, assumendo che il circuito sia in regime sinusoidale alla frequenza di 50 Hz e che il valore efficace della tensione impressa dal generatore sia 220 V

- Calcolare le potenze (attiva e reattiva) erogata dal generatore.....
- Calcolare la potenza reattiva assorbita da L.....
- Calcolare la potenza attiva assorbita da R.....

