


Esercizi di Elettrotecnica

Doppi bipoli resistivi

www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm

(versione del 13-5-2008)

Esercizio n. 1

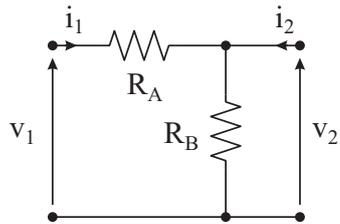

$$R_A = 5 \Omega$$

$$R_B = 10 \Omega$$


Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice di conduttanza.

Risultati

$$r_{11} = 15 \Omega \quad r_{12} = r_{21} = 10 \Omega \quad r_{22} = 10 \Omega$$

$$g_{11} = 0.2 \text{ S} \quad g_{12} = g_{21} = -0.2 \text{ S} \quad g_{22} = 0.3 \text{ S}$$

Esercizio n. 2

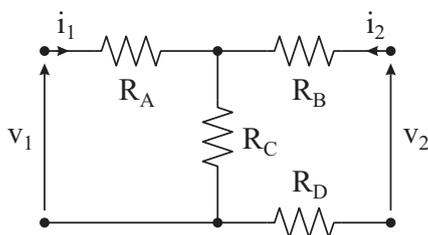

$$R_A = 2 \Omega$$

$$R_B = 2 \Omega$$

$$R_C = 2 \Omega$$

$$R_D = 2 \Omega$$


Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice di conduttanza.

Risultati

$$r_{11} = 4 \Omega \quad r_{12} = r_{21} = 2 \Omega \quad r_{22} = 6 \Omega$$

$$g_{11} = 0.3 \text{ S} \quad g_{12} = g_{21} = -0.1 \text{ S} \quad g_{22} = 0.2 \text{ S}$$

Esercizio n. 3

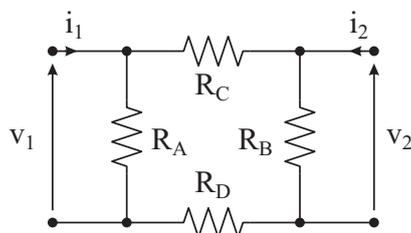

$$R_A = 5 \Omega$$

$$R_B = 10 \Omega$$

$$R_C = 4 \Omega$$

$$R_D = 6 \Omega$$


Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice di conduttanza.

Risultati

$$r_{11} = 4 \Omega \quad r_{12} = r_{21} = 2 \Omega \quad r_{22} = 6 \Omega$$

$$g_{11} = 0.3 \text{ S} \quad g_{12} = g_{21} = -0.1 \text{ S} \quad g_{22} = 0.2 \text{ S}$$

Esercizio n. 4

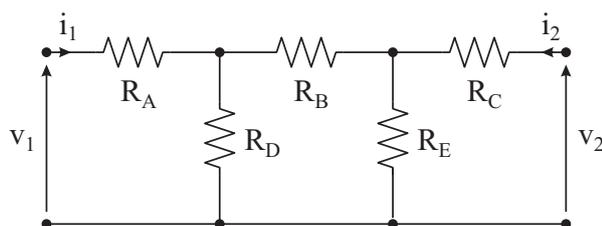

$$R_A = 30 \Omega$$

$$R_B = 30 \Omega$$

$$R_C = 30 \Omega$$

$$R_D = 30 \Omega$$


$$R_E = 30 \Omega$$

Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice ibrida.

Risultati

$$r_{11} = r_{22} = 50 \, \Omega \quad r_{12} = r_{21} = 10 \, \Omega$$

$$h_{11} = 48 \, \Omega \quad h_{12} = 0.2 \quad h_{21} = -0.2 \quad h_{22} = 0.02 \, \text{S}$$

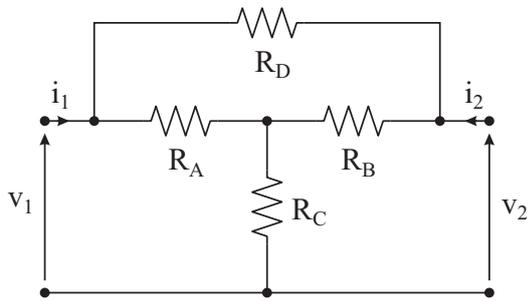Esercizio n. 5

$$R_A = 4 \, \Omega$$

$$R_B = 4 \, \Omega$$


$$R_C = 3 \, \Omega$$

$$R_D = 8 \, \Omega$$

Determinare i coefficienti della matrice di resistenza.

Risultati

$$r_{11} = r_{22} = 6 \, \Omega \quad r_{12} = r_{21} = 4 \, \Omega$$

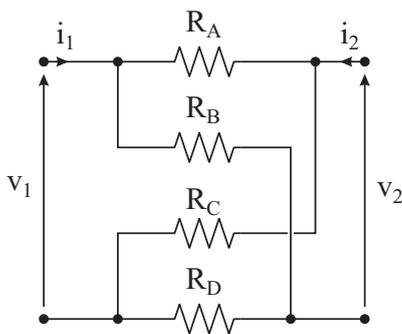Esercizio n. 6

$$R_A = 20 \, \Omega$$

$$R_B = 30 \, \Omega$$

$$R_C = 40 \, \Omega$$


$$R_D = 10 \, \Omega$$

Determinare i coefficienti della matrice di resistenza.

Risultati

$$r_{11} = 24 \, \Omega \quad r_{12} = r_{21} = 10 \, \Omega \quad r_{22} = 25 \, \Omega$$

$$h_{11} = 20 \, \Omega \quad h_{12} = 0.4 \quad h_{21} = -0.4 \quad h_{22} = 0.04 \, \text{S}$$

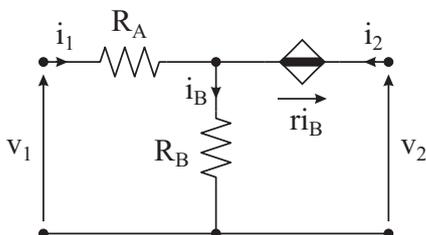Esercizio n. 7

$$R_A = 4 \, \Omega$$

$$R_B = 2 \, \Omega$$

$$r = 3 \, \Omega$$


Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice ibrida.

Risultati

$$r_{11} = 6 \, \Omega \quad r_{12} = 2 \, \Omega \quad r_{21} = 5 \, \Omega \quad r_{22} = 5 \, \Omega$$

$$h_{11} = 4 \, \Omega \quad h_{12} = 0.4 \quad h_{21} = -1 \quad h_{22} = 0.2 \, \text{S}$$

Esercizio n. 8

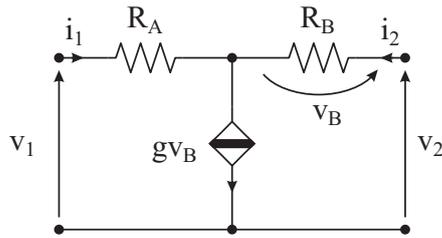


$$\begin{aligned} R_A &= 2\Omega \\ R_B &= 6\Omega \\ g &= 0.25\text{ S} \end{aligned}$$

Determinare i coefficienti della matrice di conduttanza e della matrice ibrida.

Risultati

$g_{11} = -0.1\text{ S}$	$g_{12} = 0.1\text{ S}$	$g_{21} = -0.2\text{ S}$	$g_{22} = 0.2\text{ S}$
$h_{11} = -10\Omega$	$h_{12} = 1$	$h_{21} = 2$	$h_{22} = 0\text{ S}$

Esercizio n. 9

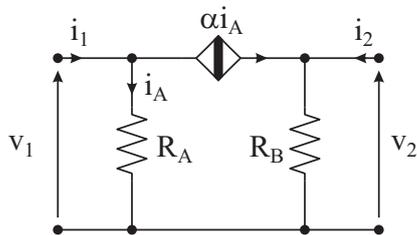


$$\begin{aligned} R_A &= 10\Omega \\ R_B &= 5\Omega \\ \alpha &= 4 \end{aligned}$$

Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice ibrida.

Risultati

$r_{11} = 5\Omega$	$r_{12} = 0\Omega$	$r_{21} = 4\Omega$	$r_{22} = 5\Omega$
$h_{11} = 5\Omega$	$h_{12} = 0$	$h_{21} = -0.8$	$h_{22} = 0.2\text{ S}$

Esercizio n. 10

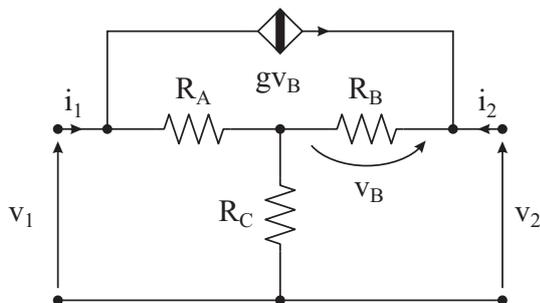


$$R_A = R_B = R_C = R$$

Determinare i coefficienti della matrice di conduttanza e della matrice ibrida.

Risultati

$g_{11} = (2-gR)/(3R)\text{ S}$	$g_{12} = (2gR-1)/(3R)\text{ S}$	$g_{21} = (gR-1)/(3R)\text{ S}$	$g_{22} = (2+gR)/(3R)\text{ S}$
$h_{11} = 3R/(2-gR)\Omega$	$h_{12} = (1-2gR)/(2-gR)$	$h_{21} = (1-gR)/(gR-2)$	$h_{22} = (1-2gR)/(R(2-gR))\text{ S}$

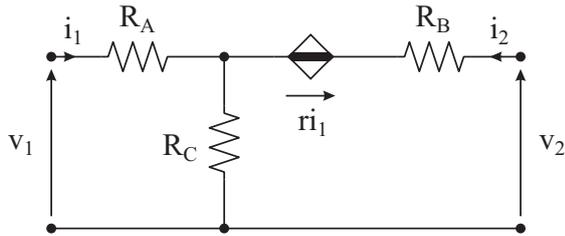
Esercizio n. 11

$$\begin{aligned} R_A &= 4 \Omega \\ R_B &= 2 \Omega \\ R_C &= 2 \Omega \\ r &= 4 \Omega \end{aligned}$$

Determinare i coefficienti della matrice di resistenza e della matrice ibrida.

Risultati

$$\begin{array}{cccc} r_{11} = 6 \Omega & r_{12} = 2 \Omega & r_{21} = 6 \Omega & r_{22} = 4 \Omega \\ h_{11} = 3 \Omega & h_{12} = 0.5 & h_{21} = -1.5 & h_{22} = 0.25 \text{ S} \end{array}$$

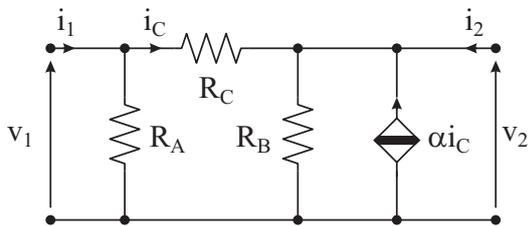
Esercizio n. 12

$$R_A = R_B = R_C = R$$

Determinare i coefficienti della matrice di conduttanza e della matrice ibrida.

Risultati

$$\begin{array}{cccc} g_{11} = 2/R \text{ S} & g_{12} = -1/R \text{ S} & g_{21} = -(1+\alpha)/R \text{ S} & g_{22} = (2+\alpha)/R \text{ S} \\ h_{11} = R/2 \Omega & h_{12} = 1/2 & h_{21} = -(1+\alpha)/2 & h_{22} = (3+\alpha)/(2R) \text{ S} \end{array}$$

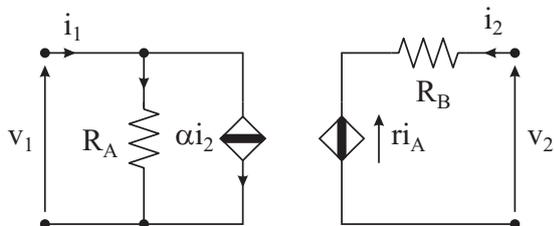Esercizio n. 13


$$\begin{aligned} R_A &= 2 \Omega \\ R_B &= 4 \Omega \\ r &= 4 \Omega \\ \alpha &= 0.5 \end{aligned}$$

Determinare i coefficienti della matrice di conduttanza e della matrice ibrida.

Risultati

$$\begin{array}{cccc} g_{11} = 0.25 \text{ S} & g_{12} = 0.125 \text{ S} & g_{21} = -0.5 \text{ S} & g_{22} = 0.25 \text{ S} \\ h_{11} = 4 \Omega & h_{12} = -0.5 & h_{21} = -2 & h_{22} = 0.5 \text{ S} \end{array}$$

Esercizio n. 14

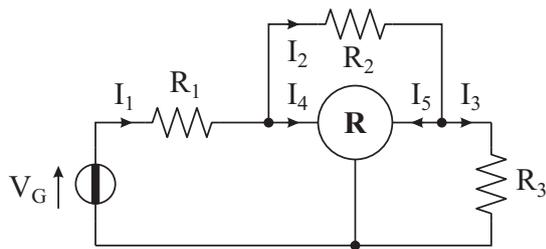


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 5 \, \Omega \\
 R_2 &= 4 \, \Omega \\
 R_3 &= 2 \, \Omega \\
 \mathbf{R} &= \begin{bmatrix} 32 & 3 \\ 20 & 2 \end{bmatrix} \, (\Omega) \\
 V_G &= 35 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Determinare le correnti indicate.

Risultati

$$I_1 = 3 \, \text{A} \quad I_2 = 2 \, \text{A} \quad I_3 = 6 \, \text{A} \quad I_4 = 1 \, \text{A} \quad I_5 = -4 \, \text{A}$$

Esercizio n. 15

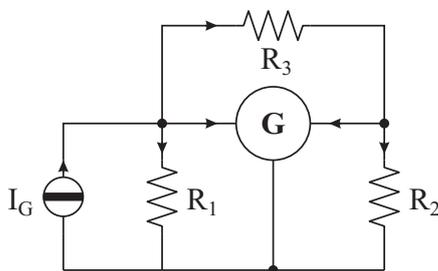


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 40 \, \Omega \\
 R_2 &= 5 \, \Omega \\
 R_3 &= 10 \, \Omega \\
 \mathbf{G} &= \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ -0.5 & 0.1 \end{bmatrix} \, (\text{S}) \\
 I_G &= 3 \, \text{A}
 \end{aligned}$$

Determinare le tensioni dei resistori.

Risultati

$$V_1 = 8 \, \text{V} \quad V_2 = 12 \, \text{V} \quad V_3 = -4 \, \text{V}$$

Esercizio n. 16

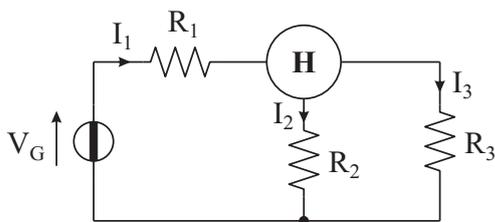


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10 \, \Omega \\
 R_2 &= 5 \, \Omega \\
 R_3 &= 5 \, \Omega \\
 \mathbf{H} &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -12.5 & 0.5 \end{bmatrix} \\
 V_G &= 15 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Determinare le correnti dei resistori.

Risultati

$$I_1 = 2 \, \text{A} \quad I_2 = -3 \, \text{A} \quad I_3 = 5 \, \text{A}$$

Esercizio n. 17

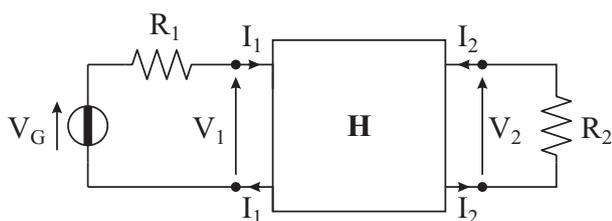


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 6 \, \Omega \\
 R_2 &= 4 \, \Omega \\
 \mathbf{H} &= \begin{bmatrix} 6 & -0.5 \\ -6 & 0.125 \end{bmatrix} \\
 V_G &= 4 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Determinare le tensioni V_1 e V_2 .

Risultati

$$V_1 = -2 \, \text{V} \quad V_2 = 16 \, \text{V}$$

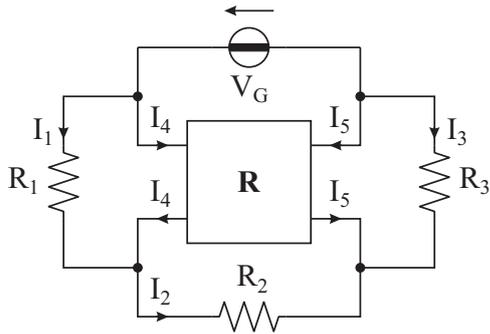
Esercizio n. 18

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 5 \, \Omega \\
 R_2 &= 5 \, \Omega \\
 R_3 &= 5 \, \Omega \\
 \mathbf{R} &= \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} \quad (\Omega) \\
 V_G &= 80 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Determinare le correnti indicate.

Risultati

$$I_1 = 3 \, \text{A} \quad I_2 = 9 \, \text{A} \quad I_3 = -4 \, \text{A} \quad I_4 = 6 \, \text{A} \quad I_5 = -5 \, \text{A}$$

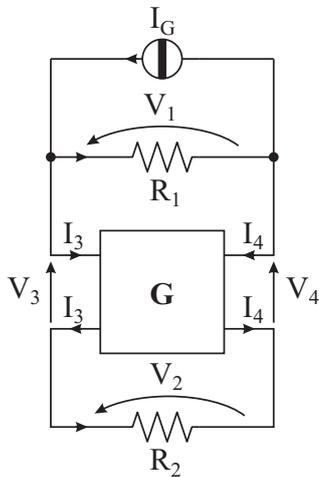
Esercizio n. 19

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 6 \, \Omega \\
 R_2 &= 4 \, \Omega \\
 \mathbf{G} &= \begin{bmatrix} 0.5 & 0.25 \\ -1.5 & 0.25 \end{bmatrix} \quad (\text{S}) \\
 I_G &= 6 \, \text{A}
 \end{aligned}$$

Determinare le tensioni indicate.

Risultati

$$V_1 = 12 \, \text{V} \quad V_2 = 16 \, \text{V} \quad V_3 = 4 \, \text{V} \quad V_4 = 8 \, \text{V}$$

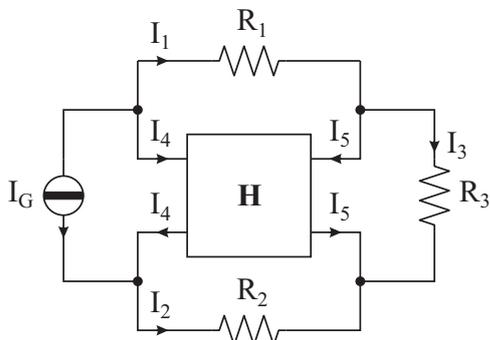Esercizio n. 20

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 2 \, \Omega \\
 R_2 &= 5 \, \Omega \\
 R_3 &= 12 \, \Omega \\
 \mathbf{H} &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -8 & 0.125 \end{bmatrix} \\
 I_G &= 2 \, \text{A}
 \end{aligned}$$

Determinare le correnti indicate.

Risultati

$$I_1 = -3 \, \text{A} \quad I_2 = 3 \, \text{A} \quad I_3 = 2 \, \text{A} \quad I_4 = 1 \, \text{A} \quad I_5 = -5 \, \text{A}$$