
Esercizi di Elettrotecnica

Circuiti in corrente continua Parte 3

Bipoli equivalenti di Thévenin e Norton

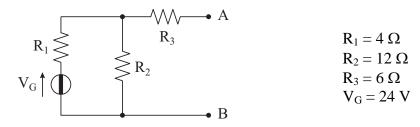


Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

$$V_0 = 18 \text{ V} \qquad \qquad R_{eq} = 9 \Omega \qquad \qquad I_{cc} = 2 \text{ A}$$

Esercizio n. 2

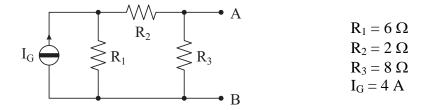


Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati


$$V_0 = 12 \text{ V} \qquad \qquad R_{eq} = 4 \Omega \qquad \qquad I_{cc} = 3 \text{ A}$$

Esercizio n. 3

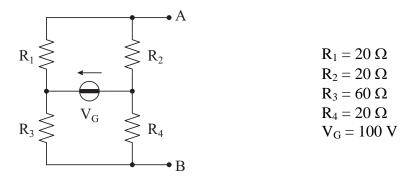

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
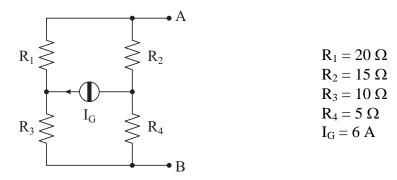
$$\underline{V_0 = 25 \text{ V}} \qquad \qquad R_{eq} = 25 \text{ }\Omega \qquad \qquad I_{cc} = 1 \text{ }A$$



Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 6 V$$

$$R_{eq} = 12 \Omega$$

$$I_{cc} = 0.5 A$$

Esercizio n. 5

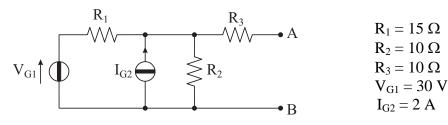

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 24 V$$

$$R_{eq} = 16 \Omega$$

$$I_{cc} = 1.5 \text{ A}$$

Esercizio n. 6

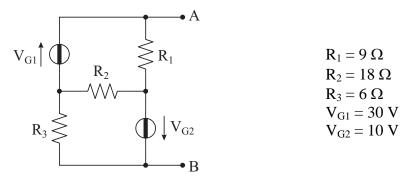


Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

$$V_0 = 15 \text{ V}$$

$$R_{eq} = 3 \Omega$$

$$I_{cc} = 5 A$$

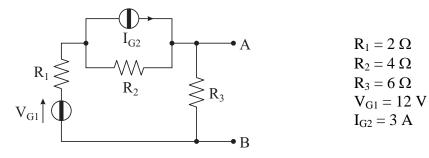


Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

$$V_0 = 12 \text{ V} \qquad \qquad R_{eq} = 3 \Omega$$

$$I_{cc} = 4 A$$

Esercizio n. 8

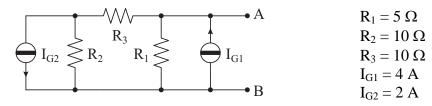

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 12\ V$$

$$R_{eq} = 4 \Omega$$

$$I_{cc} = 3 A$$

Esercizio n. 9

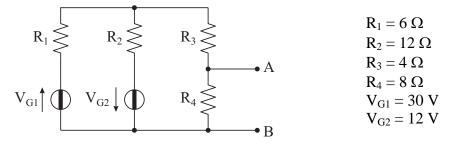


Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

$$V_0 = 8 V$$

$$R_{eq} = 4 \Omega$$

$$I_{cc} = 2 A$$

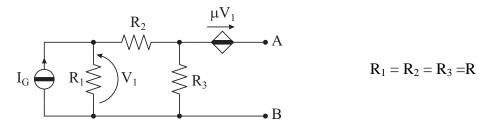


Noti R, μ e I_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

$$V_0 = R I_G (1 + 2 \mu) / 3 \qquad \qquad R_{eq} = R (2 + \mu) / 3 \qquad \qquad I_{cc} = I_G \; (1 + 2 \mu) / (2 + \mu)$$

Esercizio n. 11

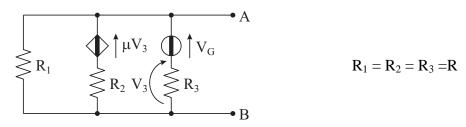


Noti R, μ e V_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

$$V_0 = V_G (1-\mu)/(3-\mu)$$
 $R_{eq} = R/(3-\mu)$ $I_{cc} = V_G (1-\mu)/R$

Esercizio n. 12

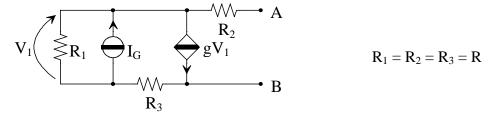


Noti R, g e I_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati


$$V_0 = RI_G(1-gR)/(1+gR) \qquad \quad R_{eq} = R(3+gR)/(1+gR) \qquad \quad I_{cc} = I_G(1-gR)/(3+gR)$$

Esercizio n. 13

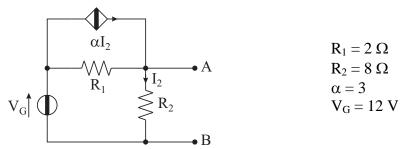

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
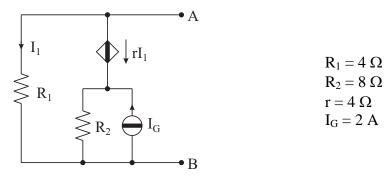
$$V_0 = 24 \text{ V} \qquad \qquad R_{eq} = 4 \Omega \qquad \qquad I_{cc} = 6 \text{ A}$$



Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 4 V$$

$$R_{eq} = 2 \Omega$$

$$I_{cc} = 2 A$$

Esercizio n. 15

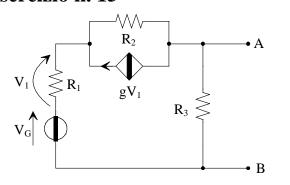

$$\begin{aligned} R_1 &= R \\ R_2 &= R_3 = 2R \end{aligned}$$

Noti R, g e V_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 2V_G/(5-2Rg)$$

$$R_{eq} = 2R(3-2Rg)/(5-2Rg)$$

$$I_{cc} = V_G/[R(3-2Rg)]$$

Esercizio n. 16

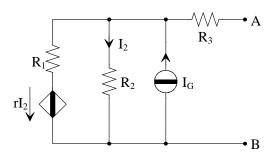


$$\begin{aligned} R_1 &= R \\ R_2 &= R_3 = 2R \end{aligned}$$

Noti R, r e I_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

$$V_0 = 2R^2I_G/(3R+r)$$

$$R_{eq} = 2R(4R + r)/(3R + r) \qquad \ I_{cc} = RI_G/(4R + r)$$

$$I_{cc} = RI_G/(4R+r)$$

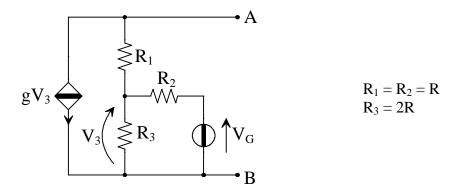


Noti R, g e V_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

$$V_0 = 2V_G(1-gR)/(3+2gR)$$
 $R_{eq} = 5R/(3+2gR)$ $I_{cc} = 2 V_G (1-gR)/5R$

Esercizio n. 18

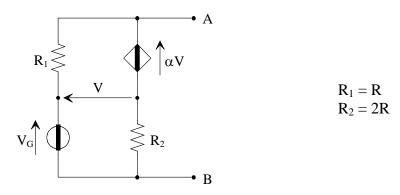


Noti R, α e V_G , determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati


$$V_0 = V_G(2-\alpha)/(3-2\alpha) \hspace{1cm} R_{eq} = 2R(1-\alpha)/(3-2\alpha) \hspace{1cm} I_{cc} = V_G(2-\alpha)/[2R(1-\alpha)]$$

Esercizio n. 19

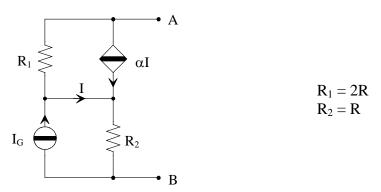

Noti R, α e I_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
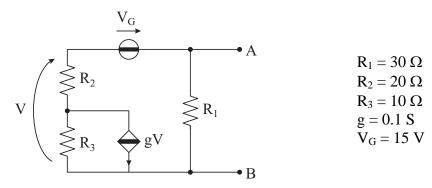
$$V_0 = RI_G(1-\alpha)/(1+\alpha) \hspace{1cm} R_{eq} = R(3+\alpha)/(1+\alpha) \hspace{1cm} I_{cc} = I_G(1-\alpha)/\left(3+\alpha\right)$$



Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 10 V$$

$$R_{eq}=10\;\Omega$$

$$I_{cc} = 1 A$$

Esercizio n. 21

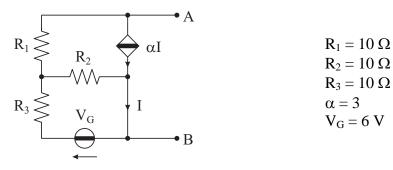

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 30 \text{ V}$$

$$R_{eq}=60\;\Omega$$

$$I_{cc} = 0.5 \text{ A}$$

Esercizio n. 22

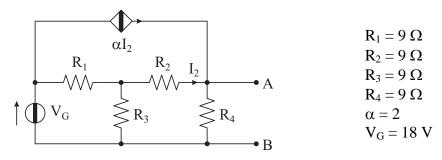


Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

$$V_0 = 6 V$$

$$R_{eq} = 3 \Omega$$

$$I_{cc} = 2 A$$

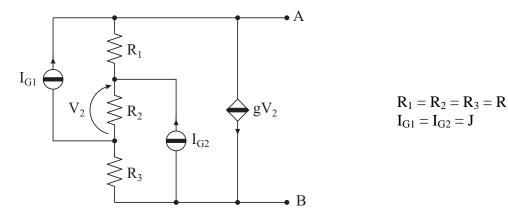


Noti R, g e J, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

 $V_0 = 2RJ(2-gR)/(1+gR)$ $R_{eq} = 3R/(1+gR)$ $I_{cc} = 2J(2-gR)/3$

Esercizio n. 24

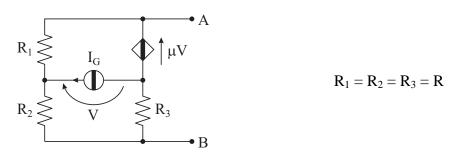


Noti R, μ, e I_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

 $V_0 = RI_G(1-2\mu)/(2\mu-3) \qquad R_{eq} = 2R(\mu-1)/(2\mu-3) \qquad I_{cc} = I_G(1-2\mu)/[2(\mu-1)]$

Esercizio n. 25

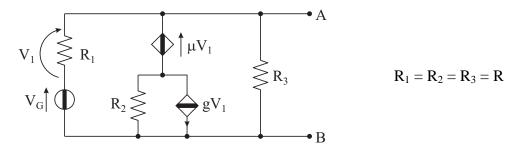

Noti R, μ, g, e V_G, determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

 $V_0 = V_G(gR - \mu + 1)/(gR - \mu + 3) \qquad \qquad R_{eq} = R/(gR - \mu + 3) \qquad I_{cc} = V_G(gR - \mu + 1)/R$