

# Transistore bipolare a giunzione (BJT)

[www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm](http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm)


(versione del 22-5-2012)

## Transistore bipolare a giunzione (BJT)

- Il **transistore bipolare a giunzione** è un dispositivo costituito da un cristallo semiconduttore suddiviso in tre regioni
  - ◆ Il dispositivo è detto *bipolare* perché il suo funzionamento si basa su portatori di carica di entrambe le polarità, mentre sono detti *unipolari* i dispositivi nei quali la corrente è costituita da portatori di carica di un solo tipo
- Nelle due regioni alle estremità opposte del cristallo, dette **emettitore** (E) e **collettore** (C), vengono introdotti droganti dello stesso tipo
- Nella regione centrale, detta **base** (B), vengono introdotti droganti del tipo opposto
- In questo modo si formano due giunzioni pn
  - ◆ base-emettitore (BE)
  - ◆ base-collettore (BC)
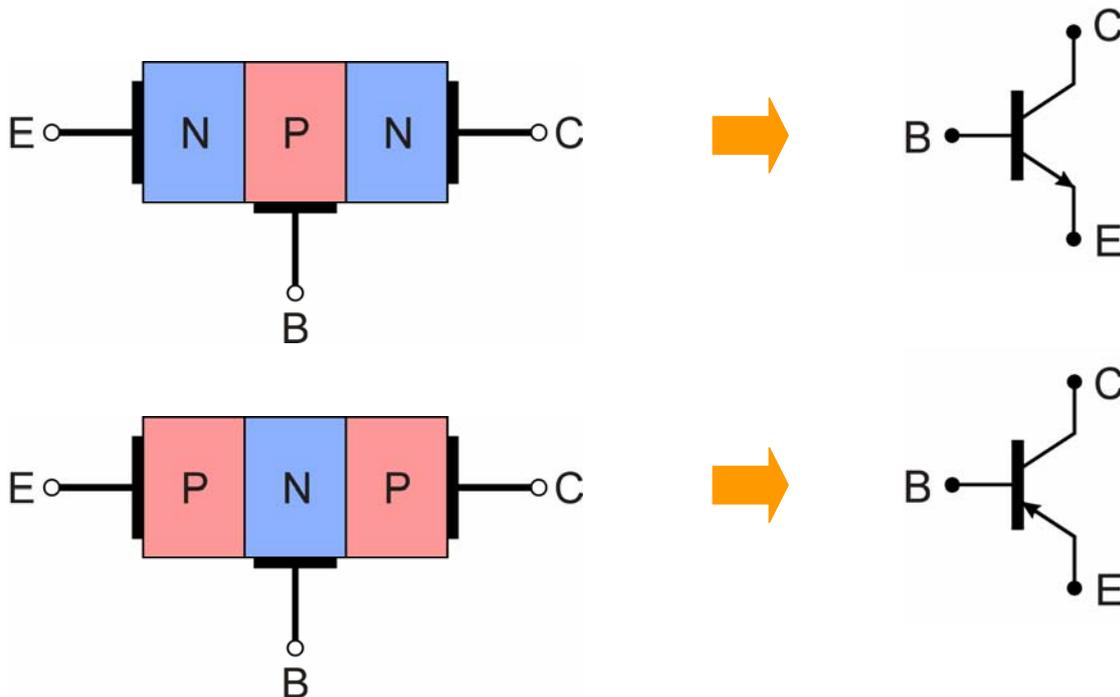
# Transistori npn e pnp

- La struttura può essere realizzata in due modi, che corrispondono ai transistori di tipo **npn** e di tipo **pnp**




3
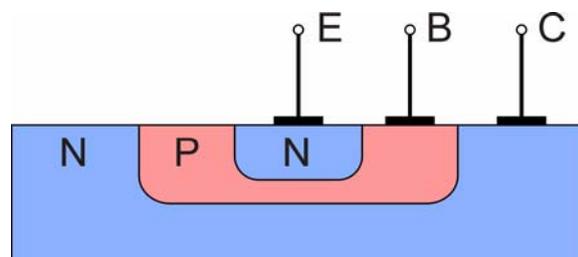
## Note

- In seguito si farà riferimento prevalentemente ai transistori di tipo npn, dato che questa è la configurazione utilizzata più frequentemente
- I risultati ottenuti per i transistori npn possono essere facilmente estesi ai transistori pnp modificando opportunamente i versi di riferimento delle tensioni e delle correnti
- Nella pratica i transistori non hanno una struttura simmetrica come indicato negli schemi di principio
- Attualmente i transistori vengono realizzati prevalentemente in forma planare

Struttura semplificata di un transistore planare



4

## Regioni di funzionamento

- In relazione ai possibili stati di conduzione delle due giunzioni si possono distinguere quattro regioni di funzionamento

Polarizzazioni delle giunzioni		Regione di funzionamento
BE	BC	
Inversa	Inversa	Interdizione
Diretta	Inversa	Normale
Diretta	Diretta	Saturazione
Inversa	Diretta	Inversa

- La regione inversa, nella quale i ruoli dell'emettitore e del collettore sono scambiati, nella pratica non viene mai utilizzata

5

## Principio di funzionamento

- Si assegnano versi entranti alle correnti di collettore e di base e verso uscente alla corrente di emettitore
- Si considera il dispositivo polarizzato nella regione normale
  - ◆ tra i terminali B ed E viene applicata una tensione  $V_{BE} > 0$
  - ◆ tra i terminali B e C viene applicata una tensione  $V_{BC} < 0$
- Se lo spessore della regione di base è elevato non si hanno interazioni tra le due giunzioni e il dispositivo si comporta come una coppia di diodi
- In particolare, gli elettroni iniettati dall'emettitore nella regione di base si ricombinano con le lacune, contribuendo alla corrente di base, quindi in prossimità della giunzione BC la concentrazione di elettroni è praticamente nulla
- In queste condizioni, dato che la corrente attraverso la giunzione BC, polarizzata in inversa, è trascurabile, si ha


$$I_E \approx I_B$$

$$I_C \approx 0$$

6
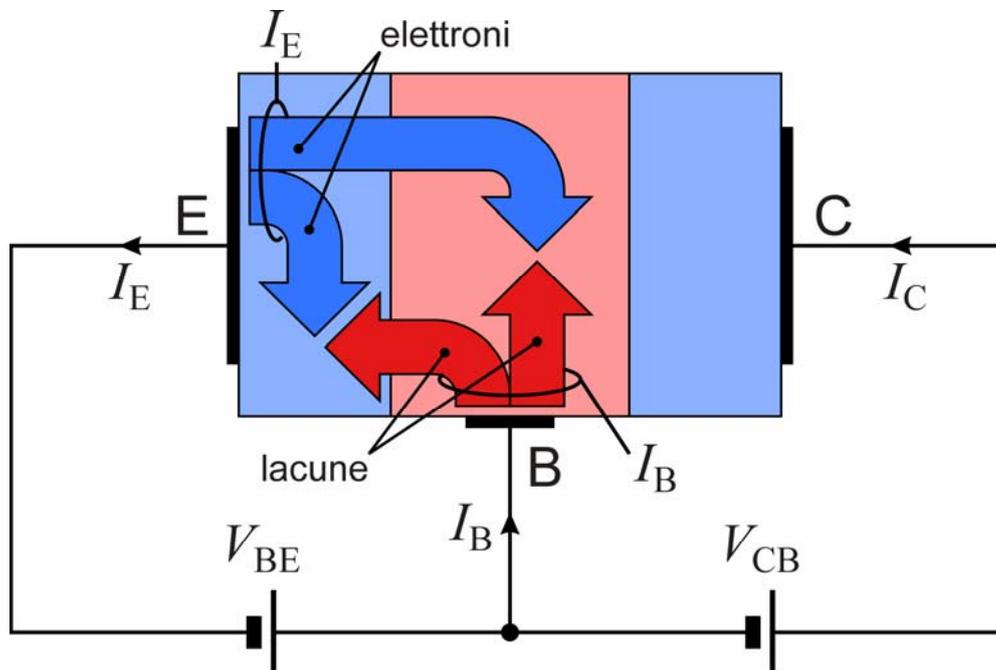
## Principio di funzionamento

Base "larga" → nessuna interazione tra le giunzioni BE e BC



7

## Principio di funzionamento


- Riducendo lo spessore della regione di base a valori sufficientemente piccoli (frazioni di  $\mu\text{m}$ ) aumenta la probabilità che gli elettroni iniettati nella regione di base riescano a portarsi in prossimità della giunzione BC prima di ricombinarsi
- Dato che la giunzione BC è polarizzata in inversa, in prossimità della giunzione è presente un campo elettrico con verso tale da spingere gli elettroni presenti nella regione p (cariche minoritarie) ad attraversare la giunzione
- ➔ Una parte sempre più consistente degli elettroni iniettati nella regione di base viene attirata dal collettore, dando origine ad una corrente di collettore progressivamente crescente, mentre si riduce la corrente di base (**effetto transistor**)

8
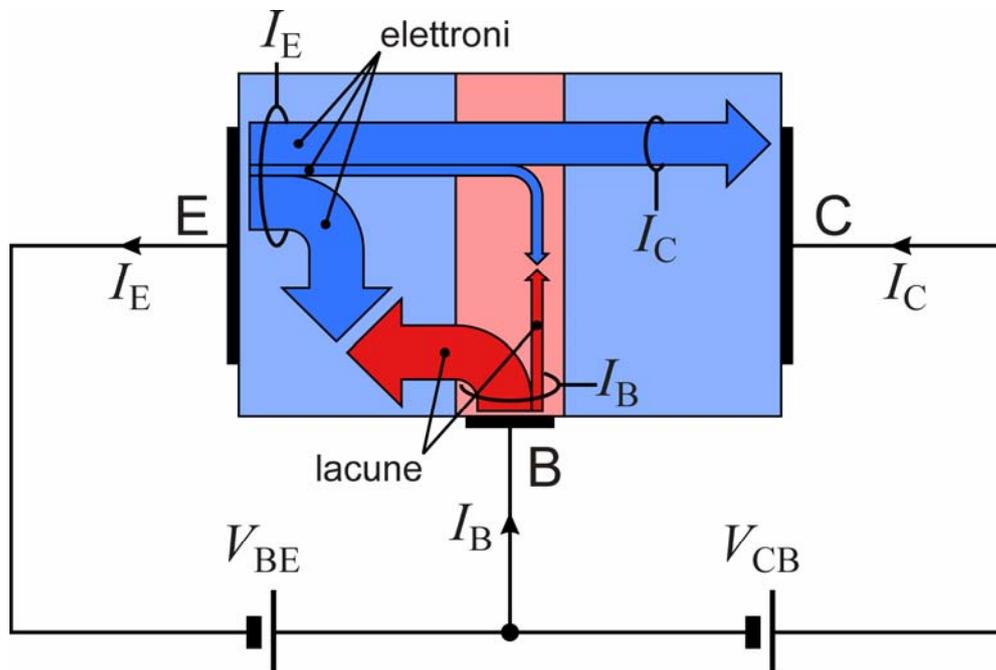
## Principio di funzionamento

Base "stretta" → effetto transistor

$$N_E \approx N_B \rightarrow I_B \approx I_C$$



9

## Principio di funzionamento


- Se lo spessore della regione di base è molto piccolo, la maggior parte degli elettroni iniettati dall'emettitore raggiunge il collettore
- In queste condizioni, la corrente di base è dovuta prevalentemente alle lacune iniettate dalla base verso l'emettitore
- Se le concentrazioni dei droganti nelle regioni di emettitore,  $N_E$ , e di base,  $N_B$ , sono uguali anche le correnti dovute agli elettroni e alle lacune che attraversano la giunzione BE sono uguali
  - ➔ La corrente di base e la corrente di collettore sono dello stesso ordine di grandezza
- Se  $N_E \gg N_B$ , le lacune iniettate dalla base danno un contributo molto piccolo alla corrente attraverso la giunzione BE
  - ➔ La corrente di collettore assume valori prossimi a quelli della corrente di emettitore
  - ➔ La corrente di base è molto piccola rispetto alla corrente di collettore

10
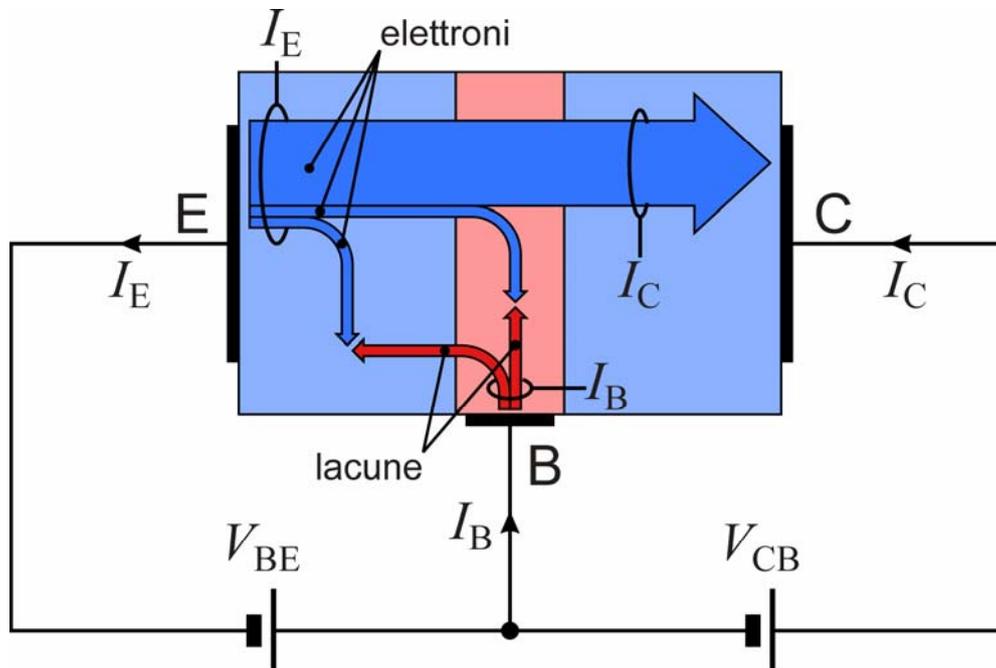
## Principio di funzionamento

Base "stretta" → effetto transistor

$$N_E \gg N_B \rightarrow I_B \ll I_C \quad I_C \approx I_E$$



11

## Principio di funzionamento

- Nelle realizzazioni pratiche
  - ♦ la regione di base ha uno spessore molto piccolo ( $< 1 \mu\text{m}$ )
  - ♦ la regione di emettitore è fortemente drogata mentre la regione di base è debolmente drogata, inoltre, per motivi che saranno chiariti in seguito (effetto Early) la regione di collettore è drogata più debolmente della base

- Nella regione normale, trascurando il contributo della corrente di saturazione della giunzione BC, si ha

$$I_C = \alpha_F I_E \quad \alpha_F = \text{guadagno di corrente diretto a base comune} \\ (\text{valori tipici } 0.99\text{-}0.995)$$

- Se si invertono i ruoli dell'emettitore e del collettore si ha ugualmente l'effetto transistor

$$I_E = \alpha_R I_C \quad \alpha_R = \text{guadagno di corrente inverso a base comune}$$

però, dato che il dispositivo è fortemente asimmetrico, il valore di  $\alpha_R$  risulta molto minore di  $\alpha_F$

12

## Modello di Ebers e Moll

- In condizioni generali, le relazioni tra le tensioni delle giunzioni e le correnti sono espresse dalle **equazioni di Ebers e Moll**

$$I_E = I_F - \alpha_R I_R$$

$$I_C = \alpha_F I_F - I_R$$

dove

$$I_F = I_{ES} \left( e^{V_{BE}/V_T} - 1 \right)$$

$$I_R = I_{CS} \left( e^{V_{BC}/V_T} - 1 \right)$$


- Quindi la corrente di base è

$$I_B = I_E - I_C = (1 - \alpha_F) I_F + (1 - \alpha_R) I_R$$

- I parametri  $\alpha_F$ ,  $\alpha_R$ ,  $I_{ES}$  e  $I_{CS}$  sono legati dalla relazione

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} = I_S \quad (I_S = \text{corrente di saturazione})$$

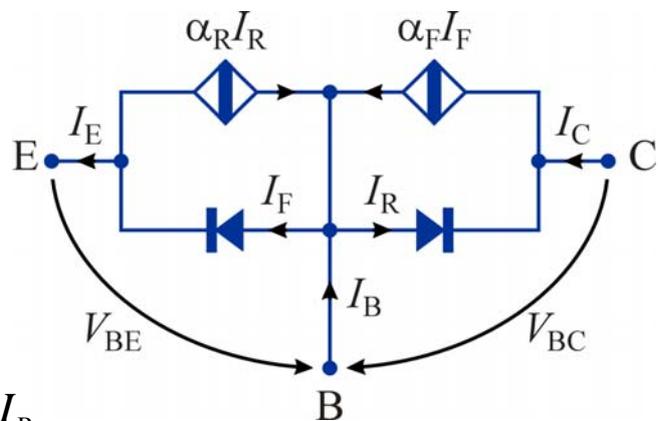- Queste equazioni possono essere interpretate mediante un circuito equivalente formato da due diodi e due generatori dipendenti



13

## Modello di Ebers e Moll

- La corrente di base è data dalla somma di un termine dipendente da  $V_{BE}$  e uno dipendente da  $V_{BC}$

$$I_B = I_{BE} + I_{BC}$$

- Le espressioni di questi termini si possono porre nella forma

$$I_{BE} = (1 - \alpha_F) I_F = \frac{1 - \alpha_F}{\alpha_F} I_S \left( e^{V_{BE}/V_T} - 1 \right) = \frac{I_S}{\beta_F} \left( e^{V_{BE}/V_T} - 1 \right)$$

$$I_{BC} = (1 - \alpha_R) I_R = \frac{1 - \alpha_R}{\alpha_R} I_S \left( e^{V_{BC}/V_T} - 1 \right) = \frac{I_S}{\beta_R} \left( e^{V_{BC}/V_T} - 1 \right)$$

dove

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \quad \text{guadagno di corrente diretto a emettitore comune}$$

(valori tipici dell'ordine di  $10^1$ - $10^2$ )

$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R} \quad \text{guadagno di corrente inverso a emettitore comune}$$

(valori tipici dell'ordine di  $10^{-1}$ - $10^0$ )

14

## Modello di Ebers e Moll

- Isolando i termini  $I_{BE}$  e  $I_{BC}$  nelle espressioni di  $I_E$  e  $I_C$  si ottiene

$$I_E = (1 - \alpha_F)I_F + \alpha_F I_F - \alpha_R I_R = I_{BE} + I_{CE}$$


$$I_C = -(1 - \alpha_R)I_R + \alpha_F I_F - \alpha_R I_R = -I_{BC} + I_{CE}$$

dove

$$I_{CE} = \alpha_F I_F - \alpha_R I_R = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} I_{BE} - \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R} I_{BC} = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} =$$


$$= I_S (e^{V_{BE}/V_T} - e^{V_{BC}/V_T})$$

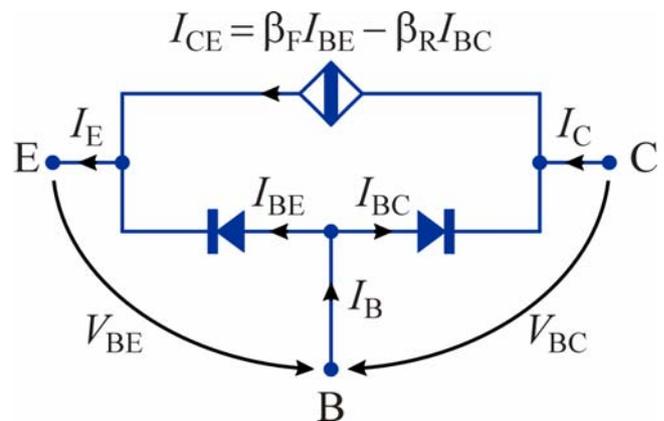- Queste equazioni possono essere interpretate mediante un circuito equivalente semplificato nel quale compare un unico generatore dipendente



15

## Modello di Ebers e Moll

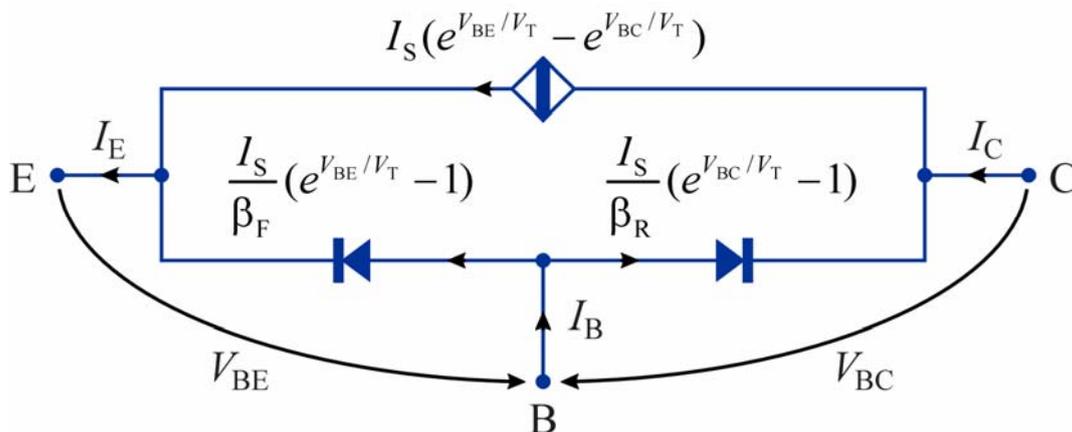

$$I_E = I_S (e^{V_{BE}/V_T} - e^{V_{BC}/V_T}) + \frac{I_S}{\beta_F} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_C = I_S (e^{V_{BE}/V_T} - e^{V_{BC}/V_T}) - \frac{I_S}{\beta_R} (e^{V_{BC}/V_T} - 1)$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) + \frac{I_S}{\beta_R} (e^{V_{BC}/V_T} - 1)$$

16


## Regione normale

- Nella regione normale, dato che la giunzione BC è interdotta le espressioni delle correnti si riducono a

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_C = \beta_F I_B = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$
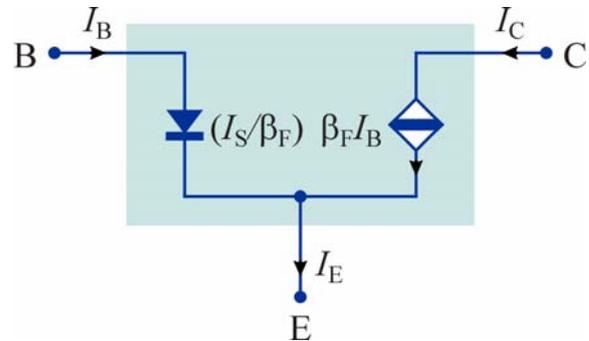
$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C = \frac{I_S}{\alpha_F} e^{V_{BE}/V_T}$$



- Queste equazioni possono essere interpretate mediante un circuito equivalente formato da un diodo con corrente di saturazione  $I_S/\beta$  e un generatore dipendente pilotato dalla corrente  $I_B$  (o, in alternativa, un generatore dipendente non lineare pilotato dalla tensione  $V_{BE}$ )

17

## Saturazione

- Le relazioni precedenti indicano che nella regione normale la corrente di collettore è determinata unicamente dalla corrente di base (o in modo equivalente dalla tensione  $V_{BE}$ ) e non dipende dalla tensione  $V_{BC}$
- Quando la giunzione BC entra in conduzione si ha una riduzione della corrente di collettore, che tende ad annullarsi, ed un incremento della corrente di base

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} - I_S \left( 1 + \frac{1}{\beta_R} \right) e^{V_{BC}/V_T}$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} e^{V_{BE}/V_T} + \frac{I_S}{\beta_R} e^{V_{BC}/V_T}$$

- ➔ Il rapporto tra la corrente di collettore e la corrente di base, che nella regione normale vale  $\beta_F$ , nella regione di saturazione è minore di  $\beta_F$

18

## Saturazione

- Per definire convenzionalmente il confine tra la regione di saturazione si può utilizzare il valore del rapporto tra le correnti  $I_C$  e  $I_B$

$$\frac{I_C}{I_B} \cong \frac{I_S e^{V_{BE}/V_T} - I_S \left(1 + \frac{1}{\beta_R}\right) e^{V_{BC}/V_T}}{\frac{I_S}{\beta_F} e^{V_{BE}/V_T} - \frac{I_S}{\beta_R} e^{V_{BC}/V_T}} = \frac{e^{V_{CE}/V_T} - 1 - \frac{1}{\beta_R}}{\frac{e^{V_{CE}/V_T}}{\beta_F} - \frac{1}{\beta_R}} \quad \left( \frac{e^{V_{BE}/V_T}}{e^{V_{BC}/V_T}} = e^{V_{CE}/V_T} \right)$$

- Si assume che il dispositivo sia in saturazione quando il rapporto diviene inferiore ad una frazione prefissata,  $\sigma$ , di  $\beta_F$
- Questo comporta che la tensione  $V_{CE}$  scenda al di sotto di un valore  $V_{CEsat}$  definito dalla relazione

$$\frac{I_C}{I_B} = \sigma \beta_F \Rightarrow V_{CE} = V_{CEsat} = V_T \ln \left[ \frac{\sigma \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma) \beta_R} \right]$$

- Per  $\sigma = 0.9$  con i valori tipici di  $\beta_F$  e  $\beta_R$  si ottengono valori di  $V_{CEsat}$  tra 0.15 e 0.3 V


19

## Curve caratteristiche

- Normalmente le caratteristiche dei transistori sono rappresentate mediante famiglie di curve che riportano gli andamenti di
  - ◆  $I_B$  in funzione di  $V_{BE}$  con  $V_{CE}$  trattato come parametro (**caratteristiche di ingresso ad emettitore comune**)
  - ◆  $I_C$  in funzione di  $V_{CE}$  con  $I_B$  trattato come parametro (**caratteristiche di uscita ad emettitore comune**)
- Caratteristiche di ingresso:
  - ◆ Nella regione normale sono praticamente indipendenti da  $V_{CE}$  e sono simili alla curva caratteristica di un diodo
  - ◆ In saturazione si ha un forte aumento di  $I_B$  al diminuire di  $V_{CE}$
- Caratteristiche di uscita:
  - ◆ Nella regione normale sono rette orizzontali
  - ◆ Nella regione di saturazione  $I_C$  diminuisce rapidamente, mentre si hanno piccole variazioni di  $V_{CE}$


20

## Caratteristiche di ingresso

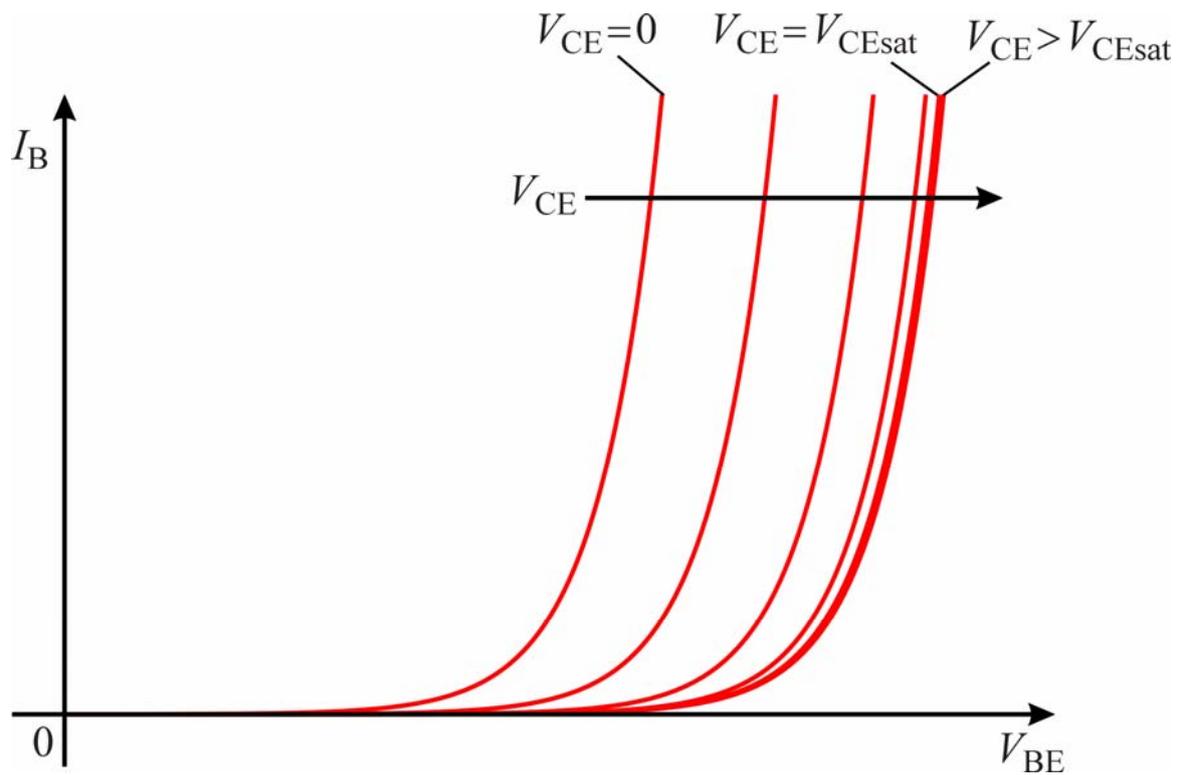

21


## Caratteristiche di uscita

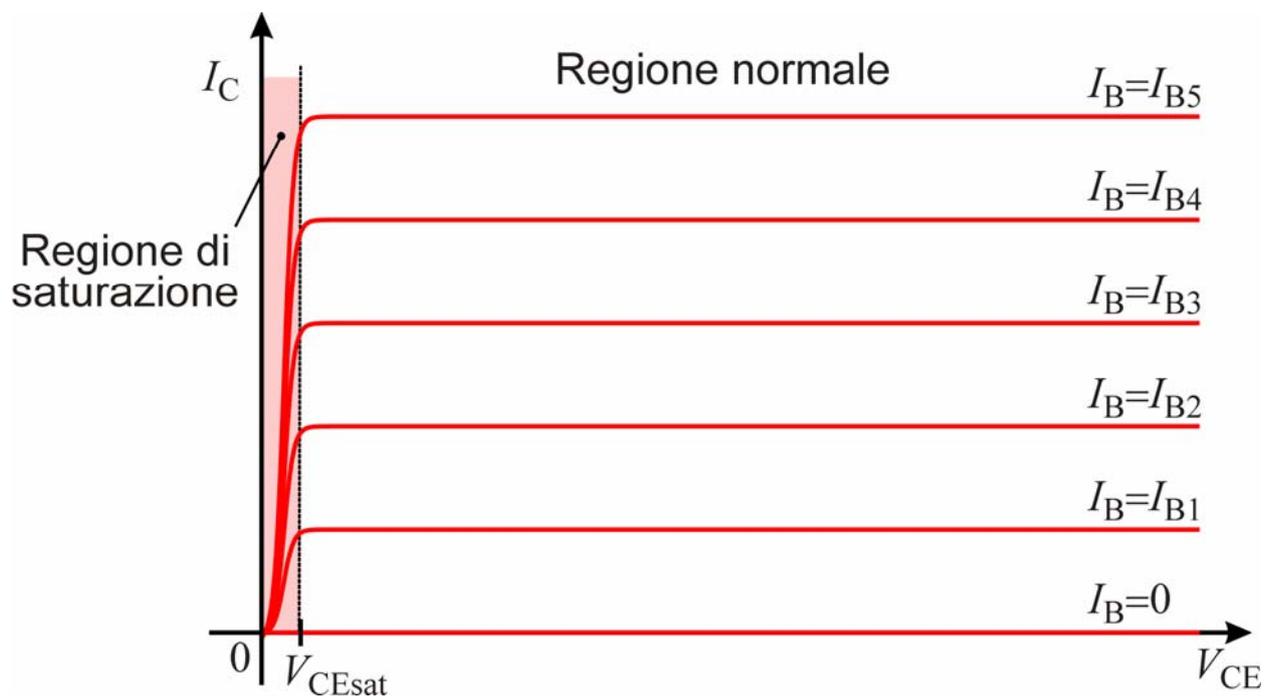

22
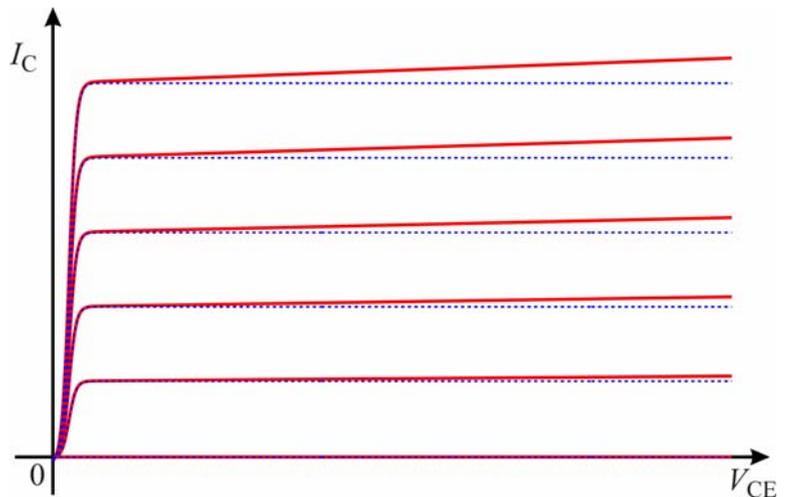
## Effetto Early

- Nella regione normale le curve caratteristiche di un transistor reale non sono esattamente orizzontali, come previsto dal modello di Ebers e Moll, ma  $I_C$  aumenta con  $V_{CE}$
- Questo è dovuta al fatto che all'aumentare di  $V_{CE}$  (e quindi di  $V_{CB}$ ) si ha un allargamento della regione svuotata in corrispondenza della giunzione BC e quindi una riduzione della larghezza efficace della regione di base (**effetto Early**)
- L'entità dell'effetto può essere ridotta rendendo il collettore più debolmente drogato della base  
(In questo modo la regione svuotata si estende prevalentemente dal lato del collettore)




23
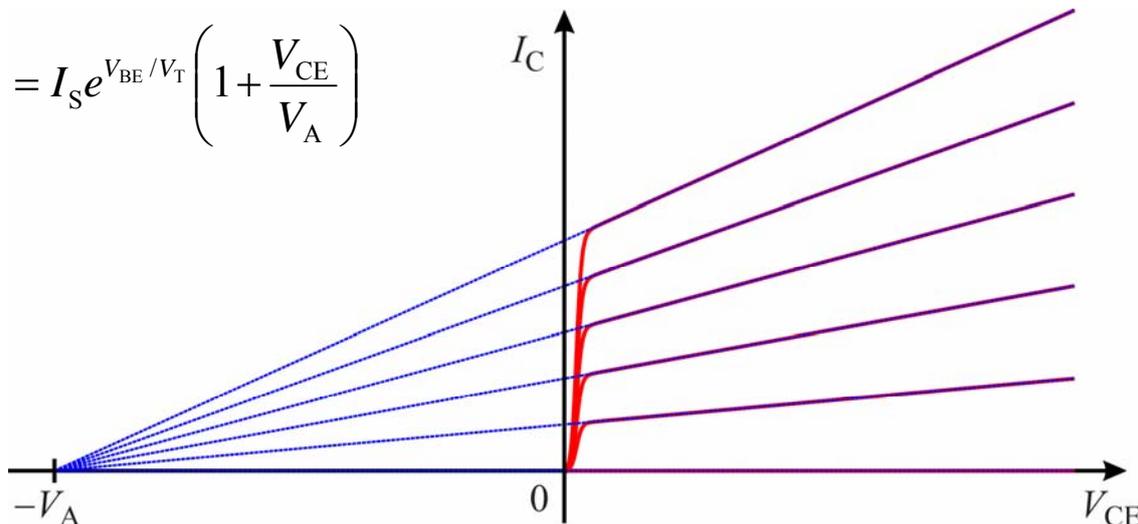
## Effetto Early

- Nella regione normale le caratteristiche non sono parallele, ma, se prolungate, convergono in un punto sull'asse delle ascisse corrispondente a  $V_{CE} = -V_A$  ( $V_A =$  **tensione di Early**)
- L'effetto Early può essere rappresentato modificando, nella regione normale, l'espressione di  $I_C$  nel modo seguente

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$



24

## Modello a soglia

- Il modello di Ebers e Moll è non lineare, quindi non consente di determinare soluzioni in forma chiusa
- Nel caso in cui è sufficiente una valutazione approssimata è possibile utilizzare un modello basato su una approssimazione lineare a tratti delle equazioni del dispositivo (**modello a soglia**)
- Questo modello fa uso di una descrizione a soglia dei diodi che rappresentano le giunzioni BE e BC
- Per la giunzione BE normalmente viene utilizzata una tensione  $V_\gamma$  di 0.6-0.7 V
- A causa della struttura asimmetrica del dispositivo, per la giunzione BC si fa uso di una tensione di soglia  $V_{\gamma BC}$  inferiore di 0.1-0.3V rispetto a  $V_\gamma$
- La differenza tra le due tensioni di soglia rappresenta la tensione di saturazione

$$V_{CEsat} = V_\gamma - V_{\gamma BC}$$

25


## Modello a soglia

- **Regione di interdizione:**
  - ◆ Entrambe le giunzioni sono interdette  $\Rightarrow V_{BE} < V_\gamma \quad V_{BC} < V_{\gamma BC}$
  - ◆ Tutte le correnti sono nulle:  $I_{BE} = I_{BC} = 0 \Rightarrow I_{CE} = 0 \Rightarrow I_B = I_C = I_E = 0$
- **Regione normale:**
  - ◆ La giunzione BE è in conduzione  $\Rightarrow V_{BE} = V_\gamma \quad I_B = I_{BE} > 0$
  - ◆ La giunzione BC è interdetta  $\Rightarrow V_{BC} < V_{\gamma BC}$   
 $\Rightarrow V_{CE} = V_{BE} - V_{BC} > V_\gamma - V_{\gamma BC} = V_{CEsat}$
- **Regione di saturazione:**
  - ◆ Entrambe le giunzioni sono in conduzione  $\Rightarrow V_{BE} = V_\gamma \quad V_{BC} = V_{\gamma BC}$   
 $\Rightarrow V_{CE} = V_{CEsat}$   
( $\Rightarrow$  In saturazione sono fissate le tensioni, mentre le correnti dipendono solo dal circuito esterno)
  - ◆ Le correnti nelle giunzioni sono positive:  $I_{BE} > 0 \quad I_{BC} > 0 \Rightarrow I_B = 0$
  - ◆ Inoltre in saturazione vale la condizione  $I_C < \beta_F I_B$


26

# Modello a soglia


## Regione normale

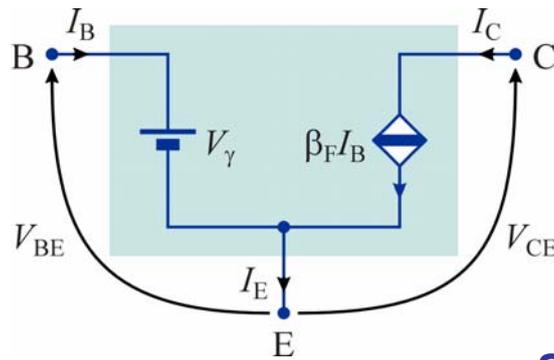

## Interdizione

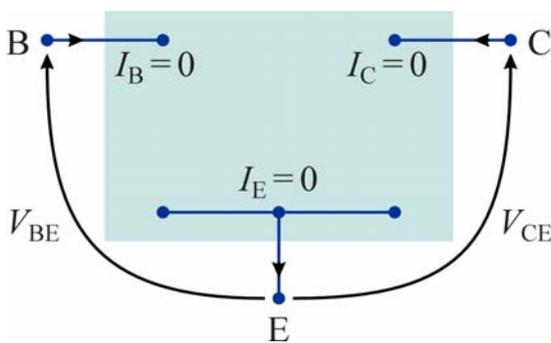

## Saturazione

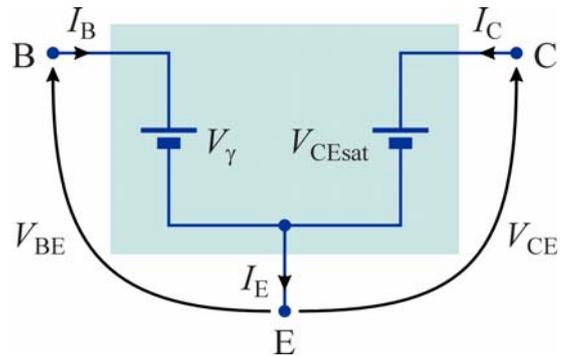

27


# Modello a soglia

	Regione di funzionamento		
	Interdizione	Normale	Saturazione
Equazioni	$I_B = 0$ $I_C = 0$ $I_E = 0$	$V_{BE} = V_\gamma$ $I_C = \beta_F I_B$ $I_E = (\beta_F + 1)I_B$	$V_{BE} = V_\gamma$ $V_{CE} = V_{CEsat}$
Condizioni di validità	$V_{BE} < V_\gamma$ $V_{BC} < V_{\gamma BC}$	$I_B > 0$ $V_{CE} > V_{CEsat}$	$I_B > 0$ $\frac{I_C}{I_B} < \beta_F$

28
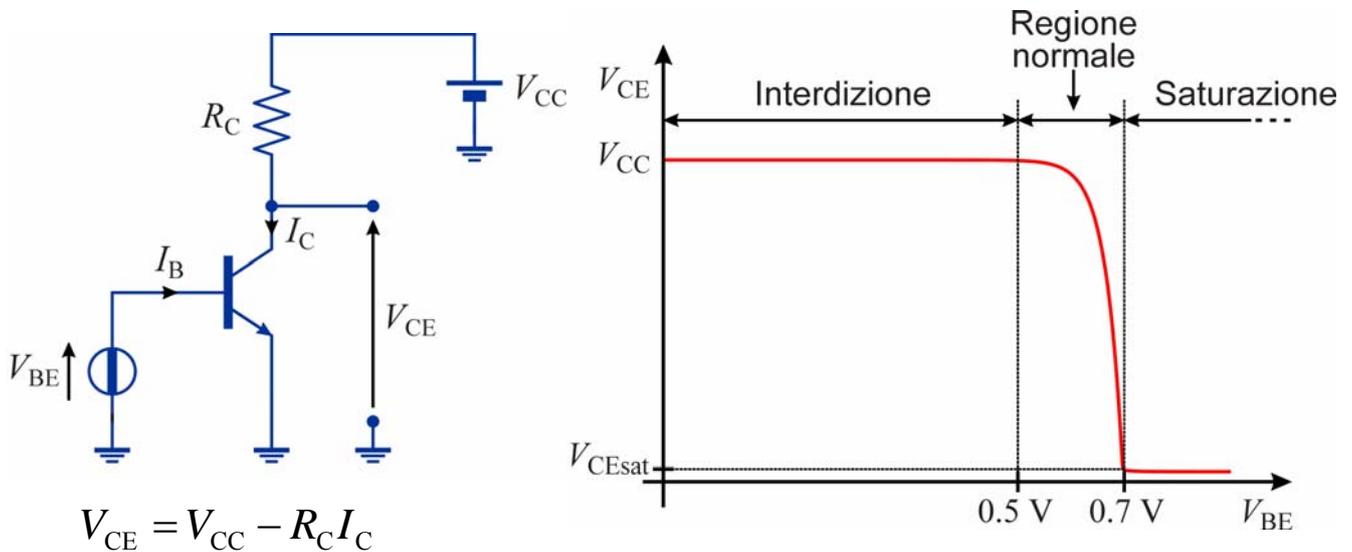
# Impiego del transistor come amplificatore

- Collegando una resistenza al collettore si ottiene una tensione  $V_{CE}$  dipendente dalla tensione  $V_{BE}$




- Nella regione normale la caratteristica di trasferimento  $V_{BE}$ - $V_{CE}$  contiene un tratto con andamento approssimativamente lineare

29
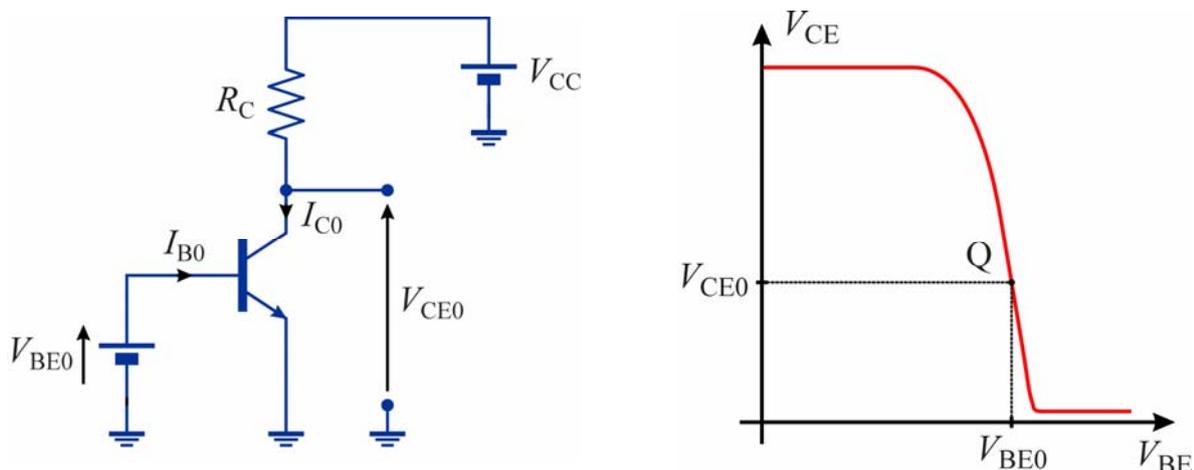
# Impiego del transistor come amplificatore


- E' possibile ottenere un amplificatore lineare polarizzando il transistor mediante un generatore costante  $V_{BE0}$
- Il punto Q sulla caratteristica è detto **punto di polarizzazione** o **punto di riposo**



30
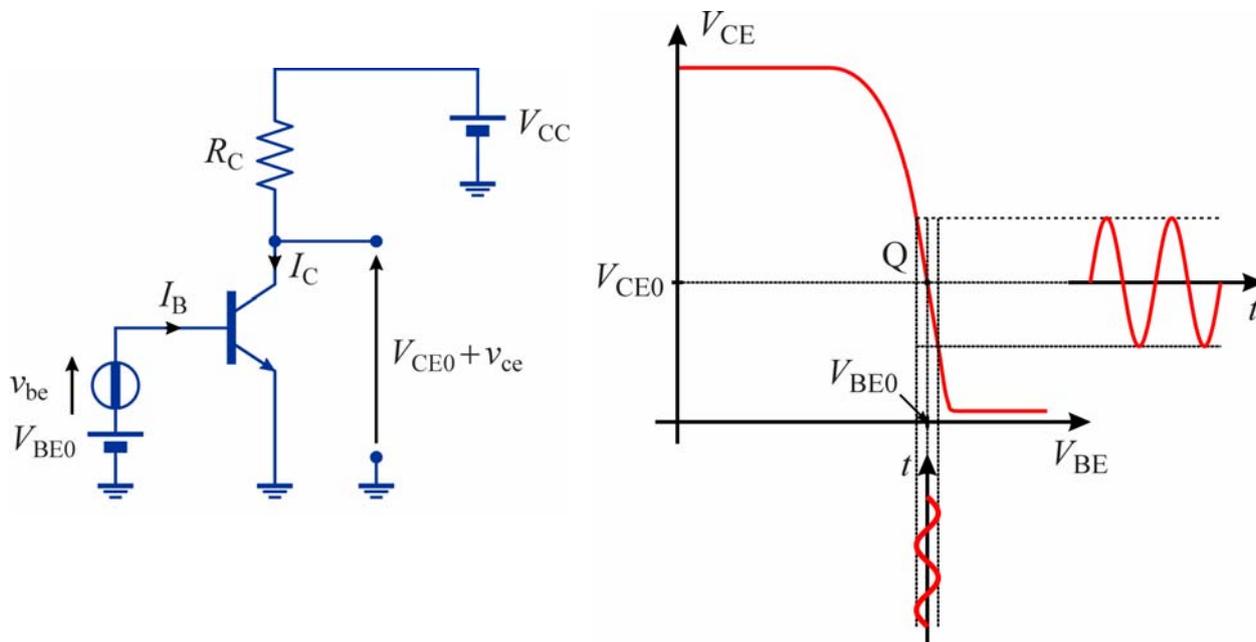
## Impiego del transistor come amplificatore

- Se il punto Q si trova nel tratto lineare, sovrapponendo a  $V_{BE0}$  un piccolo segnale  $v_{be}(t)$ , si ottiene in uscita la tensione  $V_{CE0} + v_{ce}(t)$ , con  $v_{ce}(t)$  praticamente proporzionale a  $v_{be}(t)$



31

## Analisi per piccoli segnali

- La relazione tra  $v_{be}(t)$  e  $v_{ce}(t)$ , può essere ottenuta linearizzando le equazioni del transistor nell'intorno del punto di riposo Q

$$I_B(V_{BE0} + v_{be}) \approx I_B(V_{BE0}) + \left. \frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}} \right|_0 v_{be}$$

$$I_C(V_{BE0} + v_{be}, V_{CE0} + v_{ce}) \approx I_C(V_{BE0}, V_{CE0}) + \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \right|_0 v_{be} + \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right|_0 v_{ce}$$

- Quindi si ottiene

$$i_b = \left. \frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}} \right|_0 v_{be} = g_{be} v_{be}$$


0 indica che le derivate sono calcolate nel punto di riposo

$$i_c = \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \right|_0 v_{be} + \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right|_0 v_{ce} = g_m v_{be} + g_{ce} v_{ce}$$

32
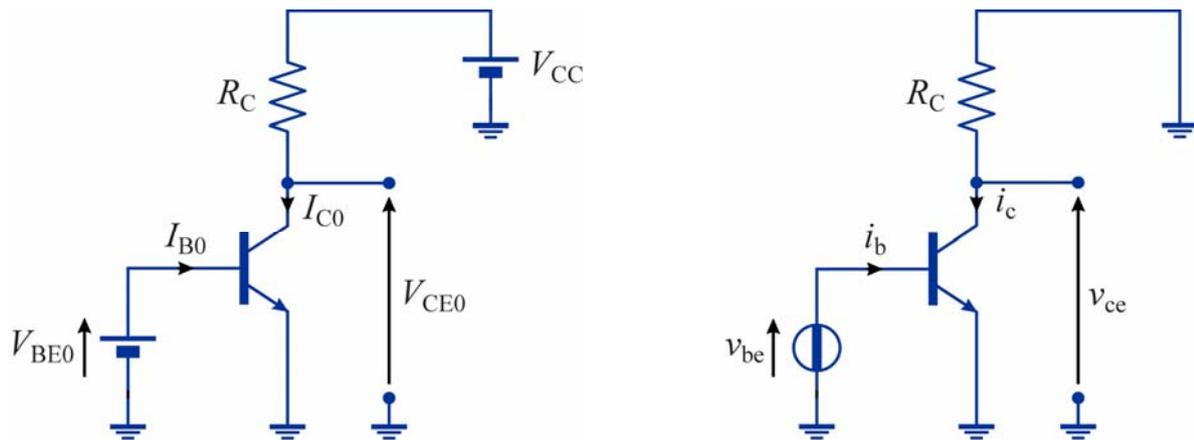
## Analisi per piccoli segnali


- L'analisi del circuito può essere svolta in tre fasi
  - ◆ Determinazione del punto di riposo, in assenza del segnale  $v_{be}(t)$
  - ◆ Linearizzazione nell'intorno del punto di riposo
  - ◆ Analisi del circuito linearizzato, in cui è presente il solo generatore  $v_{be}(t)$  (**circuito equivalente per piccoli segnali**)



33
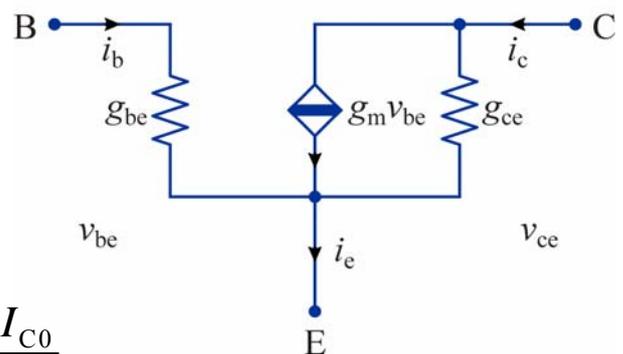
## Modello per piccoli segnali

- Le equazioni linearizzate possono essere interpretate mediante il seguente circuito equivalente
- Le espressioni dei parametri sono



$$g_m = \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \right|_0 = \frac{I_S}{V_T} e^{V_{BE0}/V_T} \left( 1 + \frac{V_{CE0}}{V_A} \right) = \frac{I_{C0}}{V_T}$$

$$g_{ce} = \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right|_0 = \frac{I_S}{V_A} e^{V_{BE0}/V_T} = \frac{I_{C0}}{V_A + V_{CE0}}$$

$$g_{be} = \left. \frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}} \right|_0 = \frac{I_S}{\beta_F V_T} e^{V_{BE0}/V_T} = \frac{I_{C0}}{\beta_F V_T} \frac{V_A}{V_A + V_{CE0}}$$

34


## Modello per piccoli segnali

- Il circuito equivalente per piccoli segnali può essere ridisegnato nel modo seguente
- I parametri sono definiti dalle relazioni

$$r_{be} = \frac{1}{g_{be}} = \frac{\beta_F V_T}{I_{C0}} \left( 1 + \frac{V_{CE0}}{V_A} \right)$$

$$g_m v_{be} = \frac{g_m}{g_{be}} i_b = \beta_o i_b \quad \Rightarrow \quad \beta_o = \frac{g_m}{g_{be}} = \beta_F \left( 1 + \frac{V_{CE0}}{V_A} \right)$$
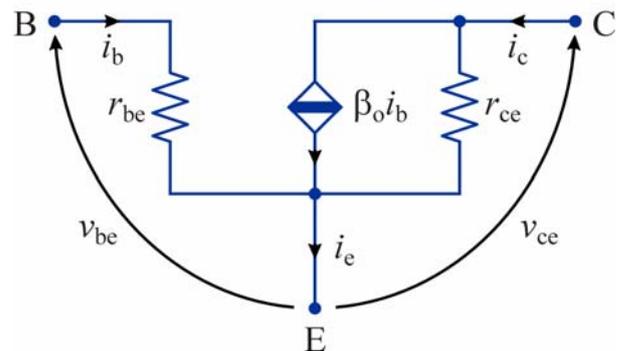
$$r_{ce} = \frac{1}{g_{ce}} = \frac{V_A + V_{CE0}}{I_{C0}}$$



35

## Modello per piccoli segnali

- Le equazioni basate sul primo circuito equivalente costituiscono una rappresentazione in termini di matrice di conduttanza

$$i_b = g_{be} v_{be}$$

$$i_c = g_m v_{be} + g_{ce} v_{ce}$$

$$\mathbf{G}_e = \begin{bmatrix} g_{ie} & g_{re} \\ g_{fe} & g_{oe} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{be} & 0 \\ g_m & g_{ce} \end{bmatrix}$$

**Matrice di conduttanza  
ad emettitore comune**

- Le equazioni basate sul secondo circuito equivalente costituiscono una rappresentazione in termini di matrice ibrida

$$v_{be} = r_{be} i_b$$

$$i_c = \beta_o i_b + v_{ce} / r_{ce}$$


$$\mathbf{H}_e = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{be} & 0 \\ \beta_o & \frac{1}{r_{ce}} \end{bmatrix}$$

**Matrice ibrida  
ad emettitore comune**


36

# Amplificatori ad un transistor Configurazioni fondamentali


## Emettitore comune

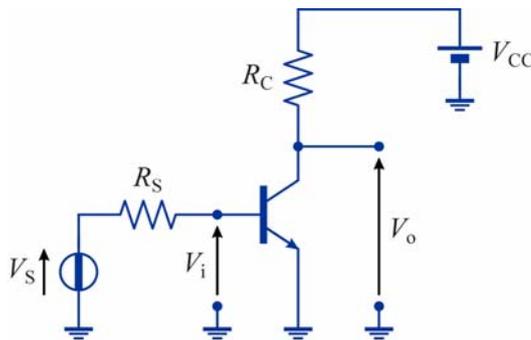

## Base comune

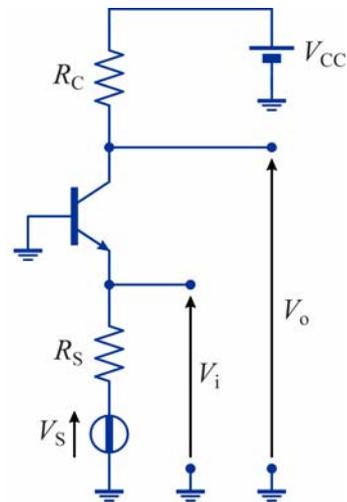


## Collettore comune

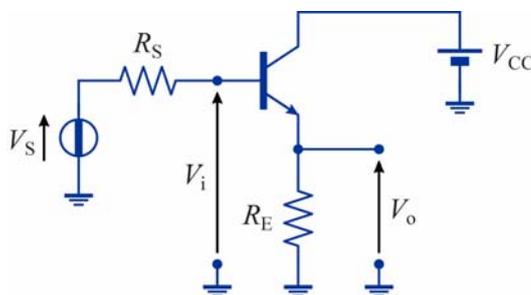

37

# Amplificatore ad emettitore comune

$$V_S(t) = V_{BB} + v_s(t)$$

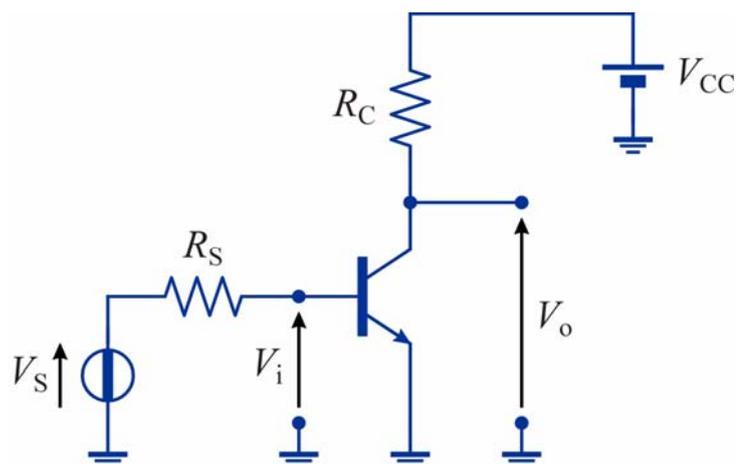


- Ingresso tra base e massa
- Uscita tra collettore e massa
- Nel circuito equivalente per piccoli segnali la tensione di uscita coincide con la tensione di  $R_C$

38

## Amplificatore ad emettitore comune

### Analisi per piccoli segnali

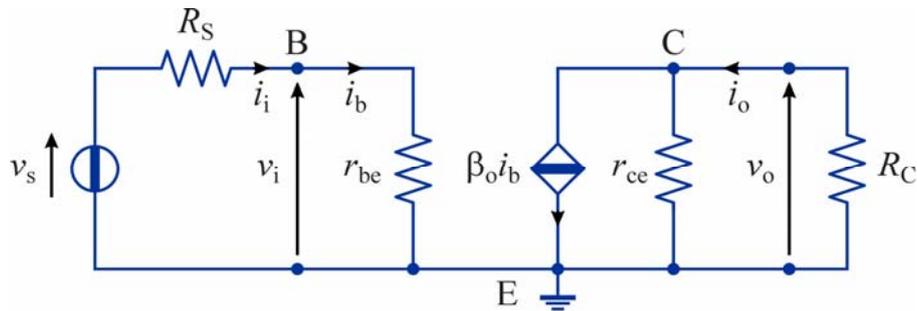

$$i_i = i_b$$

$$i_o = \beta_o i_b \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_C}$$

$$v_i = r_{be} i_b$$

$$v_o = -R_C i_o = -\beta_o i_b \frac{r_{ce} R_C}{r_{ce} + R_C}$$

39

## Amplificatore ad emettitore comune

- Guadagno di tensione

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta_o}{r_{be}} (R_C // r_{ce})$$

- Guadagno di corrente

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \beta_o \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_C}$$

- Resistenza di ingresso

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i} = r_{be}$$

- Valori approssimati per  $r_{ce} \rightarrow \infty$

$$A_v \approx -\frac{\beta_o R_C}{r_{be}}$$


$$A_i \approx \beta_o$$

$$R_{in} = r_{be}$$

40

## Amplificatore ad emettitore comune

- Calcolo della resistenza di uscita

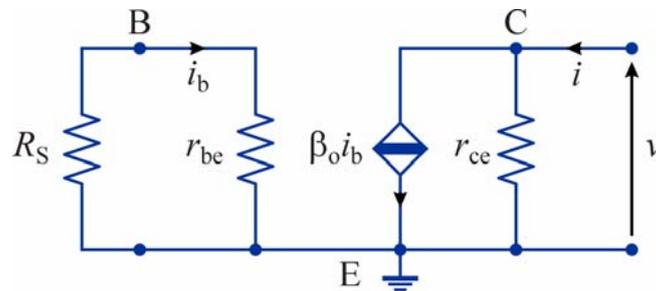


$$i_b = 0$$

$$R_{\text{out}} = \frac{v}{i} = r_{ce}$$

41

## Amplificatore a collettore comune

$$V_S(t) = V_{BB} + v_s(t)$$

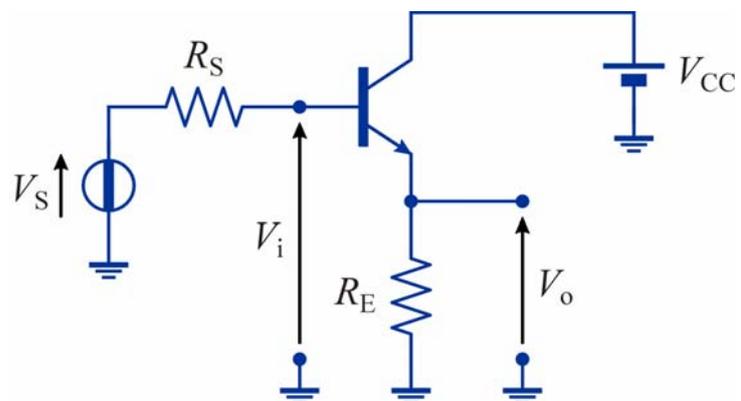


- Ingresso tra base e massa
- Uscita tra emettitore e massa
- Nel circuito equivalente per piccoli segnali la tensione di uscita coincide con la tensione di  $R_E$

42

## Amplificatore a collettore comune

### Analisi per piccoli segnali

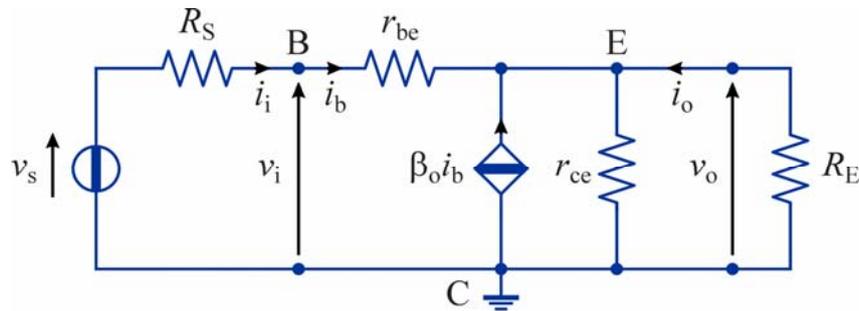

$$i_i = i_b$$

$$i_o = -\frac{v_o}{R_E} = -(\beta_o + 1)i_b \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_E}$$

$$v_o = (\beta_o + 1)i_b \frac{r_{ce} R_E}{r_{ce} + R_E}$$

$$v_i = r_{be} i_b + v_o = r_{be} i_b + (\beta_o + 1)i_b \frac{r_{ce} R_E}{r_{ce} + R_E}$$

43

## Amplificatore a collettore comune

- Guadagno di tensione

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(\beta_o + 1)(R_E // r_{ce})}{r_{be} + (\beta_o + 1)(R_E // r_{ce})}$$

- Guadagno di corrente

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = -(\beta_o + 1) \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_E}$$

- Resistenza di ingresso

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i} = r_{be} + (\beta_o + 1)(R_E // r_{ce})$$

- Valori approssimati per  $r_{ce} \rightarrow \infty$

$$A_v = \frac{(\beta_o + 1)R_E}{r_{be} + (\beta_o + 1)R_E} \quad A_i \approx -(\beta_o + 1) \quad R_{in} \approx r_{be} + (\beta_o + 1)R_E$$

44


## Amplificatore a collettore comune

- Calcolo della resistenza di uscita

$$i_b = -\frac{v}{R_S + r_{be}}$$

$$i = -(\beta_o + 1)i_b + \frac{v}{r_{ce}} = (\beta_o + 1)\frac{v}{R_S + r_{be}} + \frac{v}{r_{ce}}$$
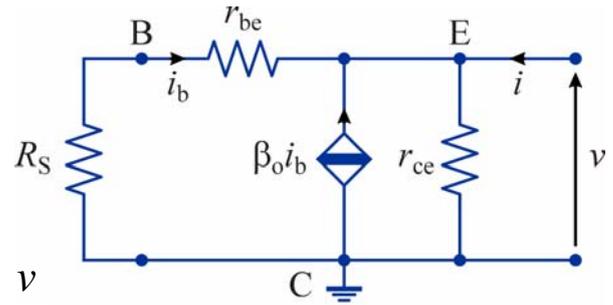
$$R_{out} = \frac{v}{i} = \frac{R_S + r_{be}}{\beta_o + 1} // r_{ce}$$



- Per  $r_{ce} \rightarrow \infty$  si ha


$$R_{out} \approx \frac{R_S + r_{be}}{\beta_o + 1}$$

45

## Amplificatore a base comune

- Ingresso tra emettitore e massa
- Uscita tra collettore e massa
- Nel circuito equivalente per piccoli segnali la tensione di uscita coincide con la tensione di  $R_C$


$$V_S(t) = V_{EE} + v_s(t)$$

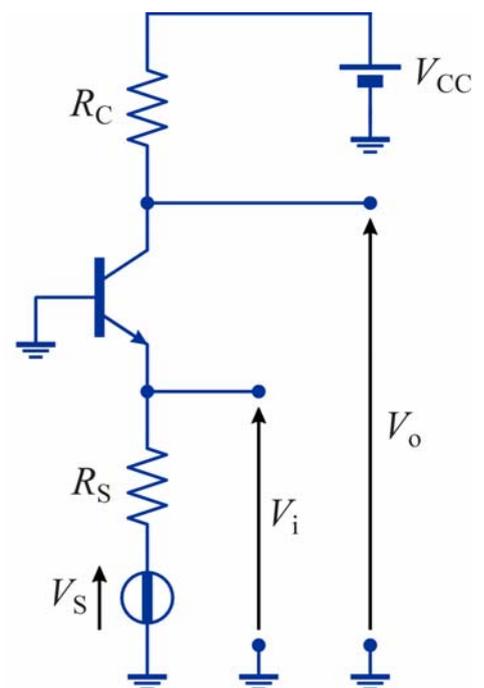

46

## Amplificatore a base comune

### Analisi per piccoli segnali

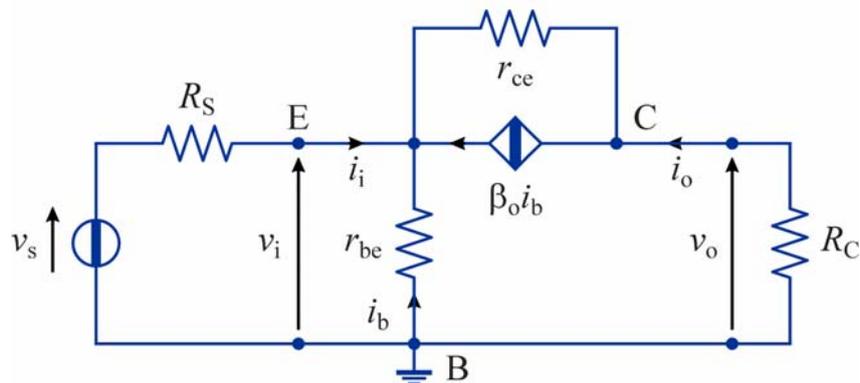

$$v_i = -r_{be} i_b$$

$$r_{be} i_b = r_{ce} (i_b - \beta_o i_o) + R_C i_o \Rightarrow i_o = \frac{r_{be} + \beta_o r_{ce}}{R_C + r_{ce}} i_b \approx \frac{\beta_o r_{ce}}{R_C + r_{ce}} i_b$$

$$i_i = -i_o - i_b = -\frac{R_C + (\beta_o + 1)r_{ce}}{R_C + r_{ce}} i_b \qquad v_o = -R_C i_o = -\frac{\beta_o r_{ce} R_C}{R_C + r_{ce}} i_b$$

47

## Amplificatore a base comune

- Guadagno di tensione

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\beta_o}{r_{be}} (R_C // r_{ce})$$

- Guadagno di corrente

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = -\frac{\beta_o r_{ce}}{R_C + (\beta_o + 1)r_{ce}}$$

- Resistenza di ingresso

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i} = \frac{r_{be} (R_C + r_{ce})}{R_C + (\beta_o + 1)r_{ce}}$$

- Valori approssimati per  $r_{ce} \rightarrow \infty$

$$A_v \approx \frac{\beta_o R_C}{r_{be}} \qquad A_i \approx -\frac{\beta_o}{\beta_o + 1} \qquad R_{in} \approx \frac{r_{be}}{\beta_o + 1}$$

48


## Amplificatore a base comune

- Calcolo della resistenza di uscita

$$i_b = -i \frac{R_S}{r_{be} + R_S}$$

$$v = r_{ce}(i - \beta_o i_b) - r_{be} i_b$$
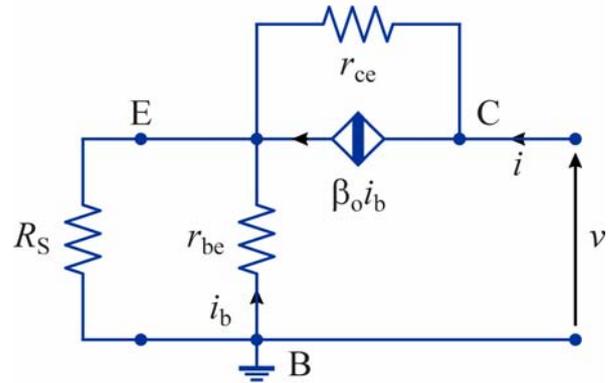
$$R_{out} = \frac{v}{i} = \left( 1 + \frac{\beta_o R_S}{r_{be} + R_S} \right) r_{ce} + r_{be} // R_S$$



- Quindi i valori sono compresi tra  $r_{ce}$  e  $(1 + \beta_o)r_{ce}$

49

## Confronto tra le configurazioni fondamentali

	Emettitore comune	Collettore comune	Base comune
$A_v$	$\gg 1$ negativo	poco $< 1$ positivo	$\gg 1$ positivo
$A_i$	$\gg 1$ positivo	$\gg 1$ negativo	poco $< 1$ negativo
$R_{in}$	media ( $\sim 1 \text{ k}\Omega$ )	grande ( $\sim 100 \text{ k}\Omega$ )	piccola ( $\sim 10 \Omega$ )
$R_{out}$	media ( $\sim 10 \text{ k}\Omega$ )	piccola ( $\sim 10 \Omega$ )	grande ( $\sim 100 \text{ k}\Omega$ )

(valori tipici)

50


## Confronto tra le configurazioni fondamentali

- La configurazione ad emettitore comune consente di ottenere valori elevati sia del guadagno di tensione sia del guadagno di corrente e, quindi, anche del guadagno di potenza
- La configurazione a collettore comune ha guadagno di tensione quasi unitario, elevata resistenza di ingresso e bassa resistenza di uscita, quindi trova impiego principalmente come inseguitore di tensione
- La configurazione a base comune ha guadagno di corrente quasi unitario, bassa resistenza di ingresso e elevata resistenza di uscita, quindi può essere utilizzato come inseguitore di corrente (può fornire una corrente di uscita circa uguale a quella di ingresso, ma associata ad una resistenza più elevata)
- Inoltre la configurazione a base comune è usata come amplificatore di tensione in casi particolari che richiedono adattamento in ingresso con livelli bassi di impedenza (es. cavi a radio frequenza)

51

## Amplificatore ad emettitore comune con resistenza di emettitore

$$V_S(t) = V_{BB} + v_s(t)$$

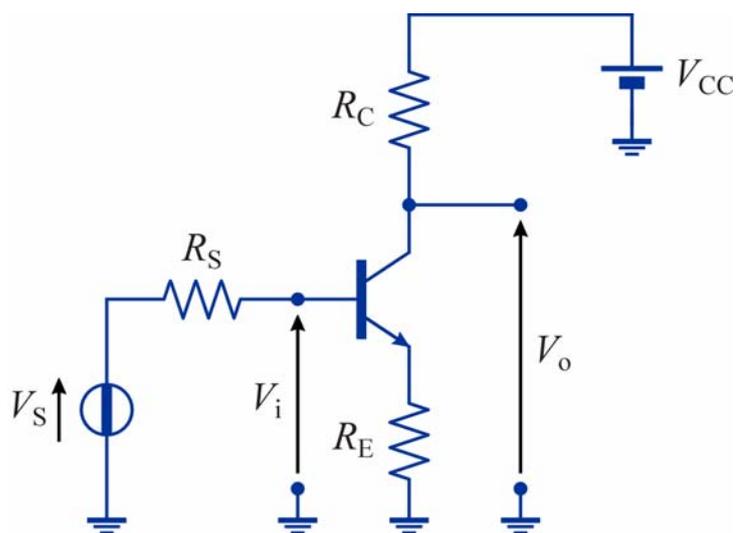

- Amplificatore ad emettitore comune modificato con l'inserimento di un resistore in serie all'emettitore

52

## Amplificatore ad emettitore comune con resistenza di emettitore

- Applicando la LKV si ottiene

$$R_E i_e + r_{ce} (i_o - \beta_o i_b) + R_C i_o = 0$$

- Di regola vale l'approssimazione

$$i_e = i_b + i_o \approx i_o$$


- Quindi

$$i_o = \frac{r_{ce} \beta_o i_b}{R_E + R_C + r_{ce}}$$

- Inoltre si ha

$$i_i = i_b$$
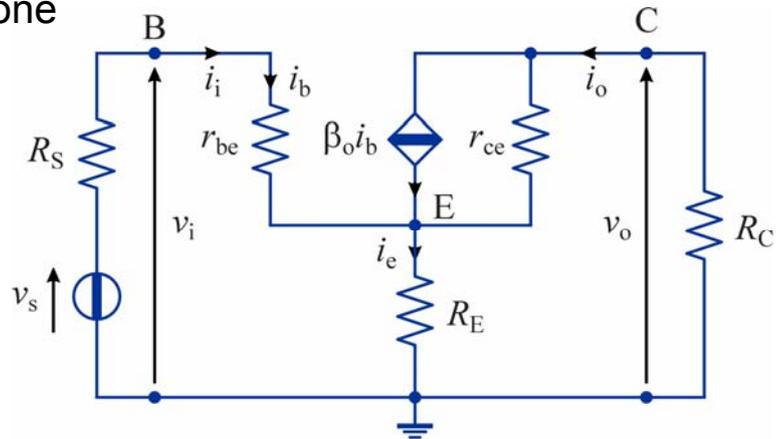
$$v_o = -R_C i_o = -\frac{R_C r_{ce} \beta_o i_b}{R_E + R_C + r_{ce}} \quad v_i = r_{be} i_b + R_E i_o = \left( r_{be} + \frac{R_E r_{ce} \beta_o}{R_E + R_C + r_{ce}} \right) i_b$$



53

## Amplificatore ad emettitore comune con resistenza di emettitore

- Guadagno di tensione

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta_o r_{ce} R_C}{r_{be} (R_E + R_C + r_{ce}) + \beta_o r_{ce} R_E}$$

- Guadagno di corrente

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{r_{ce} \beta_o}{R_E + R_C + r_{ce}}$$

- Resistenza di ingresso

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i} = r_{be} + \frac{R_E r_{ce} \beta_o}{R_E + R_C + r_{ce}}$$

- Valori approssimati per  $r_{ce} \rightarrow \infty$  (assumendo anche  $r_{be} \ll \beta_o R_E$ )

$$A_v \approx -\frac{R_C}{R_E} \quad A_i = \beta_o \quad R_{in} = R_E \beta_o$$

54


## Amplificatore ad emettitore comune con resistenza di emettitore

- Calcolo della resistenza di uscita

$$i_b = -i \frac{R_E}{R_E + R_S + r_{be}}$$

$$v \approx R_E i + r_{ce} (i - \beta_o i_b)$$
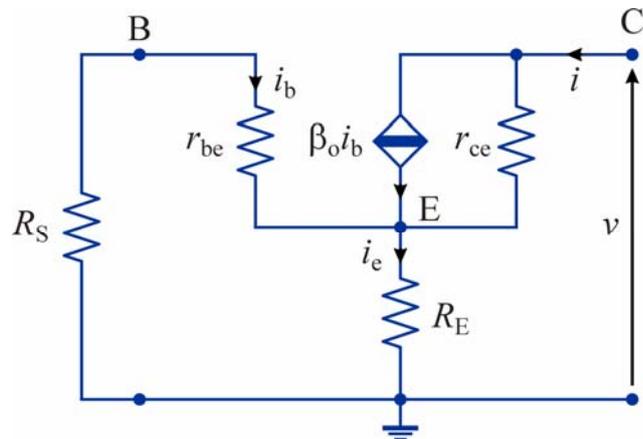
$$R_{out} = \frac{v}{i} = R_E + r_{ce} + \frac{\beta_o r_{ce} R_E}{R_E + R_S + r_{be}}$$



- Quindi i valori sono compresi tra  $r_{ce}$  e  $(1 + \beta_o)r_{ce}$

55



## Amplificatore ad emettitore comune con resistenza di emettitore

- Complessivamente gli effetti dell'introduzione della resistenza di emettitore sono
  - ◆ Aumento della resistenza di ingresso, che è approssimativamente determinata dal prodotto  $\beta_o R_E$
  - ◆ Diminuzione del guadagno di tensione, che però, dipende in modo meno sensibile da  $\beta_o$ , ed è praticamente determinato dal rapporto tra  $R_C$  e  $R_E$
  - ◆ Aumento della resistenza di uscita

56
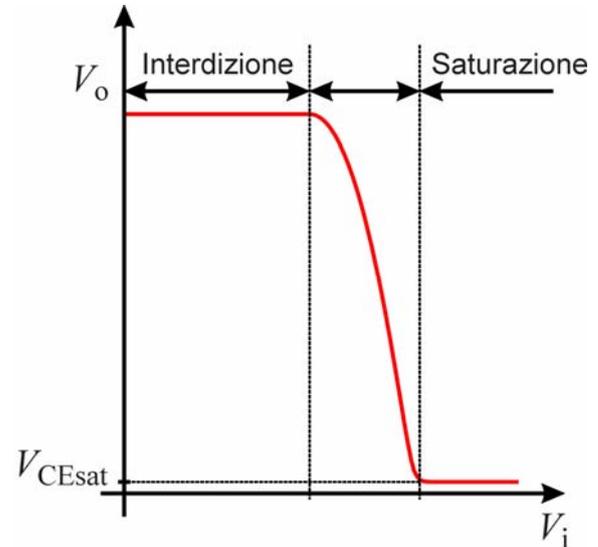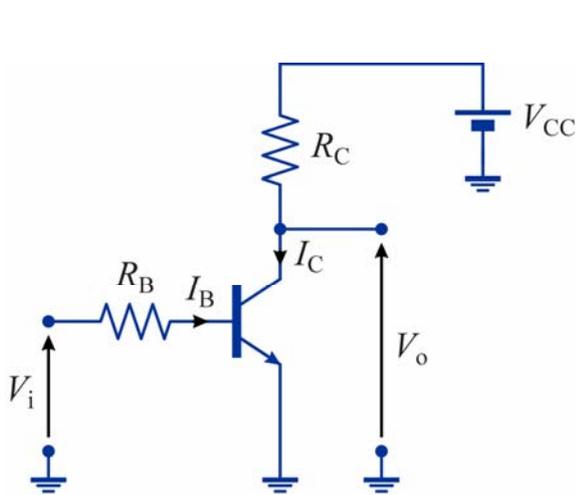
## Il transistoro come interruttore comandato

- Nell'impiego come amplificatore il transistoro viene fatto funzionare nella regione normale
- Nell'impiego come interruttore comandato il transistoro lavora nella regione di interdizione e nella regione di saturazione



57

## Il transistoro come interruttore comandato

- Il transistoro è in interdizione se

$$V_i < V_\gamma$$

- In queste condizioni si comporta come un interruttore aperto

$$I_C = 0 \Rightarrow V_o = V_{CC}$$

- Il transistoro è in saturazione se

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} < \beta_F I_B = \beta_F \frac{V_i - V_\gamma}{R_B}$$

- In queste condizioni si comporta come un interruttore chiuso

$$V_C = V_{CEsat} \approx 0$$

- L'uscita è a livello basso quando l'ingresso è a livello alto e viceversa quindi il circuito svolge la funzione di inverter

58