

LTspice

Analisi di transitori

www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm
(versione del 13-3-2016)

Direttiva .TRAN

- L'analisi di transitorio viene attivata mediante la direttiva .TRAN che, nella forma più semplice, richiede di assegnare il solo istante finale (Tstop)
 - ◆ Esempio: .TRAN 100ms
- L'istante iniziale è sempre $t = 0$, comunque è possibile richiedere che i risultati della simulazione vengano memorizzati a partire da un istante Tstart compreso tra 0 e Tstop
- Il passo di campionamento utilizzato nell'analisi è determinato automaticamente dal programma e il suo valore massimo (Tmax) è $(Tstop - Tstart) / 50$
- E' possibile assegnare un valore diverso a Tmax indicandolo nella direttiva .TRAN (in alcuni casi può essere necessario farlo per migliorare l'accuratezza dei risultati)

Direttiva .TRAN

- Quando si assegnano altri valori oltre a Tstop la direttiva assume la forma:
.TRAN Tstep Tstop <Tstart <Tmax>>
dove i termini tra < > sono opzionali
- In questo caso la sintassi di Spice richiederebbe di assegnare obbligatoriamente anche il valore di Tstep, che indica il passo di campionamento utilizzato per visualizzare i risultati (diverso dal passo di campionamento usato dal programma per l'analisi)
- In LTspice nell'analisi di transienti viene utilizzato un particolare algoritmo (*waveform compression*) che rende questo parametro privo di significato; per questo nella direttiva .TRAN generata dall'editor schematico di LTspice il valore di Tstep è sempre posto uguale a 0

3

Condizioni iniziali

- Prima di analizzare il transitorio, il programma esegue automaticamente un'analisi del punto di lavoro in continua (.op) nella quale
 - ◆ i condensatori sono trattati come circuiti aperti
 - ◆ gli induttori sono trattati come cortocircuiti
- Quindi il programma assume che all'istante $t = 0$ il circuito sia in condizioni di regime stazionario e utilizza i valori determinati per $t = 0$ come condizioni iniziali
- Affinché nel circuito si abbia un transitorio occorre che ci siano variazioni per $t > 0$ (generatori con forme d'onda variabili nel tempo, interruttori che commutano, ecc.)

4

Condizioni iniziali

- E' possibile assegnare condizioni iniziali diverse mediante la direttiva .IC
 - ◆ Spice permette di assegnare i valori iniziali delle tensioni dei nodi indicando: $V(\text{nodo}) = \text{valore}$
(per un condensatore "fuori massa" si devono assegnare le tensioni dei due nodi a cui è collegato)
 - ◆ LTspice consente di assegnare anche i valori iniziali delle correnti degli induttori indicando $I(\text{induttore}) = \text{valore}$
- In questo caso, nell'analisi in continua per $t = 0$ i valori iniziali vengono imposti collegando ai nodi dei generatori di tensione e, in serie agli induttori, dei generatori di corrente
 - ◆ In questo modo l'analisi del punto iniziale può riprodurre l'analisi per $t = 0^+$ vista nel corso di Elettrotecnica, nella quale si rappresentano i condensatori con generatori di tensione e gli induttori con generatori di corrente che impongono valori coincidenti con quelli determinati all'istante 0^-


5

Condizioni iniziali

- E' possibile saltare l'analisi iniziale aggiungendo alla direttiva .TRAN l'opzione "uic" (*use initial conditions*)
 - ◆ in questo caso il valore iniziale è fissato a zero per tutte le tensioni e le correnti tranne quelle esplicitamente inizializzate mediante la direttiva .IC
- Se alla direttiva .TRAN viene aggiunta l'opzione "startup" tutti i generatori indipendenti vengono azzerati all'istante $t = 0$ e attivati, con andamento a rampa, nell'intervallo tra 0 e $20 \mu\text{s}$, quindi l'analisi iniziale è eseguita con i generatori spenti (vengono comunque imposte le condizioni iniziali indicate nella direttiva .IC)

6

Circuito RC con ingresso costante

 


`.tran 10ms`

Il programma calcola automaticamente la condizione iniziale eseguendo un'analisi `.op` per $t = 0s$

Per $t > 0$ non ci sono variazioni nel circuito, quindi non c'è nessun transito

Circuito RC con ingresso costante

 


E' possibile assegnare le condizioni iniziali mediante la direttiva `.ic`

`.ic V(B)=3V`

(NOTA: non si assegna il valore iniziale della tensor del condensatore, ma quello delle tensioni dei nodi a cui il condensatore è collegato)

`.tran 10ms` Costante di tempo: 1ms

Circuito RC con ingresso costante

 


`.tran 10ms`

Condizioni iniziali

`.ic V(B)=7V V(C1) = V(A)-V(B) = 3V`

(NOTA: non si assegna il valore iniziale della tensione del condensatore, ma quello delle tensioni dei nodi a cui il condensatore è collegato)

Circuito RC con ingresso costante

 

`.tran 10ms startup`


Se si attiva l'opzione `startup`, il programma assume che i generatori indipendenti siano nulli per $t = 0$. I generatori vengono attivati, con andamento a rampa, nell'intervallo tra 0 e 20 us.

5-Tran-RC-Pulse-1.asc

Circuito RC con impulso rettangolare in ingresso

PULSE(0V 10V 0s 1ns 1ns 3ms)

 Valore iniziale ($t=0s$) = 0V
Ampiezza dell'impulso = 10V
Ritardo = 0s
Tempo di salita = 1ns
Tempo di discesa = 1ns
Durata = 3ms



.tran 10ms


Condizione iniziale calcolata automaticamente dal programma con analisi .op per $t = 0$

11

6-Tran-RC-Pulse-2.asc

Circuito RC con impulso rettangolare in ingresso

PULSE(0V 10V 0s 1ns 1ns {Ton})

 

.tran 15ms

.step param Ton 1ms 7ms 1ms

Analisi ripetuta con durata dell'impulso variabile da 1ms a 7ms con passo 1ms


12

7-Tran-RC-Square.asc

Circuito RC con ingresso a onda quadra

PULSE(0V 10V 0s 1ns 1ns 2ms 4ms)

 Valore iniziale (t=0s) = 0V
Ampiezza dell'impulso = 10V
Ritardo = 0s
Tempo di salita = 1ns
Tempo di discesa = 1ns
Durata = 2ms
Periodo = 4ms



.tran 40ms

Condizione iniziale calcolata automaticamente dal programma con analisi .op per t = 0


13

8-Tran-RC-Sin.asc

Circuito RC con ingresso sinusoidale

SINE(0V 10V 3kHz)

 
Offset 0V
Ampiezza 10V
Frequenza 3 kHz
Fase 0



.tran 10ms

14

Circuito RL con ingresso costante

 


`.tran 10ms` Costante di tempo: 1ms

Per gli induttori si può assegnare il valore iniziale della corrente.

15

 Risposta al gradino unitario di un circuito RLC serie



`PULSE(0s 1V 1ms 1ns)`

`.step param R list 1n 5 10 20 40 60 100`

`.tran 20ms`

Per $R < 40$ ohm il circuito è sottosmorzato

Per $R = 40$ ohm si ha lo smorzamento critico

Per $R > 40$ ohm il circuito è sovrasmorzato

16

Circuito RLC serie

- L'equazione differenziale nell'incognita $v_C(t)$ è

$$LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C(t) = v_G(t)$$

- Quindi il discriminante dell'equazione caratteristica è

$$\Delta = R^2 C^2 - 4LC$$

- Di conseguenza si ha

$$\Delta > 0 \quad \text{per} \quad R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \rightarrow \text{circuito sovrasmorzato}$$


$$\Delta = 0 \quad \text{per} \quad R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \rightarrow \text{circuito criticamente smorzato}$$

$$\Delta < 0 \quad \text{per} \quad R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \rightarrow \text{circuito sottosmorzato}$$

17

11-Osc.asc

 Circuito RLC serie - risposta con ingresso zero



```
.tran 20ms
```

```
.step param R list 1n 5 10 20 40 60 100
```


```
.ic V(A)=1V I(L1)=0A
```

Per $t = 0$ il condensatore è carico ($V_C = 1V$) l'induttore è scarico ($I_L = 0A$)

18

Interruttori comandati

 - Spice dispone di due modelli di interruttori comandati:
 - ◆ componente **S** (sw): interruttore controllato in tensione
 - ◆ componente **W** (csw): interruttore controllato in corrente



- Per assegnare i valori ai parametri di questi componenti si utilizza la direttiva `.model`

19

Direttiva `.model`

- La direttiva `.model` ha il formato:
`.model nome tipo(lista parametri)`
dove:
 - ◆ *nome* è il nome attribuito al modello e può essere scelto in modo arbitrario
 - ◆ *nome* deve anche essere indicato come "valore" del componente
 - ◆ *tipo* indica il tipo di componente:
 - "sw" per l'interruttore controllato in tensione
 - "csw" per l'interruttore controllato in corrente
 - ◆ la lista di parametri ha la forma:
(*parametro1=valore1 parametro2=valore2 ...*)

20

Interruttori controllati in tensione

- Il dispositivo ha 4 terminali, due per l'interruttore e due per la tensione di controllo
- Parametri del modello:

| Nome | Parametro | Val. predefinito |
|------|-------------------------------------|------------------|
| VT | tensione di soglia (V) | 0 |
| VH | tensione di isteresi (V) | 0 |
| Ron | resistenza dell'interruttore chiuso | 1 Ω |
| Roff | resistenza dell'interruttore aperto | 1 / Gmin |

(Gmin è il valore minimo di ammesso da Spice per le conduttanze, il suo valore predefinito è 10^{-12})


21

Interruttori controllati in tensione

- Il comportamento dell'interruttore varia a seconda del valore attribuito al parametro VH
 - ◆ $VH = 0V$ ➔ l'interruttore ha resistenza Roff quando la tensione di controllo è minore di VT e Ron quando è maggiore
 - ◆ $VH > 0V$ ➔ la resistenza dell'interruttore passa da Roff a Ron quando la tensione di controllo, aumentando, supera il valore $VT+VH$ e da Ron a Roff quando la tensione di controllo, diminuendo, scende sotto il valore $VT-VH$ (quindi si ha un ciclo di isteresi)
 - ◆ $VH < 0V$ ➔ la resistenza dell'interruttore varia gradualmente da Roff a Ron quando la tensione di controllo varia tra $VT-VH$ e $VT+VH$ (il logaritmo della resistenza ha un andamento simmetrico attorno a VT)

22


Interruttore con isteresi

 

23

12-SW1.asc

 Interruttore controllato in tensione - $V_H > 0$



Il generatore di corrente I1 viene usato per misurare la resistenza dell'interruttore.


Per individuare i valori della tensione di controllo per cui avvengono le commutazioni si utilizza un impulso triangolare.

I parametri dell'interruttore sono definiti nel modello INT

```
.model INT SW(VT=6V VH=2V Ron=1m Roff=1Meg)
```

24


Resistenza dell'interruttore

 

25

13-SW2.asc

 
Interruttore controllato in tensione - $V_H = 0$



`.model INT SW(VT=6V VH=0V Ron=1m Roff=1Meg)`

26


Resistenza dell'interruttore

 

27

14-SW3.asc


 
Interruttore controllato in tensione - $V_H = 0$



Scambiando i valori di R_{on} e R_{off} si può fare in modo che l'interruttore sia chiuso quando la tensione è minore di
`.model INT SW(VT=6V VH=0V Ron=1Meg Roff=1m)`

28


Resistenza dell'interruttore

  

29

15-SW4.asc


 
Interruttore controllato in tensione - $V_H < 0$



`.model INT SW(VT=6V VH=-1V Ron=1m Roff=1Meg)`

30

Resistenza dell'interruttore

  

31


Interruttori controllati in corrente

- Il componente ha solo due terminali; per rendere disponibile la corrente di controllo è necessario utilizzare un generatore di tensione nulla, come nel caso dei generatori dipendenti controllati in corrente
- Il nome del generatore va utilizzato come primo valore del componente, mentre il secondo valore deve essere il nome del modello
- I parametri del modello sono simili a quelli dell'interruttore controllato in tensione e hanno significato analogo

| Nome | Parametro | Val. predefinito |
|------|-------------------------------------|------------------|
| IT | corrente di soglia (A) | 0 |
| IH | corrente di isteresi (A) | 0 |
| Ron | resistenza dell'interruttore chiuso | 1 Ω |
| Roff | resistenza dell'interruttore aperto | 1 / Gmin |

32

Interruttore controllato in corrente

 


Si usa un generatore di tensione nulla per rendere disponibile la corrente di controllo.
 Come "Value" si assegna il nome del generatore di tensione.
 Come "Value2" si assegna il nome del modello.
 Per rendere visibile "Value2" sullo schema attivare la casella nella colonna "Vis".

```
.model INT CSW(IT=6mA IH=2mA Ron=1m Roff=1Meg)
```

Circuito RC con interruttore

 - Interruttore inizialmente aperto
- All'istante $t = 0$ si chiude
- All'istante $t = 5ms$ si apre




```
.tran 10ms
```

```
.model INT SW(Ron=1n Roff=1G VT=0V)
```

Costante di tempo:
 1ms con l'interruttore aperto
 0.5ms con l'interruttore chiuso

Circuito RC con interruttore

 - Interruttore inizialmente chiuso
- All'istante $t = 0$ si apre
- All'istante $t = 5\text{ms}$ si chiude



.tran 10ms

.model INT SW(Ron=1n Roff=1G Vt=0V)


Costante di tempo:
 1ms con l'interruttore aperto
 0.5ms con l'interruttore chiuso

Circuiti con deviatori

E' possibile rappresentare un deviatore mediante due interruttori che si trovano sempre in stati opposti.
 Se si usa il modello dell'esempio precedente questo si ottiene usando tensioni di controllo con polarità opposte

 
Esempio

Per $t = 0$ l'interruttore è nella posizione A e il circuito è in condizioni di regime.
 Per $t = 1\text{ms}$ l'interruttore passa nella posizione B.
 Per $t = 6\text{ms}$ l'interruttore ritorna nella posizione A.




19-RC-Switch-3.asc

 Deviatore rappresentato mediante due interruttori pilotati da tensioni con polarità opposta



 0 < t < 1ms: S1 chiuso S2 aperto
 1ms < t < 6ms: S1 aperto S2 chiuso
 6ms < t < 10ms: S1 chiuso S2 aperto



.tran 10ms


PULSE(-1 1 1ms 1p 1p 5ms)

.model INT SW(Ron=1n Roff=1G Vt=0V)

37

20-RC-Switch-4.asc

 Circuito RC con interruttore con isteresi



Costante di tempo:
 1ms con l'interruttore aperto
 91us con l'interruttore chiuso

.ic V(B)=0V Condensatore inizialmente scarico

.tran 10ms

.model INT SW(Ron=1n Roff=1G VT=5V VH=3V)

Quando la tensione del condensatore, aumentando, diventa uguale a 8 V ($V_t + V_h$) l'interruttore si chiude.
 Quando la tensione del condensatore, diminuendo, diventa uguale a 2 V ($V_t - V_h$) l'interruttore si apre.

38