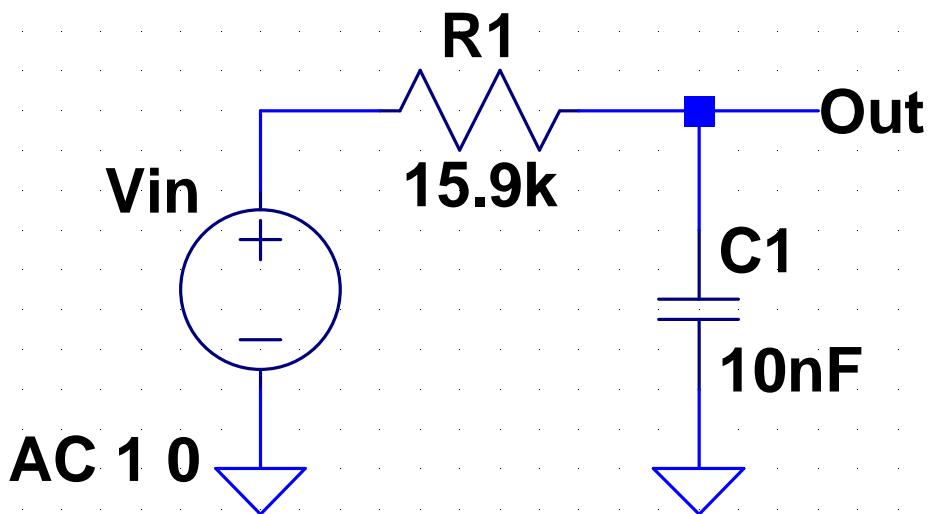


# **Filtr**

[www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm](http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica.htm)  
(versione del 9-6-2016)

## **Filtr passivi**

## Filtro passa-basso del 1° ordine RC




**.ac dec 100 1Hz 100kHz**

**Frequenza di taglio 1 kHz**

3

## Filtro passa-basso del 1° ordine RL

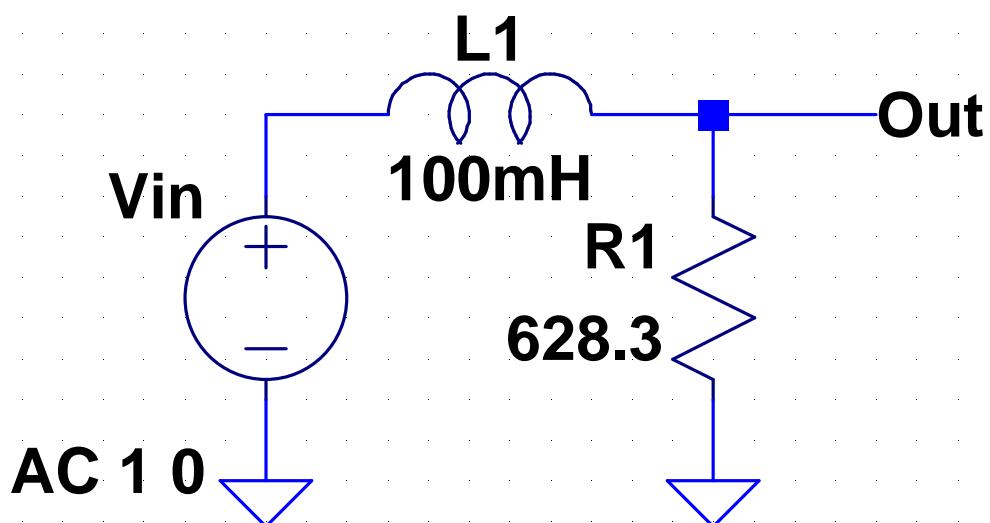


**.ac dec 100 1Hz 100kHz**

**Frequenza di taglio 1 kHz**

4

## Filtro passa-alto del 1° ordine RC

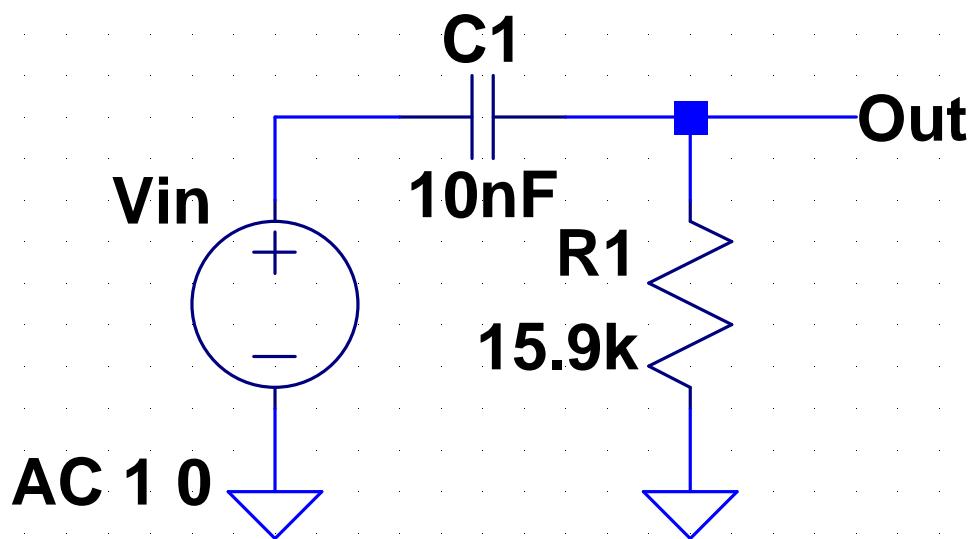


.ac dec 100 1Hz 100kHz

Frequenza di taglio 1 kHz

5

## Filtro passa-alto del 1° ordine RC

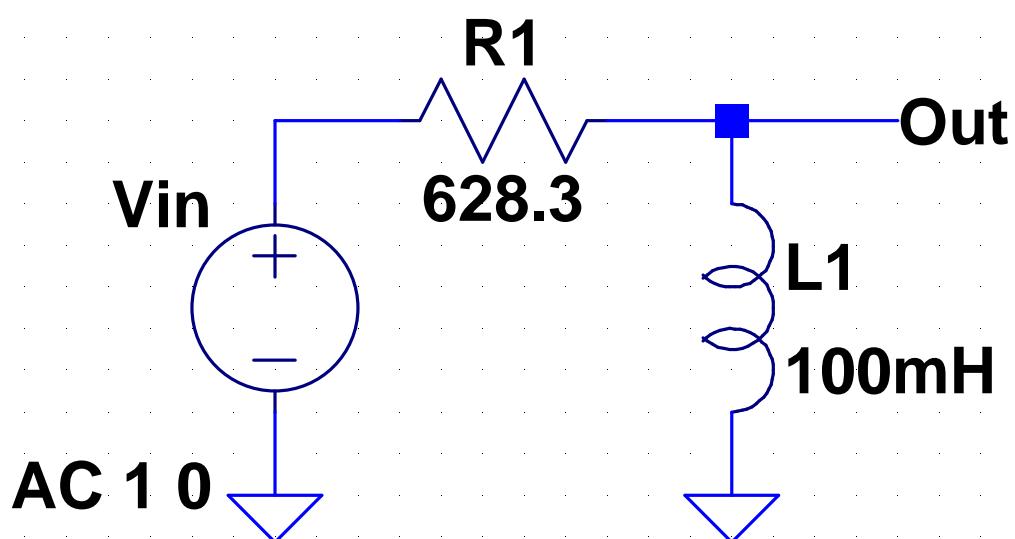

.ac dec 100 1Hz 100kHz


Frequenza di taglio 1 kHz

6

## 05-LP2.asc
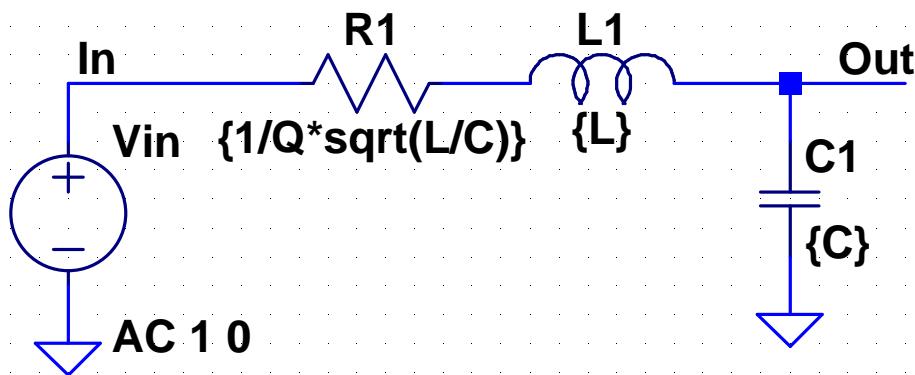
### Filtro passa-basso del 2° ordine

Analisi per diversi valori del fattore di merito



```
.param L=10mH C=100nF
```

```
.step param Q list 0.5 0.707 1 2 5 10
```

```
.ac dec 100 1Hz 1MegHz
```


**Frequenza di taglio 5.033 kHz**

7

## 06-HP2.asc
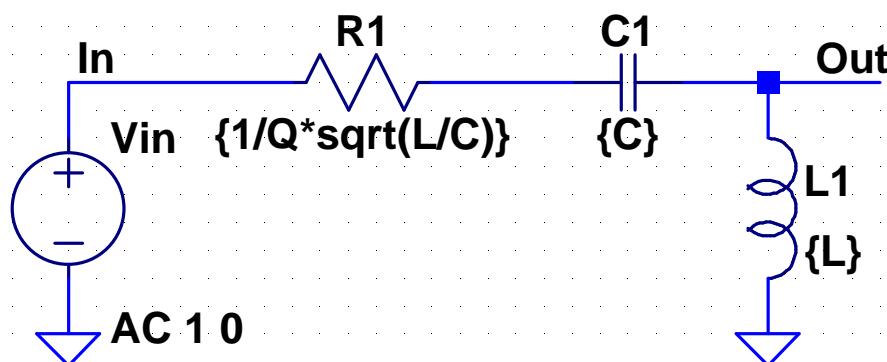
### Filtro passa-alto del 2° ordine

Analisi per diversi valori del fattore di merito



```
.param L=10mH C=100nF
```

```
.step param Q list 0.5 0.707 1 2 5 10
```


```
.ac dec 100 1Hz 1MegHz
```

**Frequenza di taglio 5.033 kHz**

8

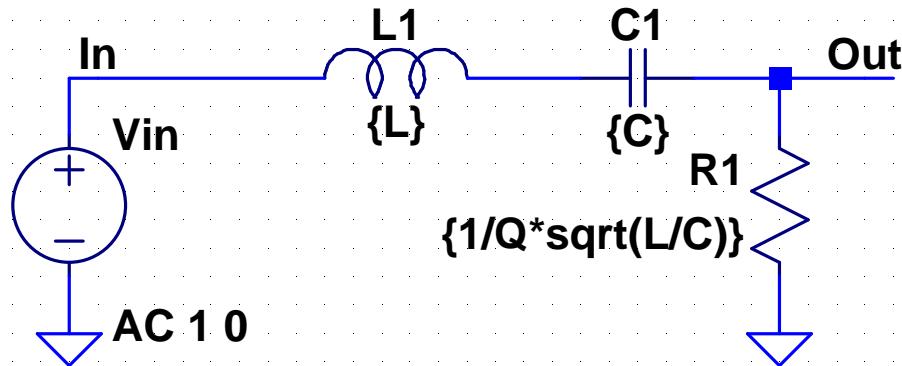**Filtro passa-banda del 2° ordine**

Analisi per diversi valori del fattore di merito



```
.param L=10mH C=100nF
```

```
.step param Q list 0.5 0.707 1 2 5 10
```


```
.ac dec 100 1Hz 1MegHz
```

**Frequenza di taglio 5.033 kHz**

9

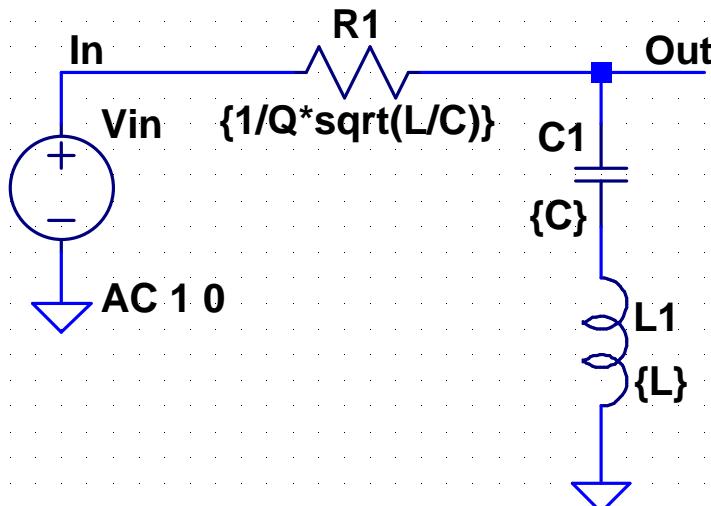**Filtro elimina-banda del 2° ordine**

Analisi per diversi valori del fattore di merito



```
.param L=10mH C=100nF
```

```
.step param Q list 0.5 0.707 1 2 5 10
```

```
.ac dec 100 1kHz 100kHz
```


**Frequenza di taglio 5.033 kHz**

10
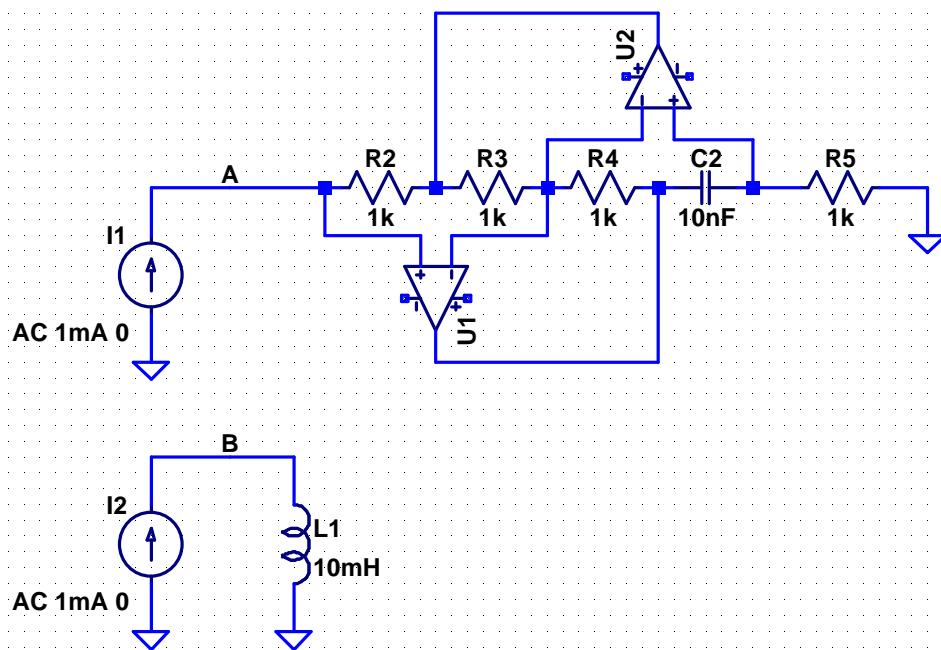
# Convertitore di impedenza di Antoniou


09-Antoniou-1.asc

Simulazione di un'induttanza mediante  
il convertitore di impedenza di Antoniou



Ac lin 1000 1Hz 50kHz Confrontare gli andamenti di  $\text{Im}(V(A))$  e  $\text{Im}(V(B))$

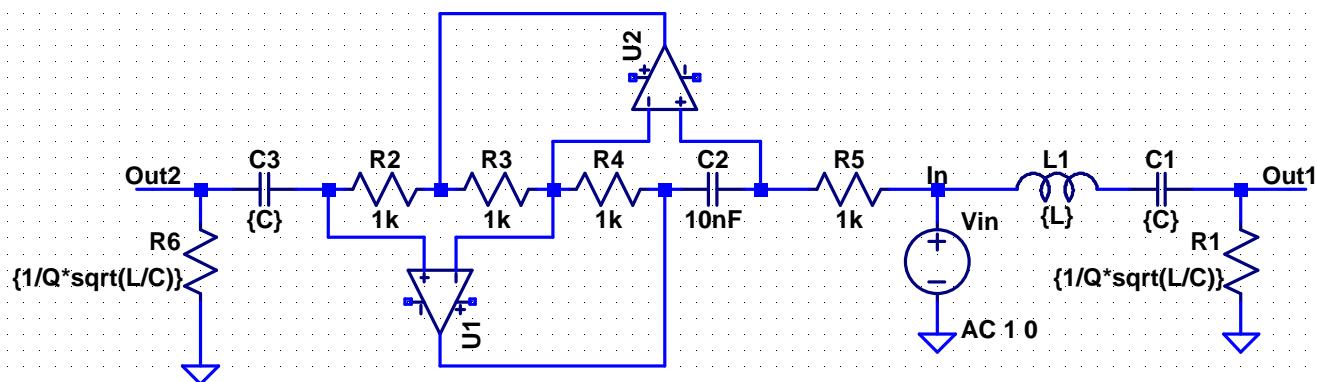Confronto tra filtro passa-banda con induttore e con induttore simulato




.param L=10mH C=100nF Q=5

.ac dec 100 1Hz 1MegHz

## Filtri attivi

## 11-LP1-non-inv.asc
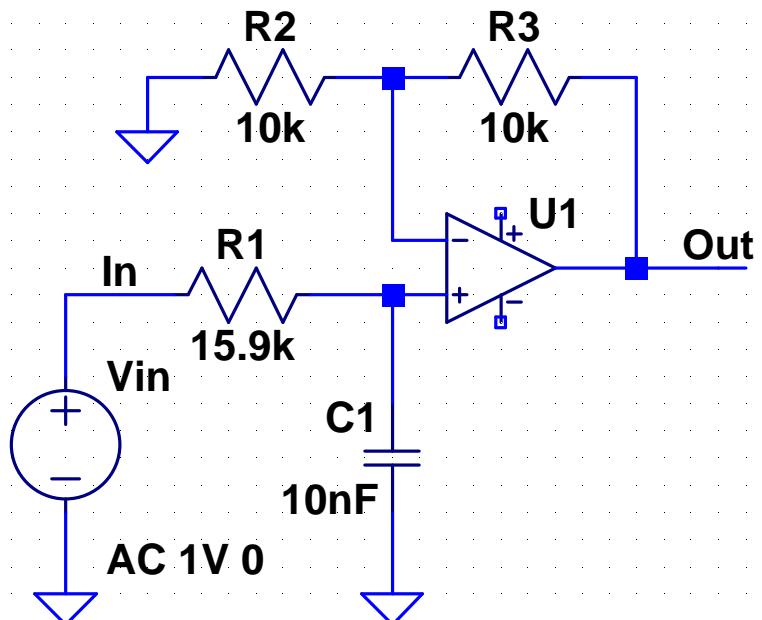
### Filtro passa-basso non invertente del 1° ordine




.ac dec 100 1Hz 100kHz      F0 = 1kHz  
H0 = 2 = 6dB

15

## 12-HP1-non-inv.asc

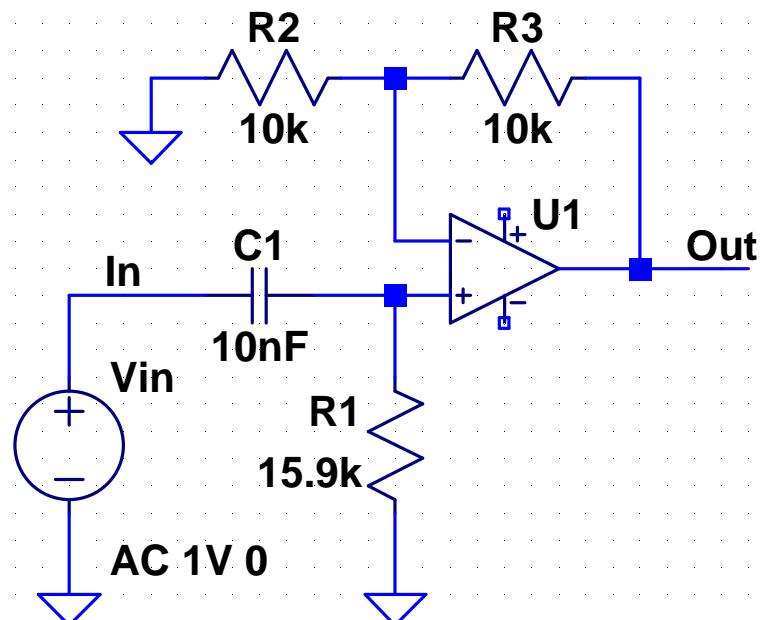
### Filtro passa-alto non invertente del 1° ordine



.ac dec 100 1Hz 100kHz      F0 = 1kHz  
H0 = 2 = 6dB


16
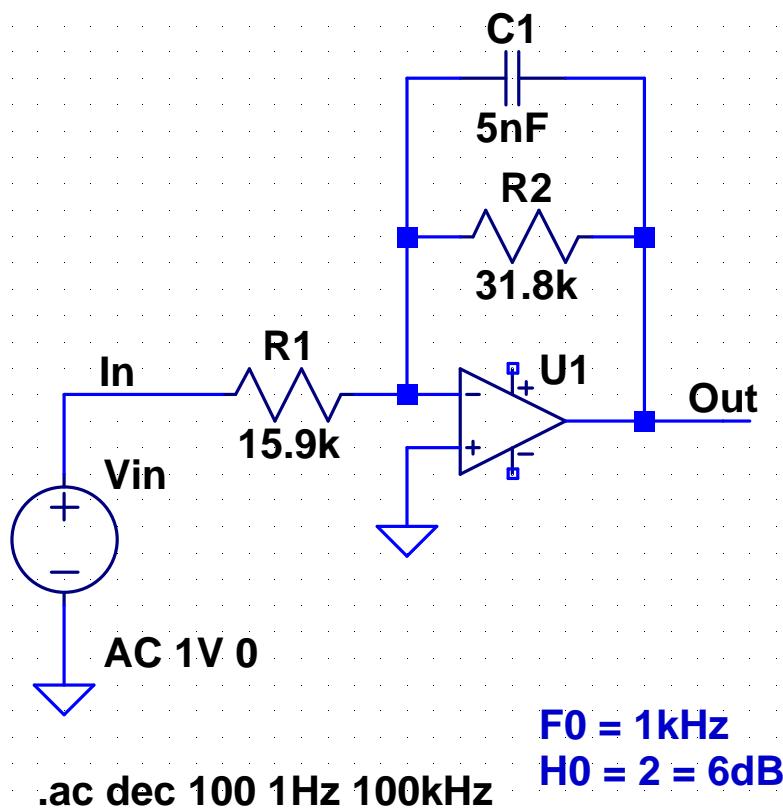
### Filtro passa-alto invertente del 1° ordine



17

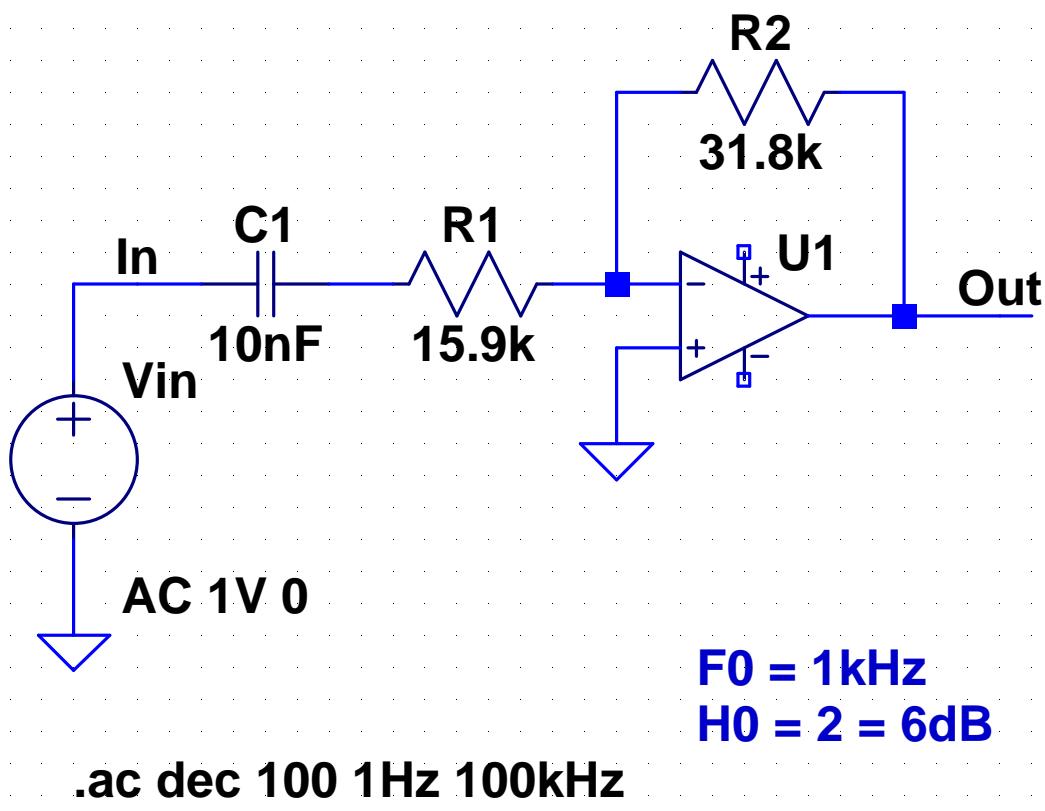
### Filtro passa-alto invertente del 1° ordine



18

## 15-LB.asc


### Filtro a larga banda

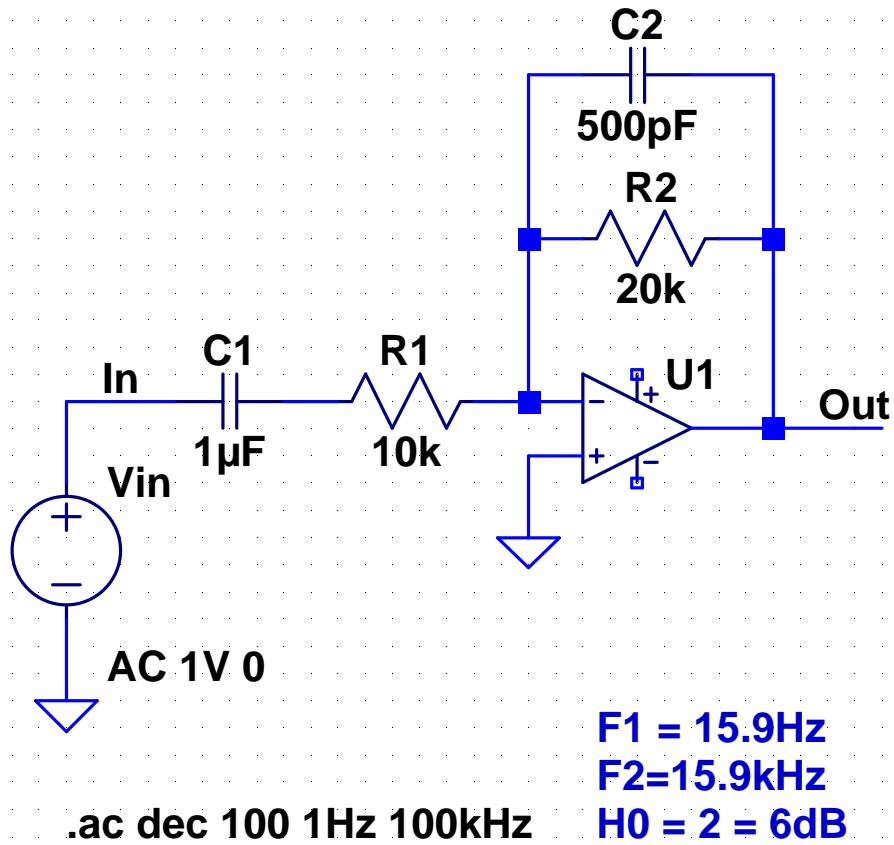

19

## 16-SK-LP-G1.asc
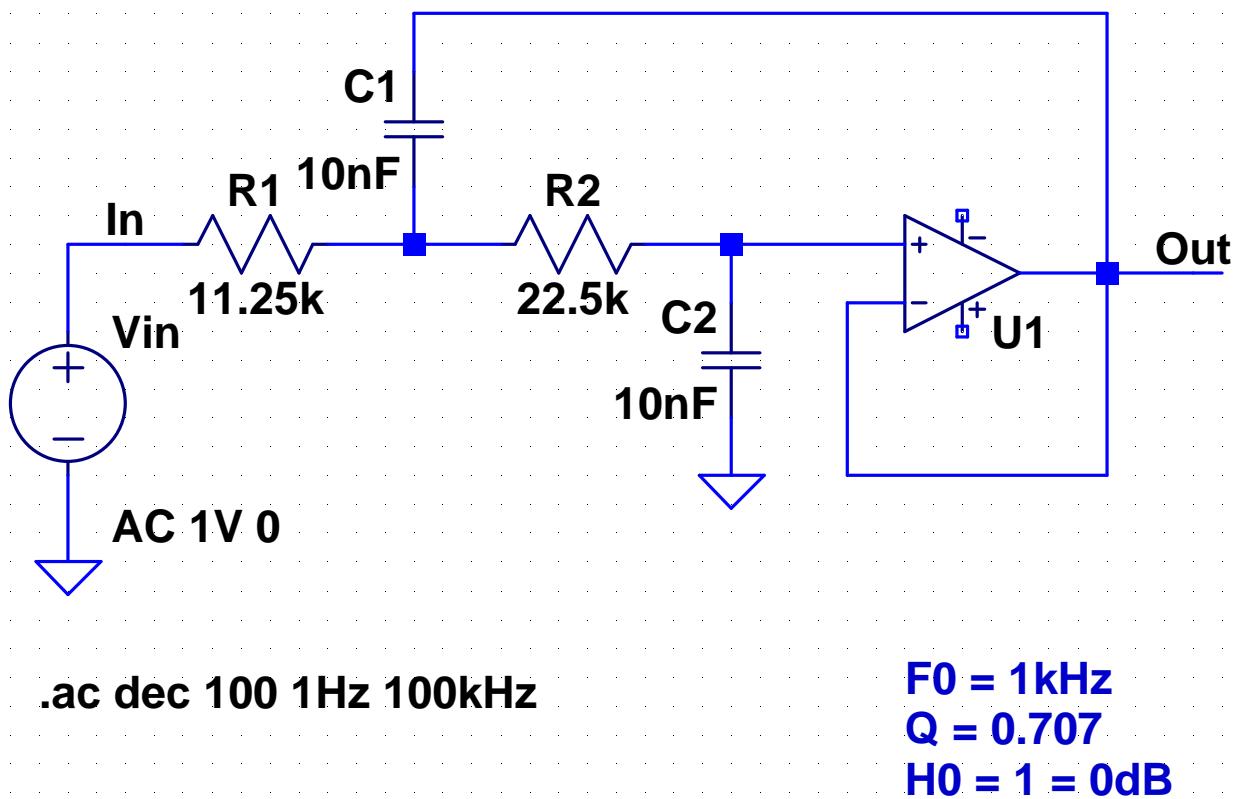
### Filtro Sallen e Key passa-basso a guadagno unitario



20

# Filtro Sallen-Key passa-basso a guadagno unitario

## Dimensionamento del filtro

- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$   $Q = \sqrt{2}/2$   $H_0 = G = 1$
- Vincolo sui valori delle capacità:  $\frac{C_2}{C_1} \leq G - 1 + \frac{1}{4Q^2} = \frac{1}{2}$
- Si sceglie:  $C_1 = 20\text{nF}$   $C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:


$$R_2 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2 \left( G - 1 - \frac{C_2}{C_1} \right)}}{4\pi f_0 C_2 Q} = 12.25\text{k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C_1 C_2 R_2} = 22.5\text{k}\Omega$$

21

17-SK-LP-G2.asc
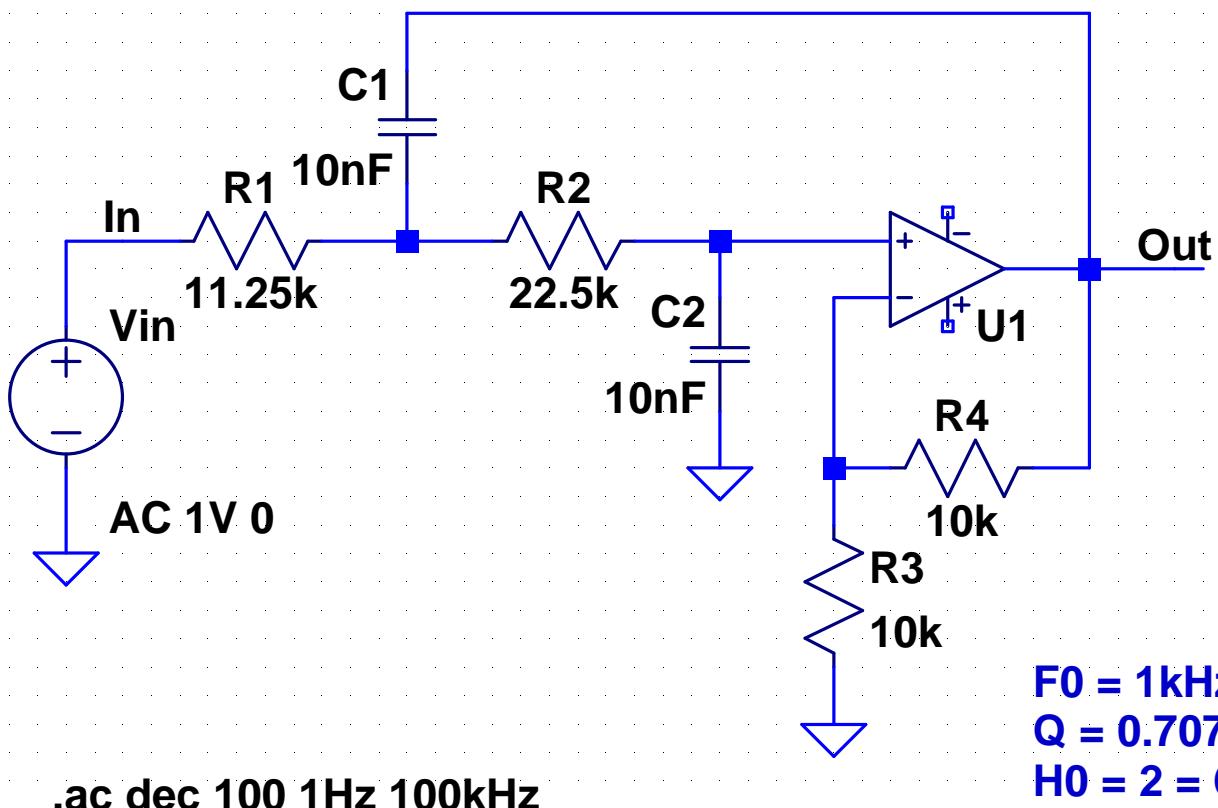
## Filtro Sallen e Key passa-basso a guadagno 2



22

# Filtro Sallen-Key passa-basso a guadagno 2

## Dimensionamento del filtro


- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$      $Q = \sqrt{2}/2$      $H_0 = G = 2$
- Per avere  $G = 2$ ,  $R_3$  e  $R_4$  devono essere uguali
  - ◆ Si sceglie:  $R_3 = R_4 = 10\text{k}\Omega$
- Vincolo sui valori delle capacità:  $\frac{C_2}{C_1} \leq G - 1 + \frac{1}{4Q^2} = \frac{3}{2}$
- Si sceglie:  $C_1 = C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:

$$R_2 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2 \left( G - 1 - \frac{C_2}{C_1} \right)}}{4\pi f_0 C_2 Q} = 12.25\text{k}\Omega \quad R_1 = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C_1 C_2 R_2} = 22.5\text{k}\Omega$$

23

## 18-SK-LP-comp-uguali.asc
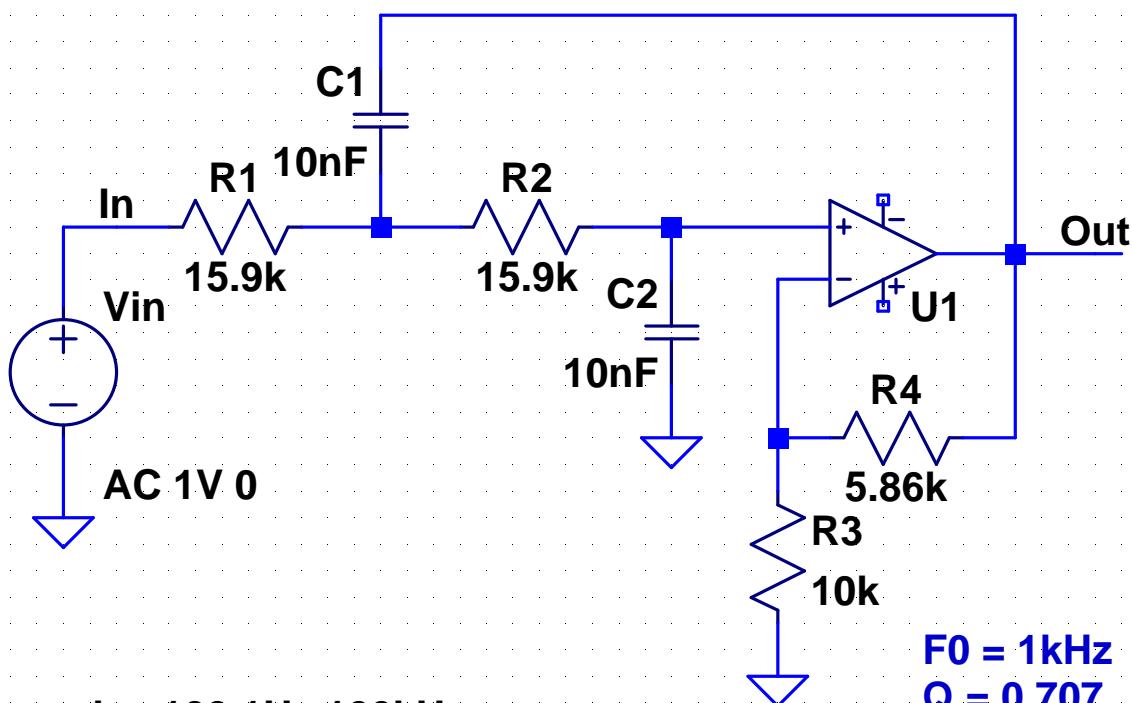
### Filtro Sallen e Key passa-basso a componenti uguali



.ac dec 100 1Hz 100kHz

$F_0 = 1\text{kHz}$   
 $Q = 0.707$   
 $H_0 = 1.586 = 4\text{dB}$

24

# Filtro Sallen-Key passa-basso a componenti uguali


## Dimensionamento del filtro

- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$        $Q = \sqrt{2}/2$
- Il guadagno del filtro è:  $H_0 = G = 3 - \frac{1}{Q} = 1.586$
- Quindi deve essere:  $\frac{R_4}{R_3} = 2 - \frac{1}{Q} = 0.586$
- Si sceglie:  $R_3 = 10\text{k}\Omega$        $R_4 = 5.86\text{k}\Omega$
- Si fissano i valori delle capacità:  $C_1 = C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:  $R_1 = R_2 = \frac{1}{2\pi f_0 C_1} = 15.9\text{k}\Omega$

25

## 19-SK-HP-G1.asc
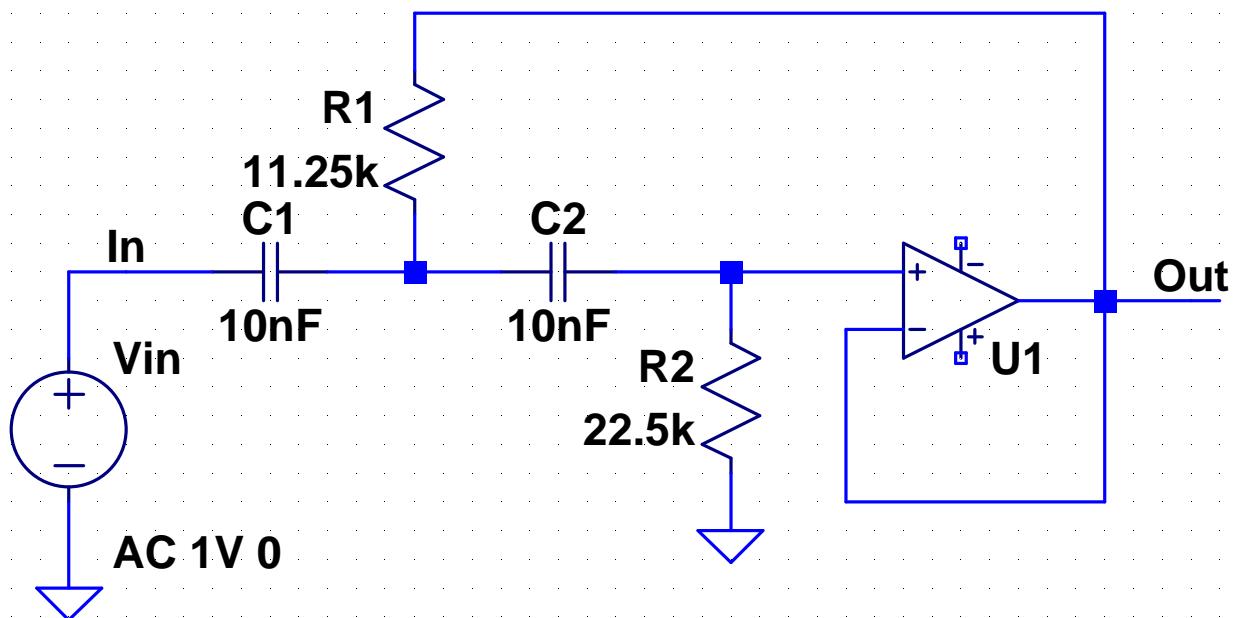
### Filtro Sallen e Key passa-alto a guadagno unitario



$$F_0 = 1\text{kHz}$$

$$Q = 0.707$$

$$H_0 = 1 = 0\text{dB}$$

.ac dec 100 1Hz 100kHz

26

# Filtro Sallen-Key passa-alto a guadagno unitario

## Dimensionamento del filtro

- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$      $Q = \sqrt{2}/2$      $H_0 = G = 1$
- Si sceglie:  $C_1 = 10\text{nF}$      $C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:


$$R_1 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2(G-1) \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right)}}{2\omega_0(C_1 + C_2)Q} = 11.25\text{k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0^2 R_1 C_1 C_2} = 22.5\text{k}\Omega$$

27

## 20-SK-HP-G2.asc
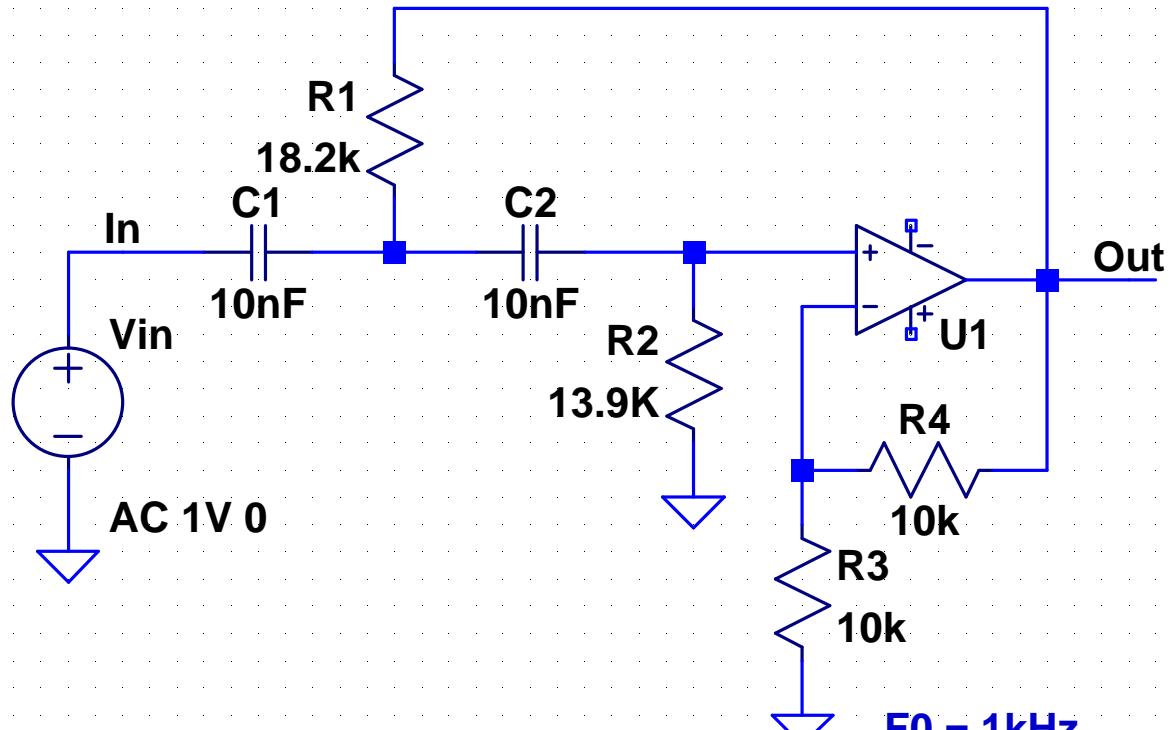
### Filtro Sallen e Key passa-alto a guadagno 2



.ac dec 100 1Hz 100kHz

$F_0 = 1\text{kHz}$   
 $Q = 0.707$   
 $H_0 = 2 = 6\text{dB}$

28

# Filtro Sallen-Key passa-basso a guadagno 2

## Dimensionamento del filtro

- **Dati:**  $f_0 = 1\text{kHz}$      $Q = \sqrt{2}/2$      $H_0 = G = 2$
- Per avere  $G = 2$ ,  $R_3$  e  $R_4$  devono essere uguali
  - ◆ Si sceglie:  $R_3 = R_4 = 10\text{k}\Omega$
- Si sceglie:  $C_1 = C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:


$$R_1 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2(G-1)\left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right)}}{2\omega_0(C_1 + C_2)Q} = 18.2\text{k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0^2 R_1 C_1 C_2} = 13.9\text{k}\Omega$$

29

## 21-SK-LP-comp-uguali.asc
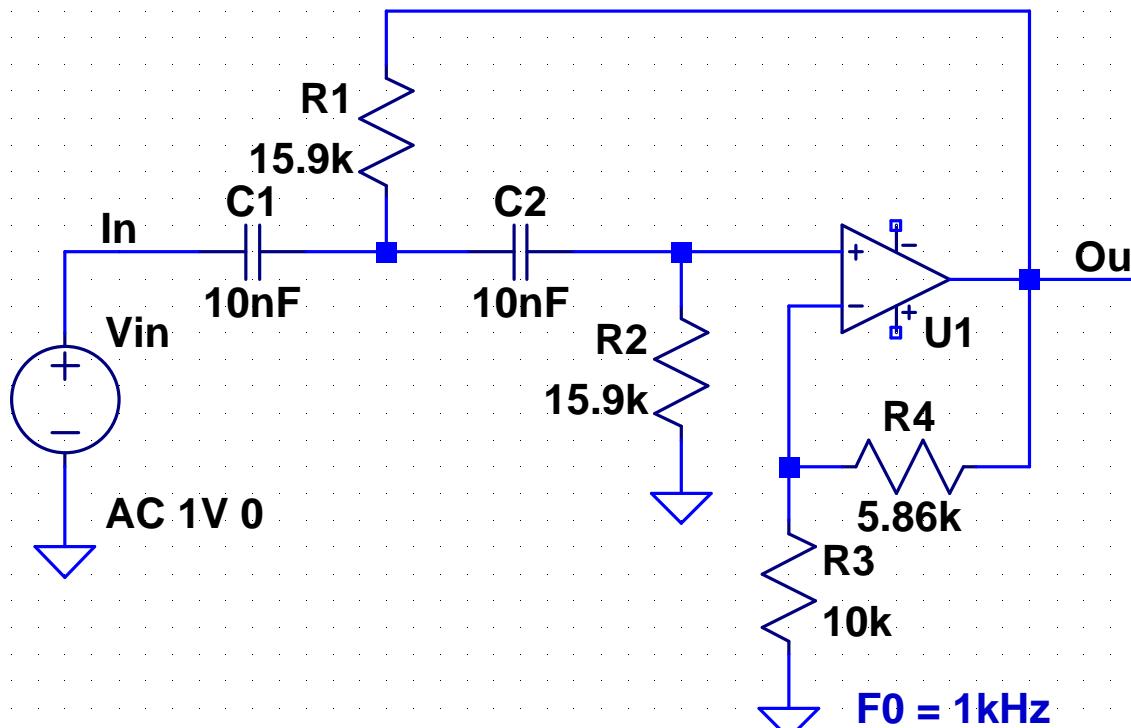
### Filtro Sallen e Key passa-alto a componenti uguali



$F_0 = 1\text{kHz}$   
 $Q = 0.707$   
 $H_0 = 1.586 = 4\text{dB}$

.ac dec 100 1Hz 100kHz

30

# Filtro Sallen-Key passa-alto a componenti uguali


## Dimensionamento del filtro

- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$        $Q = \sqrt{2}/2$
- Il guadagno del filtro è:  $H_0 = G = 3 - \frac{1}{Q} = 1.586$
- Quindi deve essere:  $\frac{R_4}{R_3} = 2 - \frac{1}{Q} = 0.586$
- Si sceglie:  $R_3 = 10\text{k}\Omega$        $R_4 = 5.86\text{k}\Omega$
- Si fissano i valori delle capacità:  $C_1 = C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:  $R_1 = R_2 = \frac{1}{2\pi f_0 C_1} = 15.9\text{k}\Omega$
- Si può notare che, a parità di  $f_0$  e  $Q$ , i valori dei componenti sono identici a quelli del filtro passa-basso

31

## 22-SK-BP.asc
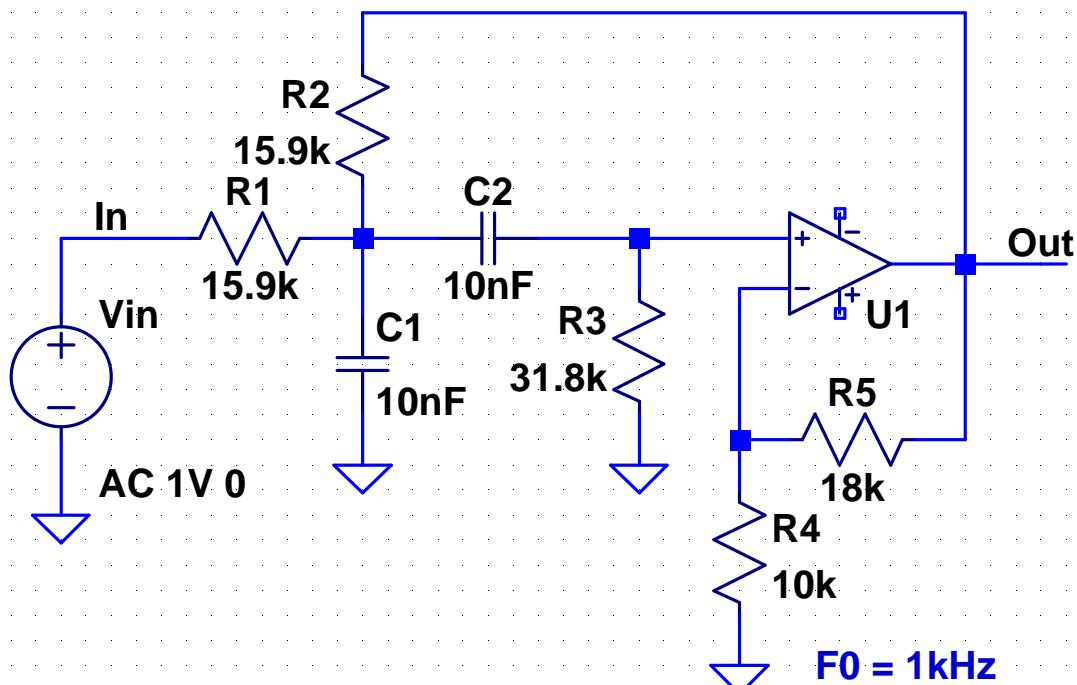
### Filtro Sallen e Key passa-banda a componenti uguali



.ac dec 1000 100Hz 10kHz

$$F_0 = 1\text{kHz}$$

$$Q = 5$$

$$H_0 = 14 = 22.9\text{dB}$$

Larghezza di banda 200Hz

32

# Filtro Sallen-Key passa-banda a componenti uguali


## Dimensionamento del filtro

- **Dati:**  $f_0 = 1\text{kHz}$        $Q = 5$
- Il guadagno dell'operazionale deve essere:  $G = 3 - \frac{1}{Q} = 2.8$
- Quindi deve essere:  $\frac{R_5}{R_4} = 2 - \frac{1}{Q} = 1.8$
- Si sceglie:  $R_4 = 10\text{k}\Omega$        $R_5 = 18\text{k}\Omega$
- Si fissano i valori delle capacità:  $C_1 = C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:  
$$R_1 = R_2 = \frac{1}{2\pi f_0 C_1} = 15.9\text{k}\Omega \quad R_3 = 2R_1 = 31.8\text{k}\Omega$$

33

## 23-MFB-LP.asc

### Filtro MFB passa-basso

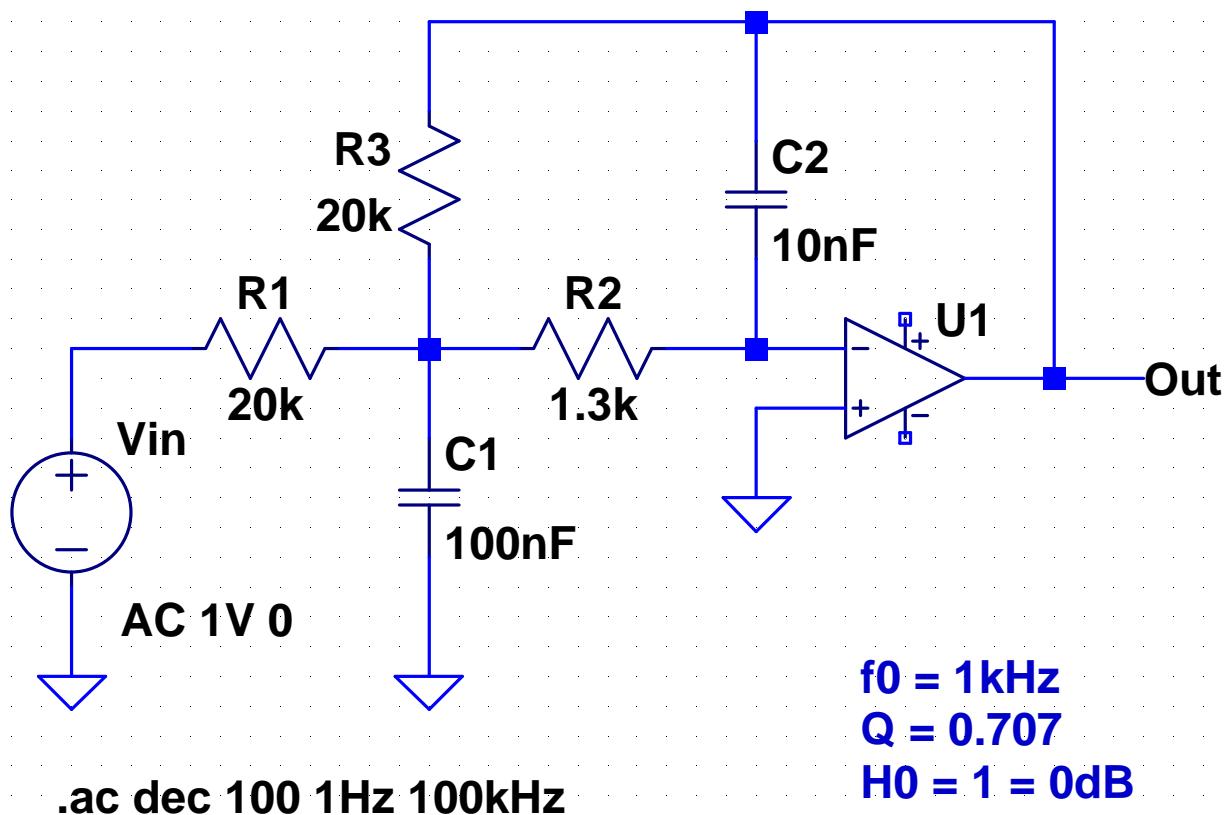

34

# Filtro MFB passa-basso

## Dimensionamento del filtro

- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$   $Q = \sqrt{2}/2$   $H_0 = 1$
- Vincolo sui valori delle capacità:  $\frac{C_1}{C_2} \geq 4Q^2(H_0 + 1) = 4$
- Si sceglie:  $C_1 = 100\text{nF}$   $C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:

$$R_3 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2(H_0 + 1)} \frac{C_2}{C_1}}{2\omega_0 C_2 Q} = 20\text{k}\Omega$$


$$R_1 = \frac{R_3}{H_0} = 20\text{k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0^2 R_3 C_1 C_2} = 1.27\text{k}\Omega$$

35

## 24-MFB-HP.asc

### Filtro MFB passa-alto

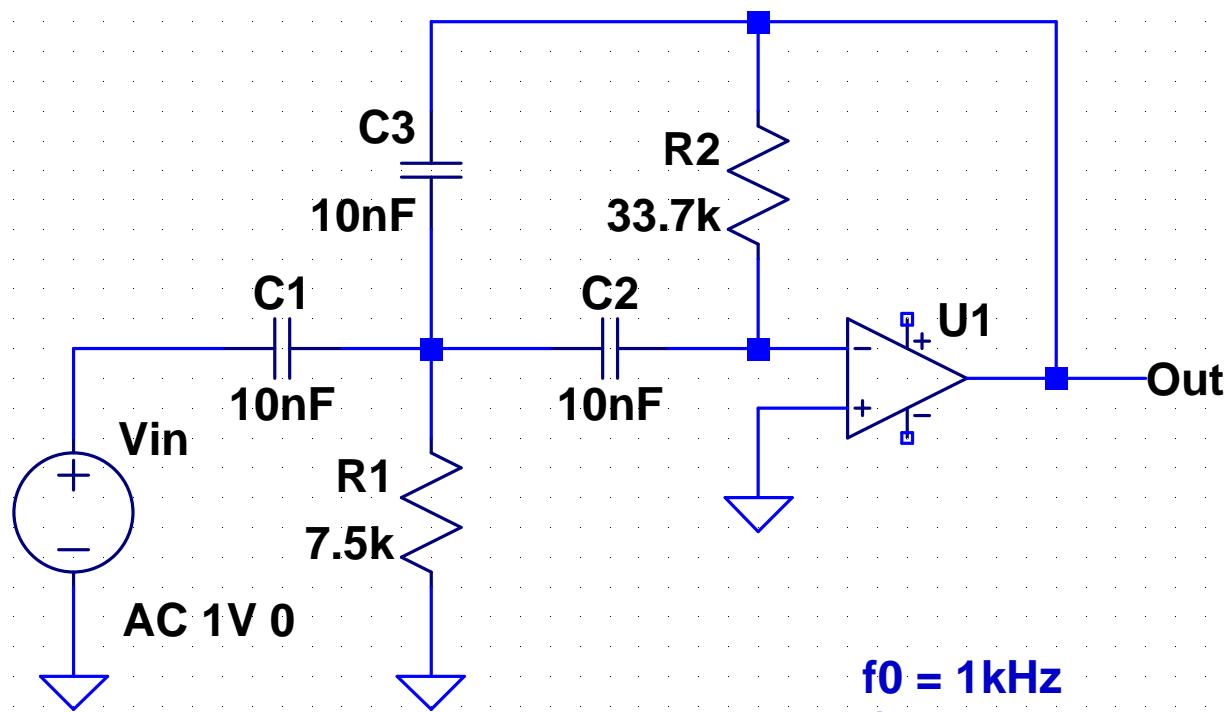

$f_0 = 1\text{kHz}$

$Q = 0.707$

$H_0 = 1 = 0\text{dB}$

.ac dec 100 1Hz 100kHz

36

# Filtro MFB passa-alto

## Dimensionamento del filtro

- **Dati:**  $f_0 = 1\text{kHz}$      $Q = \sqrt{2}/2$      $H_0 = 1$
- Si sceglie:  $C_1 = 10\text{nF}$      $C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcola  $C_3$ :  $C_3 = \frac{C_1}{H_0} = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:


$$R_1 = \frac{H_0}{\omega_0 C_1 Q \left[ H_0 \left( \frac{C_1}{C_2} + 1 \right) + 1 \right]} = 7.5\text{k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{\omega_0 C_2} \left[ H_0 \left( \frac{C_1}{C_2} + 1 \right) + 1 \right] = 33.7\text{k}\Omega$$

37

## 25-MFB-BP.asc

### Filtro MFB passa-banda

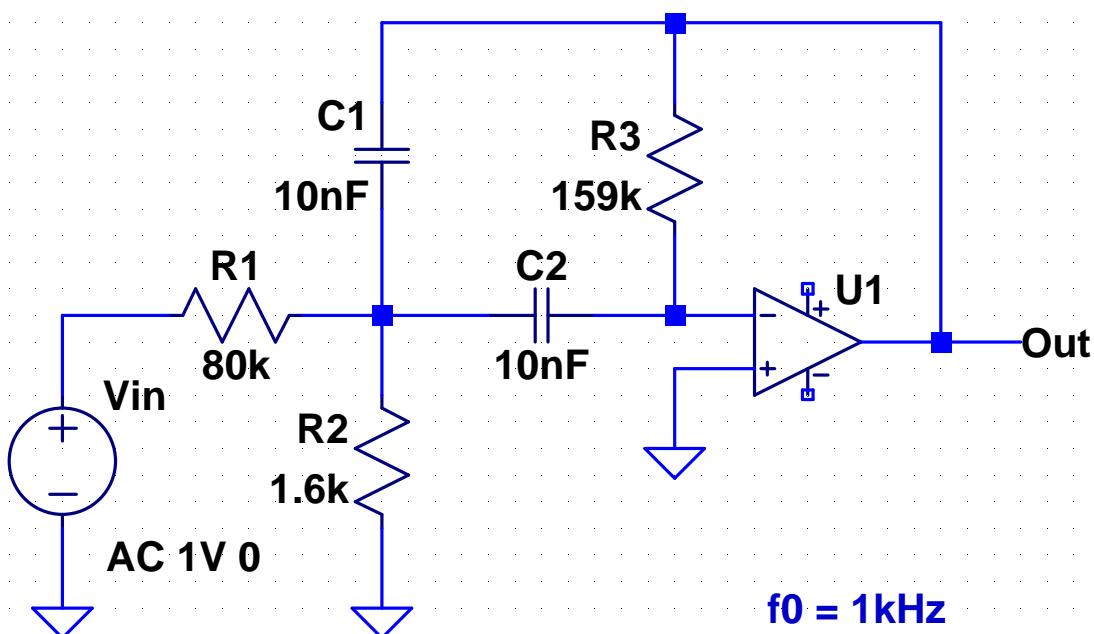

.ac dec 1000 100Hz 10kHz

$f_0 = 1\text{kHz}$

$Q = 5$

$H_0 = 1 = 0\text{dB}$

Larghezza di banda 200 Hz

38

# Filtro MFB passa-banda

## Dimensionamento del filtro

- Dati:  $f_0 = 1\text{kHz}$        $Q = 5$        $H_0 = 1$
- Vincolo sui valori delle capacità:  $\frac{C_2}{C_1} > \frac{H_0}{Q^2} - 1 = -0.96$
- Si sceglie:  $C_1 = 10\text{nF}$        $C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcolano le resistenze:


$$R_1 = \frac{Q}{\omega_0 C_1 H_0} = 79.5\text{k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{\omega_0 C_1 \left[ Q^2 \left( 1 + \frac{C_2}{C_1} \right) - H_0 \right]} = 1.6\text{k}\Omega$$


$$R_3 = \frac{Q}{\omega_0 C_2} \left( 1 + \frac{C_2}{C_1} \right) = 159\text{k}\Omega$$

39

## 26-MFB-HP.asc

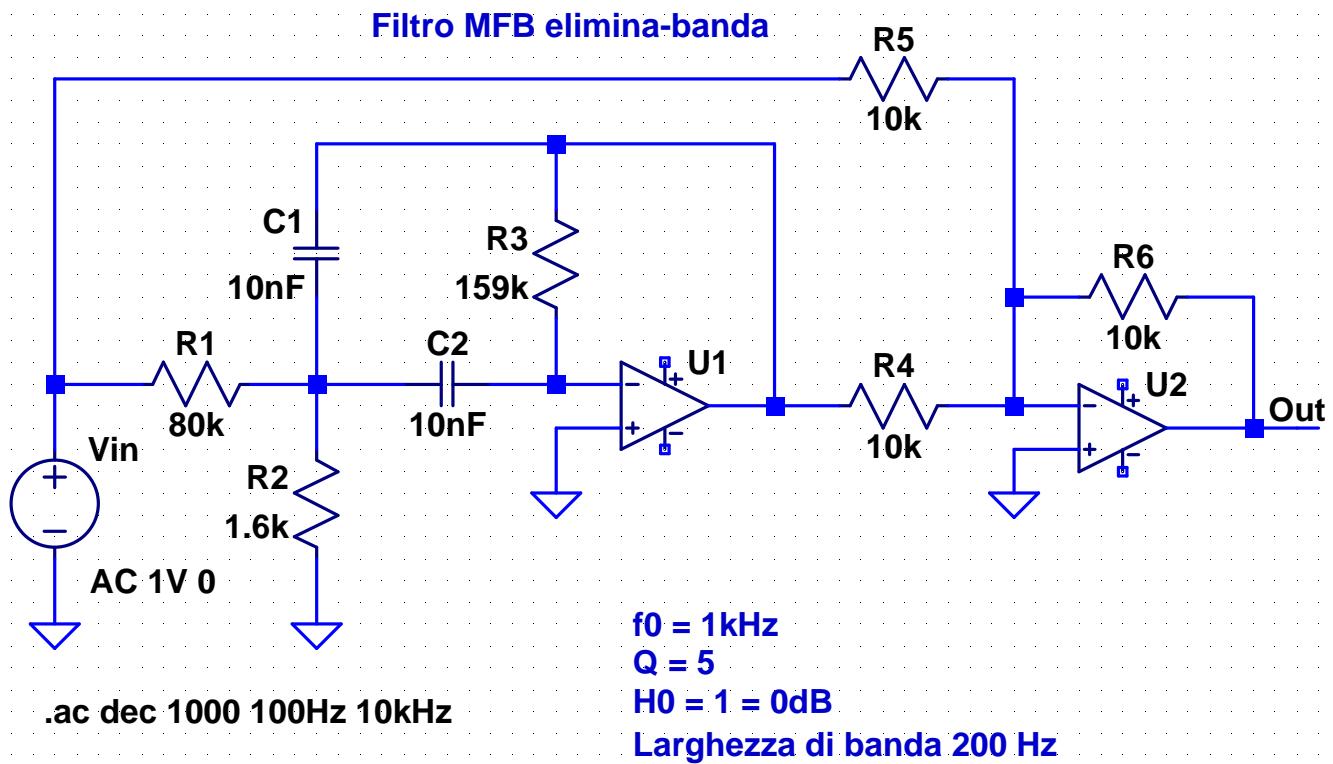

40

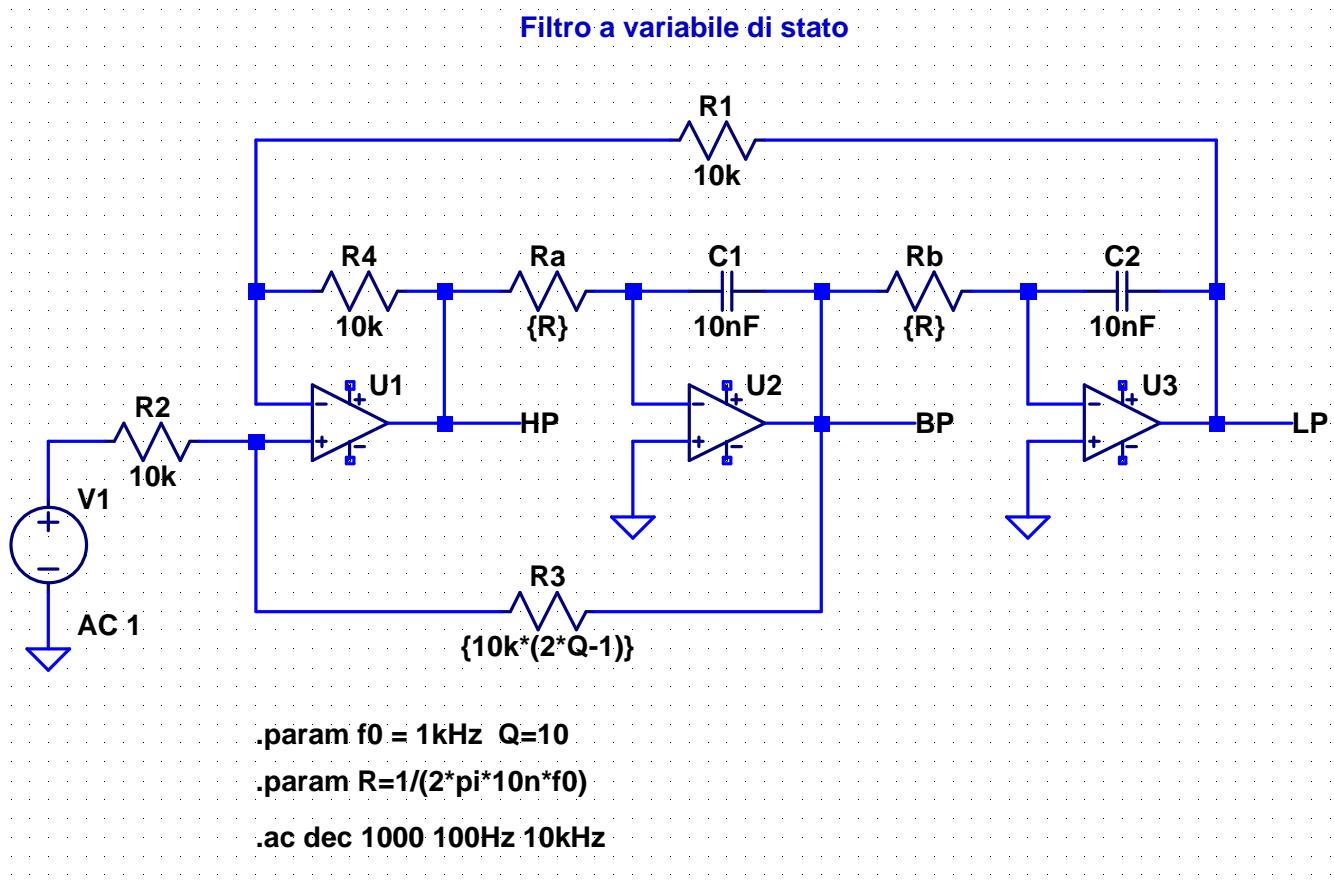

41

## Filtro a variabile di stato

### Dimensionamento del filtro

- **Dati:**  $f_0 = 1\text{kHz}$        $Q = 10$
- Si sceglie:  $C_1 = 10\text{nF}$        $C_2 = 10\text{nF}$
- Si calcola  $R$ :  $R = \frac{1}{2\pi f_0 C} = 15.9\text{k}\Omega$
- Si sceglie:  $R_1 = R_4 = 10\text{k}\Omega$        $R_2 = 10\text{k}\Omega$
- Si calcola  $R_3$ :  $R_3 = (2Q - 1)R_2 = 190\text{k}\Omega$
- I guadagni del filtro sono

$$H_{0hp} = H_{0lp} = 2 - \frac{1}{Q} = 1.9 = 5.6\text{dB}$$

$$H_{0bp} = 2Q - 1 = 19 = 25.6\text{dB}$$

42