
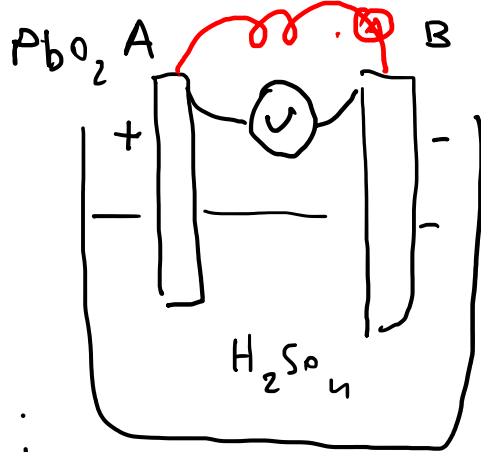


BATTERIA

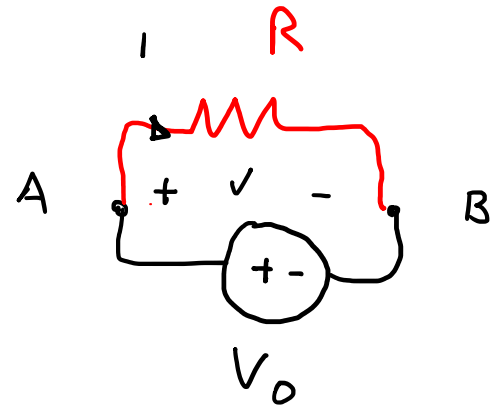

Pb



$$N = N_{AH} + N_{HB}$$

ABHA

$$N_{AB} + N_{BH} + N_{HA} = 0$$

$$N = N_{AH} + N_{HB} = V_0 - R_i i$$



$V_0 =$  TENSIONE A VUOTO DELLA BATTERIA

↓  
CORRENTE = 0

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

$$i = \frac{V_0}{R}$$


$R_i =$  RESISTENZA INTERNA

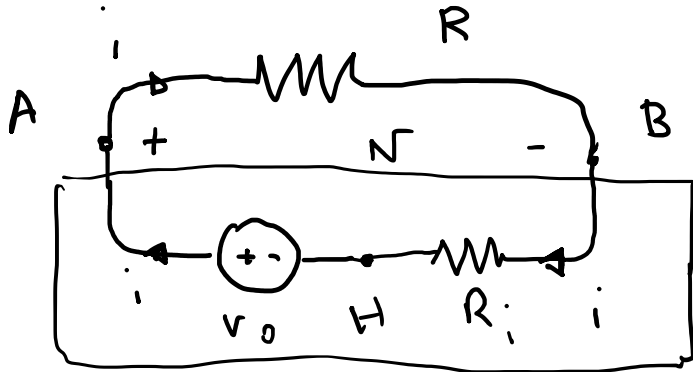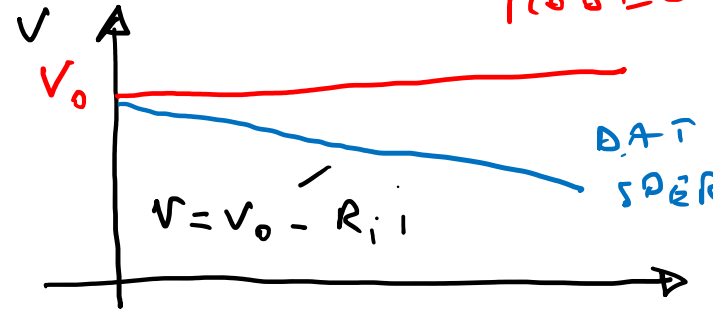

$$i = \frac{V_0}{R + R_i} \quad \& \quad R_i + R_i i - V_0 = 0$$

— CIRCUITO EQUIVALENTE BATTERIA

# COLLEGAMENTO IN SERIE

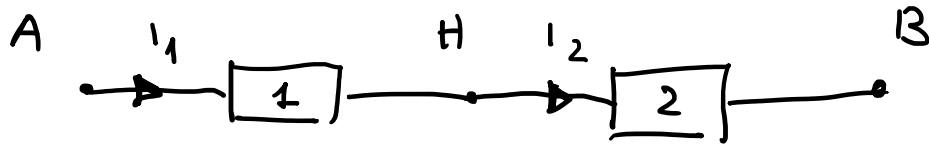


(H)

I DUE RATTI HANNO UN NODO IN COMUNE E SU QUEL NODO NON INCIDE NESSUN ALTRO RATO


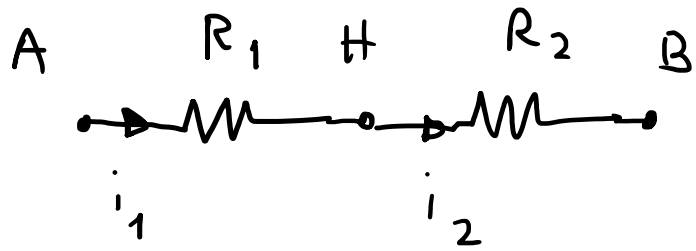
$$\text{LKC (H)} \quad -i_1 + i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = i_1$$



$$i_1 = i_2 = i$$


$$V_{AH} = R_1 i$$

$$V_{HB} = R_2 i$$

$$V_{AB} = V_{AH} + V_{HB}$$


$$V_{AB} = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

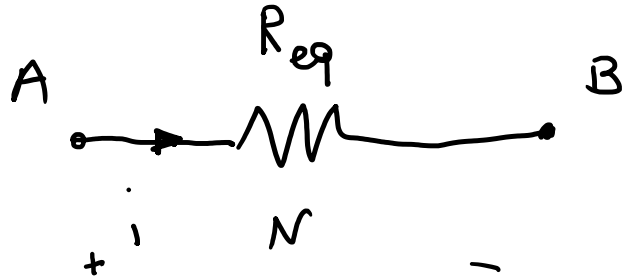

$$V_{AB} = R_{eq} i$$

# COLLEGAMENTO IN PARALLELO

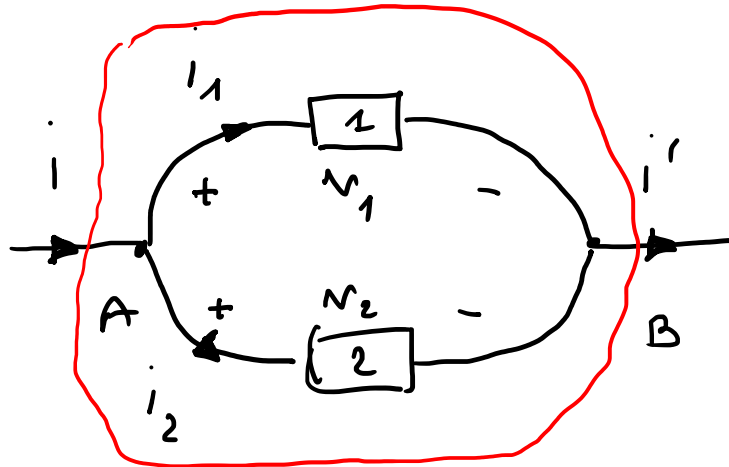

$$V_1 = V_{AB}$$
$$V_2 = V_{AB} \Rightarrow V_1 = V_2$$


$$i' = i$$

$$i = i_1 + i_2 \Rightarrow i' = i$$
$$i' = i_1 + i_2$$

I DUE BIPOLI SONO COLLEGATI ALLA STESSA COPPIA DI NODI



STESSA TENSIONE DI RANGO

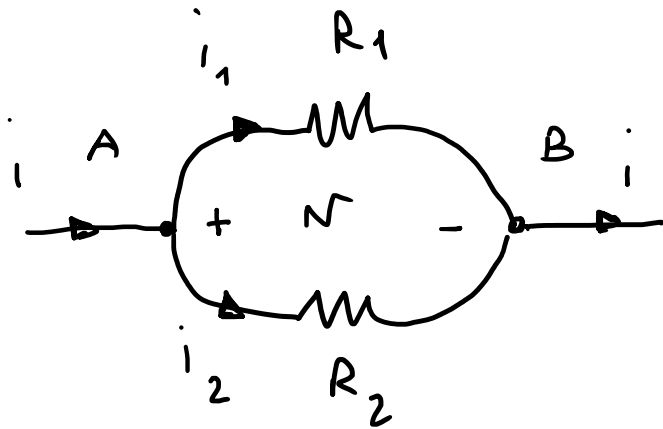

$$V = R_1 i_1 \quad R_1, R_2 > 0$$

$$V = R_2 i_2$$

$$i = i_1 + i_2$$


$$i_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$i = V \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \Rightarrow$$

$$V = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i$$


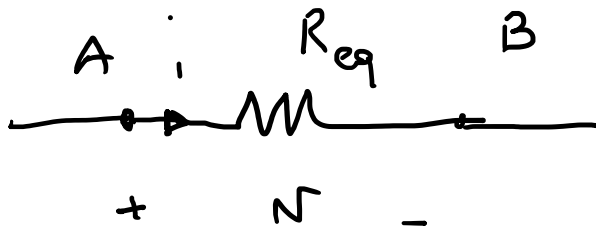


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V = R_{eq} i$$

$$R_1 = 0, R_2 > 0$$


$$N_1 = R_1 i_1 = 0 \cdot i_1 = 0$$

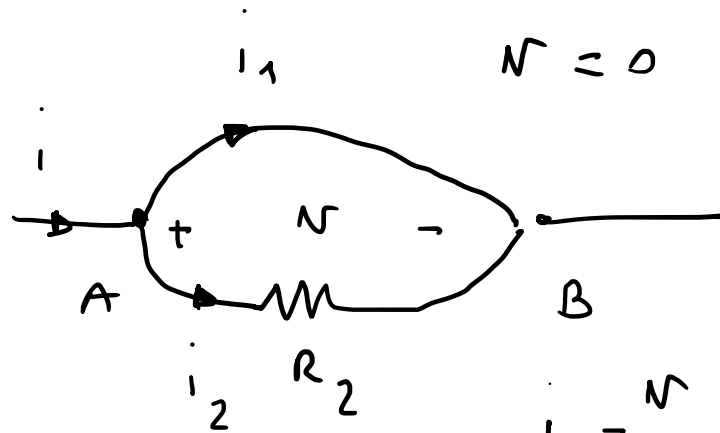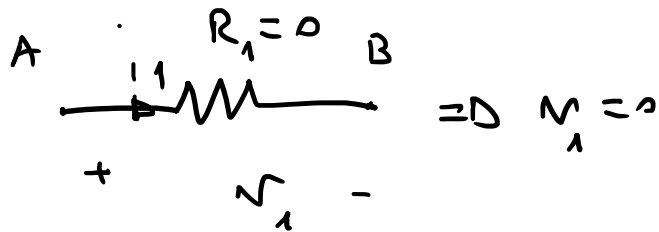

$$i_2 = \frac{N}{R_2} = \frac{0}{R_2} = 0$$


CONNESSIONE IDEALE (CORTO-CIRCUITO)

$$i = i_1 + i_2 = i_1 + 0 = i_1$$

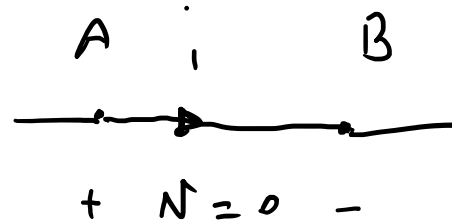


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{0 \times R_2}{0 + R_2} = 0$$

$$R_1 = 0, R_2 = 0$$

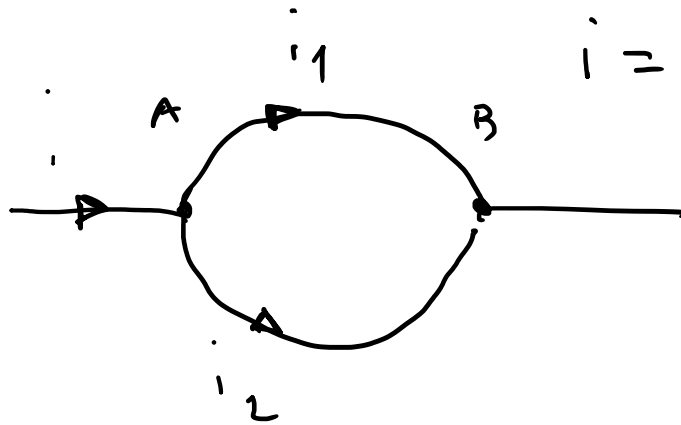

$$N_1 = N_2 = 0$$

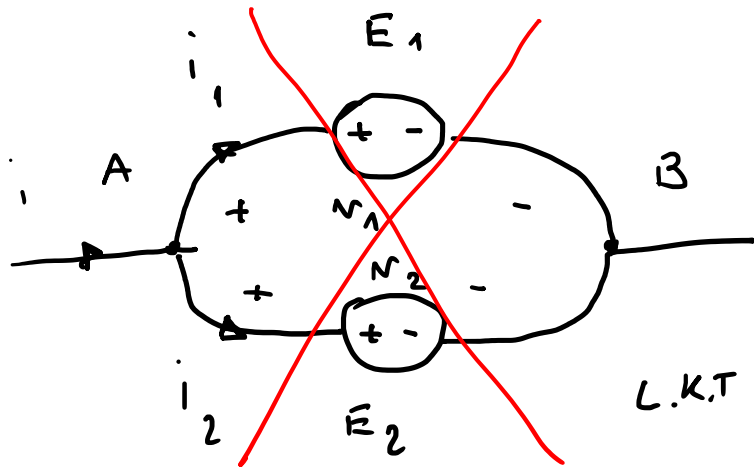

$$i = i_1 + i_2$$

$$V_1 = E_1$$


$$V_2 = E_2$$

L.K.T  $N_1 - N_2 = 0$

$$\Rightarrow V_1 = V_2$$

$$E_1 = E_2$$

~~$$E_1 = E_2$$~~

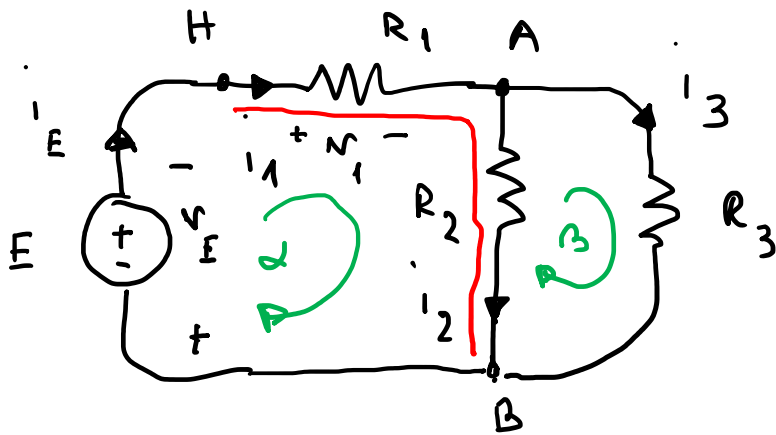

$$E = 18V, R_1 = 4\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 6\Omega$$

$$N_{RAMI} = 4$$

$$N_{NODI} = 3$$

$$(N_{NODI} - 2) \text{ LkC} \quad 2 \text{ LkC}$$

$$(N_{RAMI} - N_{NODI} + 1) \text{ LkT} \quad 2 \text{ LkT}$$

$$N_{RAMI} \quad \text{EQ. COST} \quad 4 \text{ EQ. COST.}$$

REGOLA UTILIZZATORE  
PER I VERSI POSITIVI  
DELLE TENSIONI DI RAMO

INCOGNITE

$$N_1 = R_1 i_1$$

$$N_2 = R_2 i_2$$

$$N_3 = R_3 i_3$$

$$N_E = -E$$

$N_{RAMI}$  CORRENTI

" TENSIONI

$$A) -i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$B) -i_2 - i_3 + i_E = 0$$

$$\alpha) R_1 i_1 + R_2 i_2 - E = 0$$

$$\beta) R_3 i_3 - R_2 i_2 = 0$$

$$A) -i_1 + i_2 + i_3 = 0$$


$$B) -i_2 - i_3 + i_E = 0$$

$$\alpha) N_1 + N_2 + N_E = 0$$

$$\beta) N_3 - N_2 = 0$$
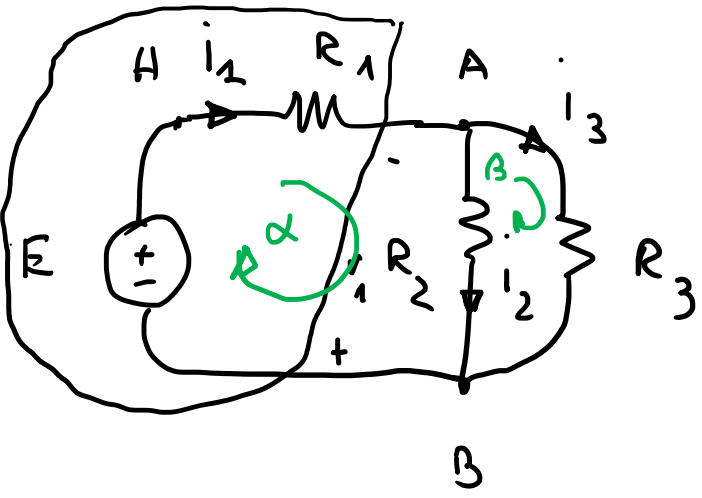
$$H) -i_E + i_1 = 0 \Rightarrow i_E = i_1$$





$$V_1 = N_{BH} + N_{HA} = -E + R_1 i_1$$


$$N_{R_1 \alpha} = 3$$

$$N_{NDB} = 2$$

1 LK.C. A)  $-i_1 + i_2 + i_3 = 0$

2 LKT  $\alpha$ )  $-E + R_1 i_1 + R_2 i_2 = 0$

$\beta$ )  $R_3 i_3 - R_2 i_2 = 0$

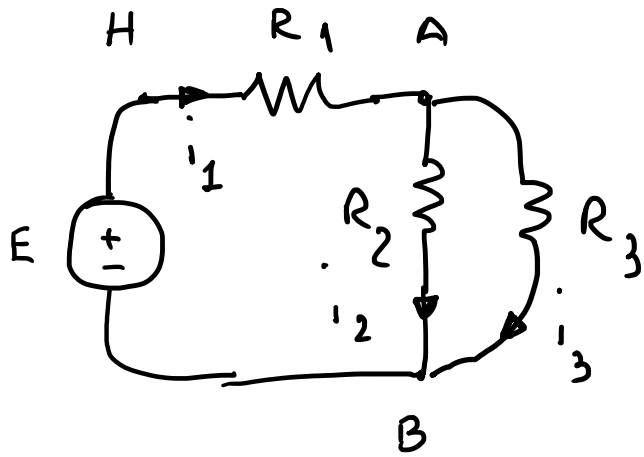


$R_2$  e  $R_3$  SONO IN PARALLELO

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2 \Omega$$

$R_1$  e  $R_{23}$  SONO IN SERIE

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 4 + 2 = 6 \Omega$$
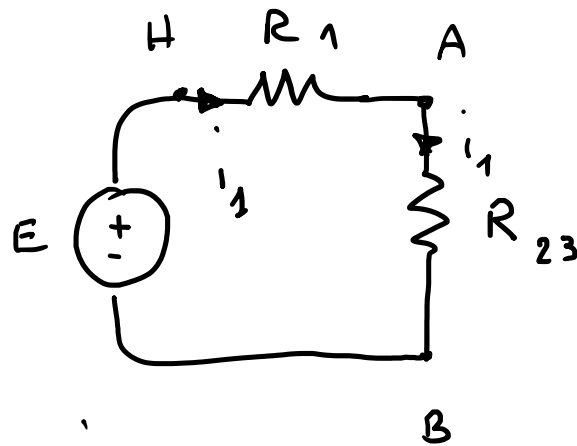
$$i_1 = \frac{E}{R_{eq}} = \frac{18}{6} = 3 \text{ A} \quad P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} = 54 \text{ W}$$



$$P_E = E i_1 = 18 \times 3 = 54 \text{ W}$$

$$P_{R_1} = R_1 i_1^2 = 4 \times 3^2 = 36 \text{ W}$$

$$V_{AB} = R_{23} i_1 = 2 \times 3 = 6 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{6}{3} = 2 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{6}{6} = 1 \text{ A}$$

$$P_{R_2} = R_2 i_2^2 = 3 \times 2^2 = 12 \text{ W}$$

$$P_{R_3} = R_3 i_3^2 = 6 \times 1^2 = 6 \text{ W}$$

